



21. 2021 (A)

1. 3-bitno asinkrono binarno brojilo

- 6 stanja


-  $Q_2 Q_1 Q_0$

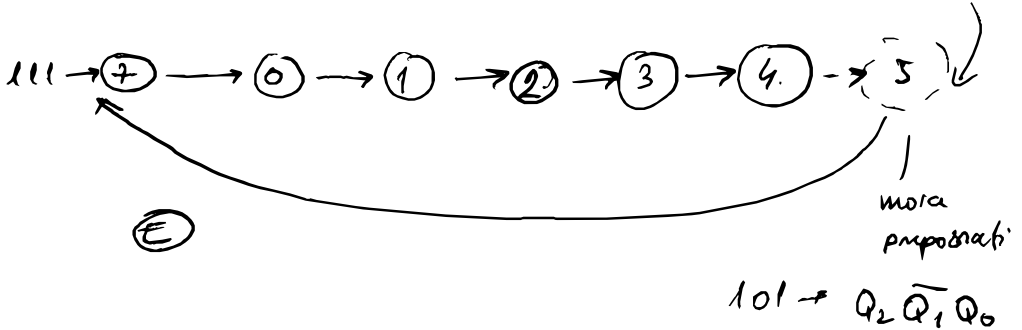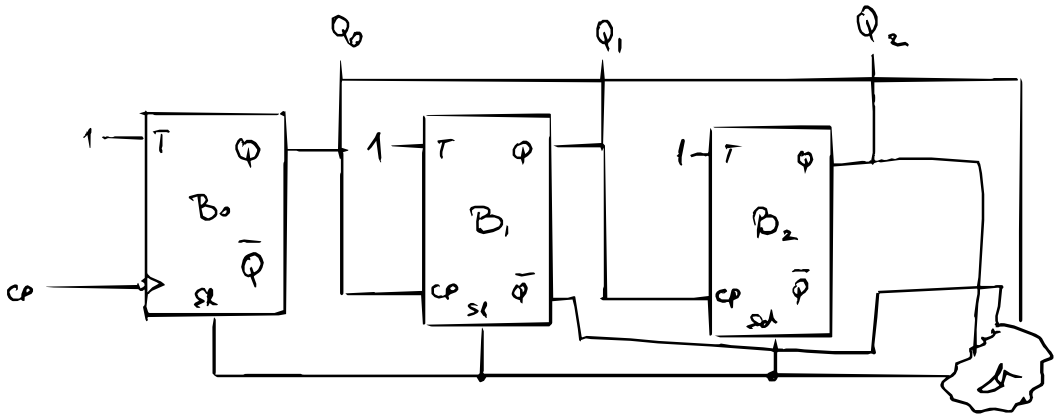→ što dovesti na Sd koji se aktiviraju sa 1  
↳ spojeni zajedno




Asinkrono binarno brojilo

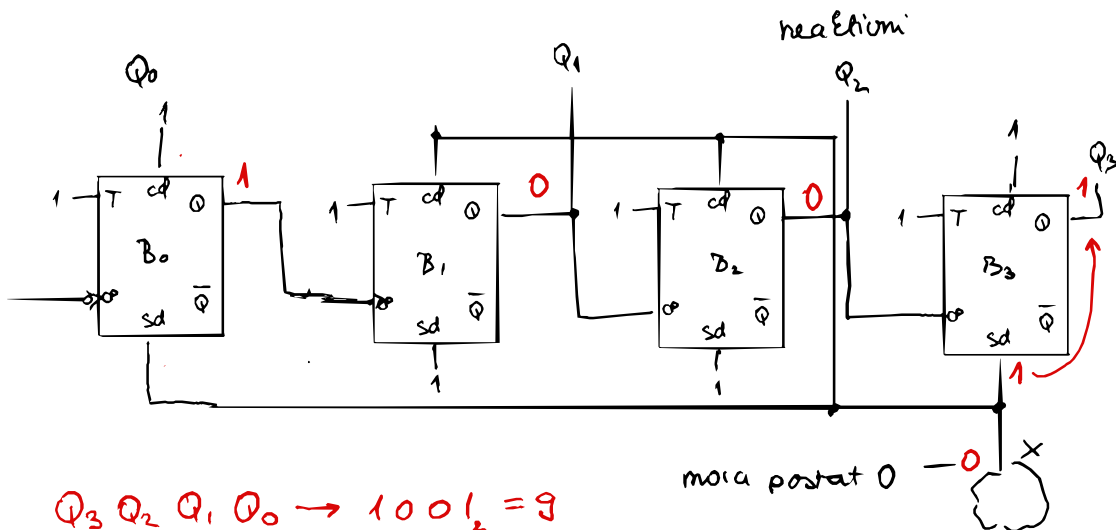② 4 T bistabila o asinkronom Sd i Cd → aktiviraju 0



$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 \rightarrow 1001_2 = 9$$

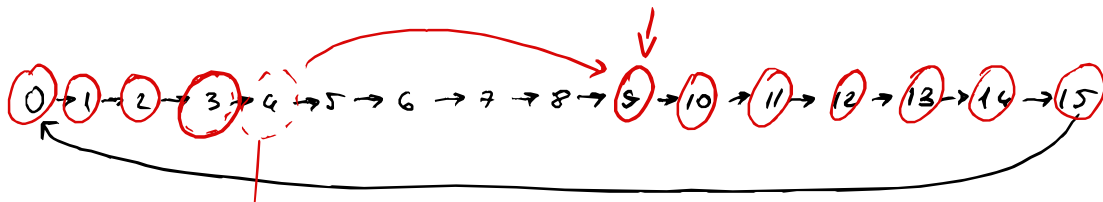↓  
kada generiramo signal za prekid  
odluka odlazimo u 9



transijentno stanje

- {} i tlo ga mora prepoznati i reagirati sa log 0

$$4 = 0100_2 \Rightarrow 0 \rightarrow \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \rightarrow \text{prepoznavi 1}$$

↳ komplementirano

$$\bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 = \overline{Q + \bar{Q}_2 + Q_1 + Q_0}$$

(E)

\* Sincrono


③ 3 bistabila

$B_2$  i  $B_0 \rightarrow D$

$B_1 \rightarrow T$

što dovesti  
na  $B_2$  i  $B_1$

želimo 0, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7

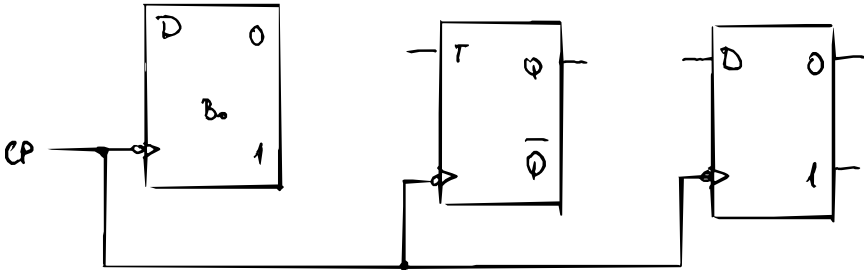


T.S.


S.S.

Potrebna pobuda

$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_3 Q_4 Q_0$	$D_2$	$T_1$	$D_0$	
0 0 0	0 1 1	0	1	1	0
0 0 1	1 0 0	1	0	0	1
0 1 0	0 0 1	0	1	1	2
0 1 1	0 1 0	0	0	0	3
1 0 0	1 0 1	1	0	1	4
1 0 1	1 1 0	1	1	0	5
1 1 0	1 1 1	1	0	1	6
1 1 1	0 0 0	0	1	0	7

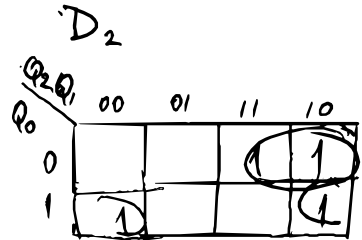

$$D_2 = Q_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_1 Q_0$$

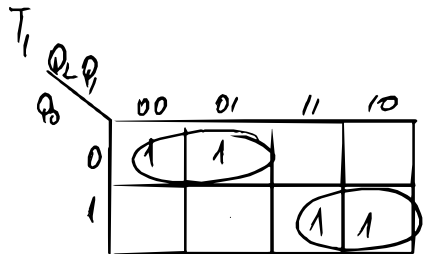

$$T_1 = \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_0 + Q_2 Q_0$$

Ⓐ


④ Mooreov stroj s končnim br. stanja

$B_2, B_1$  i  $B_0$  ( $Q_2, Q_1, Q_0$ )

Ulazi  $x$  i  $y$  (C) → jer Mooreov stroj ne ima o ulazu

⑤ posmaćni registar 0, 4, 2, 5, 6, 3, 1

- mora imati siguran start

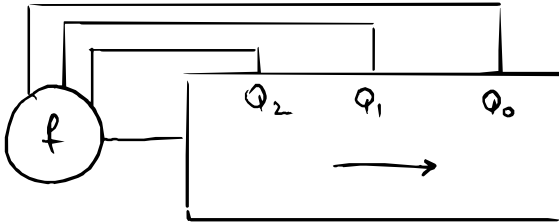

TS			SS		
$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1


→ f

$$111 < \begin{matrix} 011 \\ 111 \end{matrix} \rightarrow$$


$Q_2 \backslash Q_0$	$Q_1$			
	00	01	11	10
0	1	1		
1				1

$$f = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_1 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \quad (*)$$



6.

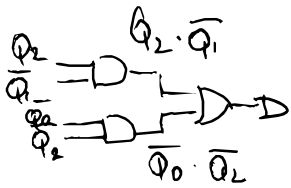
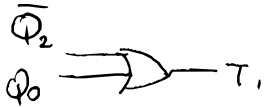
$$D_2 \rightarrow Q_2 \cdot \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0 \bar{Q}_2$$



$$T_1 \rightarrow \bar{Q}_2 + Q_0$$

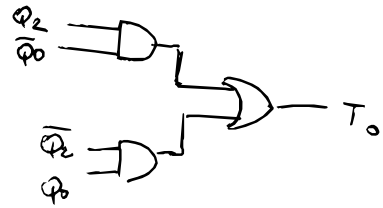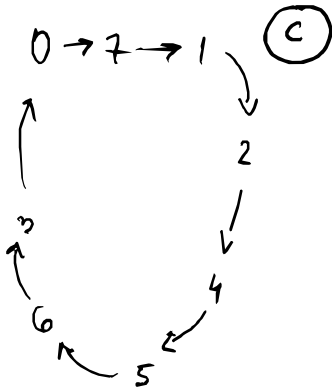

$$T_0 = Q_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_1$$

T.S.			S.S.					
$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$D_2$	$T_1$	$T_0$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	0	1

7.  $t_{dls} = 10\text{ ns}$   $t_{hold} = 10\text{ ns}$   $t_{setup} = 20\text{ ns}$   $t_{db} = 20\text{ ns}$

$f_{max}$ ?

nebitno za  $f_{max}$

- sinkroni sklop

$$f_{max} = \frac{1}{T_{cp}}$$

$$\begin{cases} B_2 - \text{najve} t_{db} \text{ jo} 2 \times t_{dls} (2 \text{ razine logike}) + t_{setup} \\ B_1 = t_{db} + 1 \times t_{dls} + t_{setup} \\ B_0 = t_{db} + 2 \times t_{dls} + t_{setup} \end{cases}$$

najgori slučaj!

$$T_{B_2} \rightarrow 20\text{ ns} + 2 \times 10\text{ ns} + 20\text{ ns} = 60\text{ ns}$$

$$T_{B_1} \rightarrow 20\text{ ns} + 10\text{ ns} + 20 = 50\text{ ns}$$

$$T_{B_0} \rightarrow 20\text{ ns} + 20\text{ ns} + 20 = 60\text{ ns}$$



$$f_{max} = \frac{1}{T} = \frac{1}{60}$$

$$f_{max} = 16.67\text{ MHz}$$

(B)

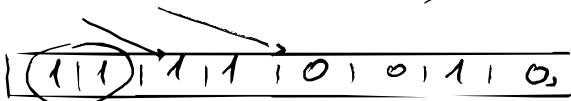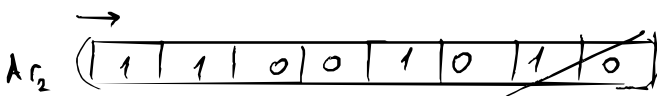8. 11001010<sub>2</sub>

aritmetički posamezno udeleženo za 2 uvrstitev



(B)

9.



B-komplement

$$R_1 = 362077_8$$

$$R_2 = 47153_8$$

$$R_3 = R_1 - R_2$$

$$R_3 = ?$$

$$R_3 = R_1 + \overline{R_2}^8 = R_1 + \overline{R_2}^7 + 1$$

$$R_1 = 047153$$

$$\overline{R_2}^7 = 730624$$

$$\overline{R_2}^8 = 730625$$


$$= R_1 + \overline{R_2}^{(8)}$$

=

$$\begin{array}{r} \phantom{0}1 \phantom{0}1 \phantom{0}1 \\ 362077 \\ + 730625 \\ \hline 11312724 \end{array}$$

Ⓒ

10.

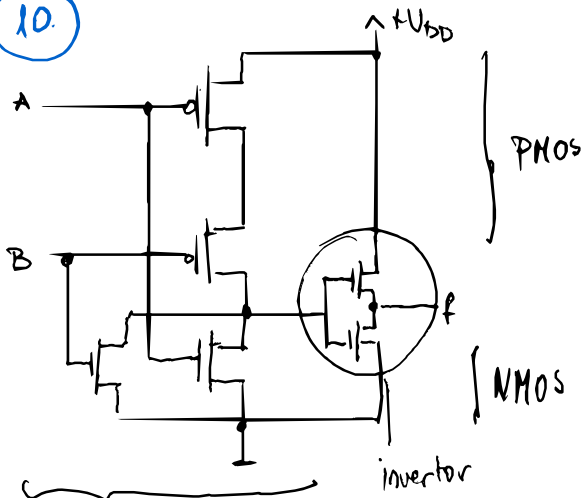

$$f = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \underline{A+B}$$

$$g = \overline{f} = \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$g = \overline{\overline{B+A}} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

glavni dio

koji ostvaruje  $\overline{f} \rightarrow \overline{f} = \overline{A+B}$  NILI ali zbog invertora

ILI

B

11.

$$U = 3,6V$$

$$f_{max} = 100MHz$$

$$P_d = 48mW$$

$$f_2 = 200MHz$$

$$U_2 = U_1$$

$$P_{d2} = ?$$

$$P_{d1} = C \cdot U_1^2 \cdot f_1$$

$$C = \frac{P_{d1}}{U_1^2 \cdot f_1}$$

$$P_{d2} = C \cdot U_2^2 \cdot f_2 \rightarrow P_{d2} = \frac{P_{d1}}{U_1^2 \cdot f_1} \cdot U_2^2 \cdot f_2$$

$$P_{d2} = \frac{P_{d1} \cdot f_2}{f_1} = \frac{48mW \cdot 200}{100}$$


$$P_{d2} = 96mW \quad (D)$$

12.

ROM 8x4

mux 2/1  $\rightarrow$  ROM 16x2

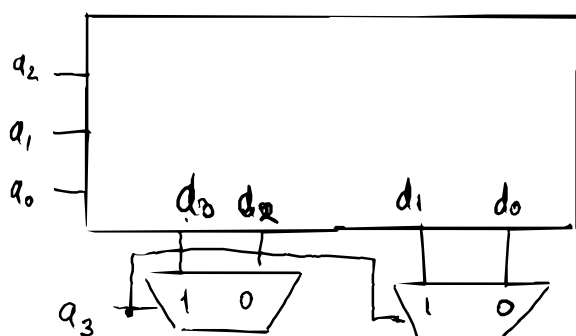{3, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 3, 2, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 2}



ROM 16x2:

13	1	1	0	1	D
1	0	0	0	1	1
11	1	0	1	1	B
2	0	0	1	0	2
1	0	0	0	1	1
10	1	0	1	0	A
6	0	1	1	0	6
15	1	1	0	1	D

1	1	1	0	E
0	0	1	0	2
0	1	1	1	7
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	1	0	1	5
1	0	0	1	1
1	1	1	0	E

negdje sam  
pukao


- gledaj čupku

$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0		1		1
0	0	0	1		0		1
0	0	1	0		0		0
0	0	1	1		0		0
0	1	0	0		0		1
0	1	0	1		0		0
0	1	1	0		1		0
0	1	1	1		1		1
1	0	0	0	1		0	
1	0	0	1	0		0	
1	0	1	0	1		1	
1	0	1	1	0		1	
1	1	0	0	0		0	
1	1	0	1	1		1	
1	1	1	0	0		1	
1	1	1	1	1		0	




12-


PROM 8x4

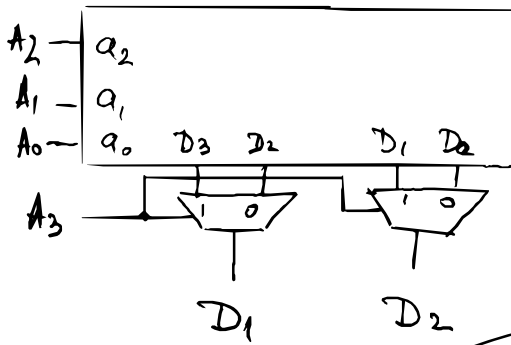

16x2

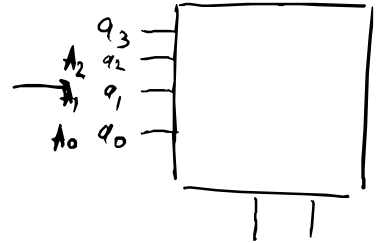


E

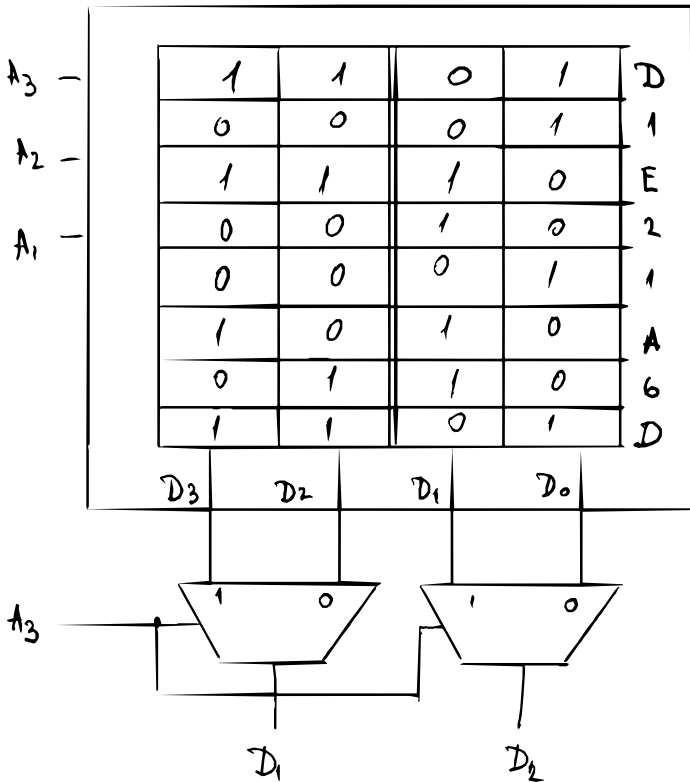

	$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
3	0	0	0	0		1		1
1	0	0	0	1		0		1
2	0	0	1	0		1		0
0	0	0	1	1		0		0
1	0	1	0	0		0		1
0	0	1	0	1		0		0
2	0	1	1	0		1		0
3	0	1	1	1		1		1
2	1	0	0	0	1		0	
0	1	0	0	1	0		0	
3	1	0	1	0	1		1	
1	1	0	1	1	0		1	
0	1	1	0	0	0		0	
3	1	1	0	1	1		1	
1	1	1	1	0	0		1	
2	1	1	1	0	1		0	

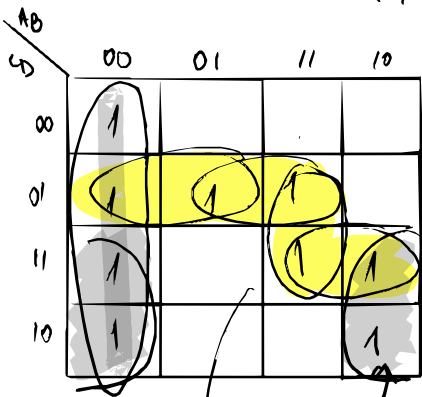13. Koliko ekvivalentnih min. oblika u zapisu sume produkata ima funkcija

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15)?$$



Bitni primarni implikanti = maksimalna veličina zaokruživanja

koja jedina pokriva jednu jedinicu

$$f = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C +$$

3 moguća načina

→ 3 ekvivalentna minimalna oblika

ostaju nepokrivene (3)

ovu prekriva jedino ta četvorka

14. blah

15.

A	B	f
-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1
1	1	-1

negativna logika

$$-1 = 1$$

$$1 = 0$$



A	B	f
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

N1

(c)

16.

$$(\bar{x}_2 + x_1)(\bar{x}_1 + x_0) \rightarrow g \rightarrow \bar{g} = \overline{(\bar{x}_2 + x_1)(\bar{x}_1 + x_0)}$$

$$f = (x_2 + \bar{g})(x_1 + \bar{x}_1)$$

$$\bar{g} = x_2 \cdot \bar{x}_1 + x_1 \cdot \bar{x}_0$$

$$f = x_2 + x_2 \bar{x}_1 + x_1 \cdot \bar{x}_0$$

$$f = x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_0 \quad \textcircled{D}$$

17.

$$f = A \cdot B + A \cdot C$$

$$g = \bar{A} \cdot B + \bar{B} \cdot C$$

→ PAL NI-NI

DAL

ulazi  
M x n x k  
ulazi  
NI sklopovi

AB \ C	B			
	00	01	11	10
0			1	
1			1	1

A

AB \ C	B			
	00	01	11	10
0		1		
1	1	1		1

A

$$f = AC + AB$$

$$g = \bar{A}B + \bar{B}C$$


M=2

N=3  
(A, B, C)

k=4

3 x 4 x 2 e

18.

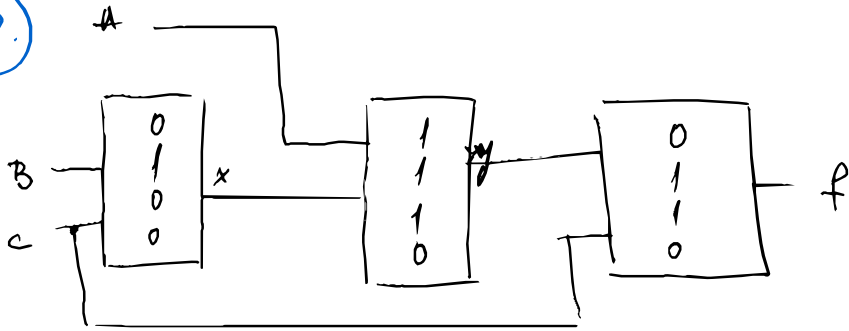

B	C	x
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A	x	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

y	C	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$x = \bar{B} \cdot C$$

$$y = \bar{A} + \bar{x} =$$

$$f = \bar{y}c + y\bar{c} = y \oplus c$$

$$y = \bar{A} + \overline{\bar{B} \cdot C} = \bar{A} + B + \bar{C}$$

$$f = (\overline{\bar{A} + B + \bar{C}}) \cdot C + (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot \bar{C}$$

$$= \underbrace{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot C}_{\bar{y}} + \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{C}\bar{C}$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{C}$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \underbrace{\bar{C}(\bar{A} + 1)}_1 + B\bar{C}$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{C}(1 + B) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{C}$$

$$= (\bar{C} + C)(\bar{C} + \bar{A}\bar{B}) = \boxed{\bar{C} + \bar{A}\bar{B}} \quad \textcircled{e}$$

Boole

$$*(x + yz)$$

$$(x + y)(x + z)$$

$$x = \bar{C} \quad yz = \bar{A}\bar{B}C$$

↓  
y

19.

8421

$$U_{izl} = -4,5V$$

$$R_g = 1k\Omega \rightarrow \text{najmanji}$$


$$R_f = 400\Omega$$

$$U_r = 10V$$

$$\frac{R}{8} = 1k\Omega$$

$$R = 8k\Omega$$

$$n = ?$$

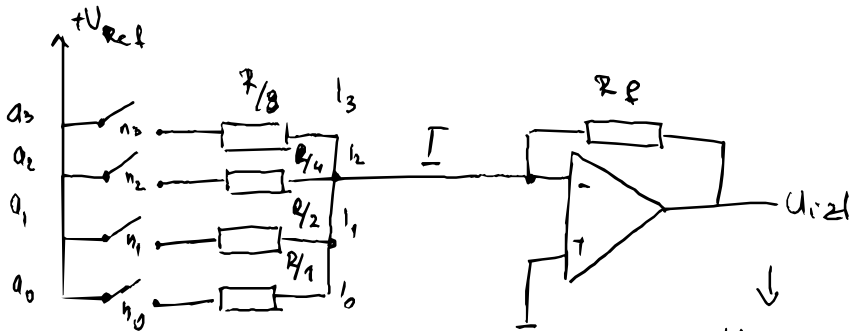

$$U_{izl} = -I \cdot R_{ef}$$

$$R_3 = \frac{1k\Omega}{8}$$

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} I_i$$

$$R_2 = \frac{1k\Omega}{4}$$

$$I = \frac{U_{REF}}{R} (2^n n_3 + 4n_2 + 2n_1 + n_0)$$

$$R_1 = \frac{1k\Omega}{2}$$

$$I_i = \frac{U_{REF}}{R_i}$$

$$R_0 = \frac{1k\Omega}{1}$$

$$I = \frac{U_{REF}}{R} \cdot k \cdot n$$

$$\frac{-R \cdot U_{izl}}{U_{REF} \cdot R_f} = n$$

$$U_{izl} = -\frac{U_{REF}}{R} \cdot n \cdot R_f$$

$$n = \frac{+8000 \cdot 4,5}{10 \cdot 400} = 9$$

(B)

20. 8-bitni ADC sa sukcesivnom aproks.

$U_{blasni} \rightarrow 240ns$

$U_{max} \rightarrow t_{max}$

$f_{max} = f_{max}$