



## 6. Standardni kombinacijski moduli (2)

---



# Sadržaj predavanja

---

- **multipleksor**
  - **ostvarivanje Booleovih funkcija multipleksorom**
- **prioritetni koder**
- **pretvornik koda**
- **komparator**

# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

- ostvarivanje logičkih funkcija multipleksorom:

- funkcija multipleksiranja:  
 $m_i$ : minterm predstavlja adresu

$$Z = \sum_{i=0}^{2^n-1} I_i \cdot m_i$$

- definicija funkcije od  $n$  varijabli u kanonskom disjunktivnom obliku:

$$f(x_{n-1}, \dots, x_0) = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i \cdot m_i$$


- pridruživanje:  $\forall A_i = x_i, I_i = \alpha_i \Rightarrow Z = f(x_{n-1}, \dots, x_0)$

# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

*Primjer:* ostvarivanje funkcije tri varijable

$$f(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 5, 6, 7)$$

 - "simulacija rada permanentne memorije (ROM)"
- neefikasno! ( $\forall m_i \exists I_i$ )




# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

- rješenje *trivijalnim rezidualnim funkcijama*  
~ efikasnije rješenje:
  - za  $f(x_{n-1}, \dots, x_0)$  MUX s  $n-1$  adresa  
~  $2^{n-1}$  "informacijskih" ulaza
  - na ulaze MUX dovoditi funkcije varijable *najmanje* težine:  
$$\varphi(x_0) = \{0, 1, x_0, \bar{x}_0\}$$
  - $2^{n-1}$  informacijskih ulaza  
~  $2^{n-1}$  funkcija ostatka, *rezidualnih funkcija*
  - rezidualne funkcije od jedne varijable  
~ *trivijalne* rezidualne funkcije

# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

*Primjer:*  $f(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 5, 6, 7)$

A <sub>1</sub> A	A <sub>0</sub> B	C	ADRESIRANI ULAZ	f	
0	0	0	I <sub>0</sub>	1	$\overline{C}$
0	0	1		0	
0	1	0	I <sub>1</sub>	1	1
0	1	1		1	
1	0	0	I <sub>2</sub>	0	C
1	0	1		1	
1	1	0	I <sub>3</sub>	1	1
1	1	1		1	

 



# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

- rješenje *netrivijalnim* rezidualnim funkcijama:
  - "netrivijalne" rezidualne funkcije ( $>1$  varijable)  
~ obično presloženo rješenje
  - (također) kanonski oblik funkcije  
~ *nema* minimizacije
  - pojednostavljivanje rješenja  
~ odabir prikladnog pridruživanja varijabli adresnim ulazima



# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

*Primjer:*  $f(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 28, 30, 31)$

- ostvarenje 16-ulaznim MUX  
~ standardno rješenje  
trivijalnim rezidualnim funkcijama
- ostvarenje 8-ulaznim MUX  
~ rezidualne funkcije od 2 varijable



# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

- ostvarenje 8-ulaznim MUX  
~ rezidualne funkcije od 2 varijable

$$f(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 28, 30, 31)$$


DE		ABC							
		000	010	110	100	001	011	111	101
00	1	1		1				1	
01	1				1	1			1
11						1	1		
10	1		1		1	1	1		
		I <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>7</sub>	I <sub>5</sub>

# Ostvarivanje funkcija multipleksorom

- ostvarenje 8-ulaznim MUX  
 $\sim$  rezidualne funkcije od 2 varijable:  $ABC \rightarrow A_2A_1A_0$

$$f(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 28, 30, 31)$$

i	A	B	C	$f_{\text{res}}=I_i$
	$A_2$	$A_1$	$A_0$	
0	0	0	0	$\overline{D}\overline{E}$
1	0	0	1	$D \oplus E$
2	0	1	0	$\overline{D}\overline{E}$
3	0	1	1	$D + E$
4	1	0	0	$\overline{D}\overline{E}$
5	1	0	1	$\overline{D}E$
6	1	1	0	$D\overline{E}$
7	1	1	1	$D + \overline{E}$

 




# Sadržaj predavanja

---

- multipleksor
- **prioritetni koder**
- pretvornik koda
- komparator
 
# Prioritetni koder

- funkcija *kodiranja*
  - ~ generiranje *binarne* kodne riječi nekog koda; potrebno osigurati da je *samo jedan* ulaz aktivan!
- koder
  - ~ aktivan samo jedan ulaz (npr.  $I_i = 1$ )  
 $2^n$  ulaza  $\rightarrow n$  izlaza
- *prioritetni* koder
  - ~ aktivno više ulaza, samo jedan djeluje!
- tipična oznaka:  
 $2^{\langle \text{broj adresa} \rangle} / \langle \text{broj adresa} \rangle$



# Prioritetni koder




*Primjer:* koder 4/2

- ograničenje: uzorci ulaza s više 1 *ne mogu* se pojaviti
- simbol "0" ( $\sim I_0$ ) daje  $A_1A_0 = 00$   
~ ne utječe!

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$A_1$	$A_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

$$A_1 = I_3 + I_2$$

$$A_0 = I_3 + I_1$$

   

# Prioritetni koder

- *prioritetni koder* (engl. priority encoder)  
~ rješenje problema više aktivnih ulaza:



- djeluje ulaz najvišeg prioriteta

- svi ulazi = 0 ?

~ poseban izlaz:

**$y = \text{if } I_3 \text{ or } I_2 \text{ or } I_1 \text{ or } I_0 \text{ then } 1 \text{ else } 0$**

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$A_1$	$A_0$	$y$
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

  


# Prioritetni koder

- VHDL *ponašajni* model prioritetnog koder 2/4

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity priorityEncoder is
  port (I: in std_logic_vector(3 downto 0);
        A: out std_logic_vector(1 downto 0);
        y: out std_logic);
end priorityEncoder;

 architecture ponasajna of priorityEncoder is
begin
  A <= "11" when I(3)='1' else
        "10" when I(2)='1' else
        "01" when I(1)='1' else
        "00";
  y <= '0' when I="0000" else '1';
end ponasajna;
```



# Prioritetni koder

*Primjer:* prioritetni koder 4/2 [Brown i Vranešić, 2000]

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$A_1$	$A_0$	$y$
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

$$u_3 = I_3$$

$$u_2 = \overline{I_3} \cdot I_2$$



$$u_1 = \overline{I_3} \cdot \overline{I_2} \cdot I_1$$

$$u_0 = \overline{I_3} \cdot \overline{I_2} \cdot \overline{I_1} \cdot I_0$$

$$y = u_3 + u_2 + u_1 + u_0$$


  
$$\Rightarrow \begin{aligned} A_1 &= u_3 + u_2 \\ A_0 &= u_3 + u_1 \end{aligned}$$






# Prioritetni koder

- VHDL *strukturni* model prioritetnog koda 2/4

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity priorityEncoder is  
  port (I: in  std_logic_vector(3 downto 0);  
        A: out std_logic_vector(1 downto 0);  
        y: out std_logic );  
end priorityEncoder;
```

```
architecture strukturna of priorityEncoder is  
  signal n3,n2,n1,u3,u2,u1,u0: std_logic;  
begin  
  sklop1: entity work.sklopNOT port map (I(3),n3);  
  sklop2: entity work.sklopNOT port map (I(2),n2);  
  sklop3: entity work.sklopNOT port map (I(1),n1);  
  u3 <= I(3);  
  sklop4: entity work.sklopAND2 port map (n3,I(2),u2);  
  sklop5: entity work.sklopAND3 port map (n3,n2,I(1),u1);  
  sklop6: entity work.sklopAND4 port map (n3,n2,n1,I(0),u0);  
  sklop7: entity work.sklopOR2 port map (u3,u2,A(1));  
  sklop8: entity work.sklopOR3 port map (u3,u2,u1,A(0));  
  sklop9: entity work.sklopOR4 port map (u3,u2,u1,u0,y);  
end strukturna;
```

 



# Sadržaj predavanja

---



- multipleksor
- prioritetni koder
- **pretvornik koda**
- komparator

- *pretvornik koda* (engl. code converter):
  - pretvorba kodnih riječi *dvaju različitih* kodova
  - isti princip kao kod dekodera i koder:
    - dekodeer  
~ kodna riječ  $\rightarrow$  1 aktivni izlaz
    - koder  
~ 1 aktivni ulaz  $\rightarrow$  kodna riječ
  - različiti tipovi MSI modula  
+ mogućnost *kaskadiranja* (2-dimenzijske strukture)
  
# Pretvornik koda

*Primjer:* pretvornik BCD koda u 7-segmentni


- vrlo raširena primjena  
~ prikaz BCD znamenki
- element za prikaz  
~ *7-segmentni prikaz*  
(engl. 7-segment display)



# Pretvornik koda

- tablica pretvorbe BCD u 7-segmentni kod

1234567890

 


	$D_3$ $2^3$ 8	$D_2$ $2^2$ 4	$D_1$ $2^1$ 2	$D_0$ $2^0$ 1	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

# Pretvornik koda
 
## Zadatak:

- napisati minimalne izraze za a, b, ..., g
- nacrtati sklop
- napisati VHDL ponašajni / strukturni model
- ponoviti sve za pretvornik *heksadekadskih brojeva* u 7-segmentni kod



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C d E F




# Sadržaj predavanja

---

- multipleksor
- prioritetni koder
- pretvornik koda
- **komparator**
 
# Komparator

- *komparator*
  - ~ sklop za usporedbu dva  $n$ -bitna broja (npr. A i B)
    - obično cijeli brojevi *bez* predznaka
    - mogućnosti:
      - $A = B$
      - $A > B$
      - $A < B$
    - MSI modul
      - ~ 4-bitni
      - + mogućnost *kaskadiranja*





 
# Komparator

- izgradnja komparatora (jedna mogućnost):

- usporedba po bitovima  
~ sklop EX-NILI



- izlaz  $A = B$   
~ I funkcija usporedbi po bitovima
- izlaz  $A > B$   
~ dominira prvi bit sa svojstvom  $A_i > B_i$   
(počev od bita najviše težine)
- izlaz  $A < B$   
~ **not**  $((A_i > B_i) \text{ or } (A = B))$

# Komparator


## Primjer: 4-bitni komparator

- usporedba po bitovima:  $u_i = \overline{a_i \oplus b_i}$ ,  $i = 0, \dots, 3$
- izlaz  $A = B$ :  $"A = B" = u_3 \cdot u_2 \cdot u_1 \cdot u_0$
- izlaz  $A > B$   
~ *rekurzivno* utvrđivanje  $a_i > b_i$ , od bita najviše težine:  
 $"a_3 > b_3" = a_3 \cdot \overline{b_3}$   
 $"a_2 > b_2" = a_2 \cdot \overline{b_2} \cdot u_3$   
 $"a_1 > b_1" = a_1 \cdot \overline{b_1} \cdot u_3 \cdot u_2$   
 $"a_0 > b_0" = a_0 \cdot \overline{b_0} \cdot u_3 \cdot u_2 \cdot u_1$   
$$\Rightarrow \begin{aligned} "A > B" &= "a_3 > b_3" + "a_2 > b_2" \\ &+ "a_1 > b_1" + "a_0 > b_0" \end{aligned}$$
- izlaz  $A < B$ :  $"A < B" = \overline{"A = B" + "A > B"}$

# Komparator
 
## *Zadatak:*

- nacrtati sklop 4-bitnog komparatora
- napisati tablicu kombinacija
- napisati VHDL ponašajni model sklopa
- napisati VHDL strukturni model sklopa



- U. Peruško, V. Glavinić: *Digitalni sustavi*, Poglavlje 7:  
Standardni kombinacijski moduli.
- ostvarivanje Booleovih funkcija multipleksorom:  
str. 264-266



# Zadaci za vježbu (1)

---

U. Peruško, V. Glavinić: *Digitalni sustavi*, Poglavlje 7:  
Standardni kombinacijski moduli.

- ostvarivanje Booleovih funkcija multipleksorom:  
7.7-7.26
- pretvornik koda: 7.47



## Zadaci za vježbu (2)

---

- M. Čupić: *Digitalna elektronika i digitalna logika. Zbirka riješenih zadataka*, Cjelina 5: Standardni kombinacijski moduli.
- ostvarivanje Booleovih funkcija multipleksorom:
    - riješeni zadaci: 5.5-5.8, 5.11b, 5.16 (VHDL), 5.17
    - zadaci za vježbu: 16-18, 20-29, 32
  - komparator
    - zadaci za vježbu: 30, 31