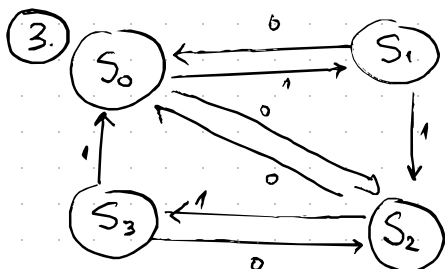


1. $1100010 \rightarrow$ aritmetič. udesno za 2 nyetke

$$\begin{array}{r} 1100010 \\ \underline{} \\ 1111000 \end{array} \quad \textcircled{B}$$

2. binjalno i deketaki




Grayev kod

$$S_0 = 00$$

$$S_1 = 01$$

$$S_2 = 11$$

$$S_3 = 10$$

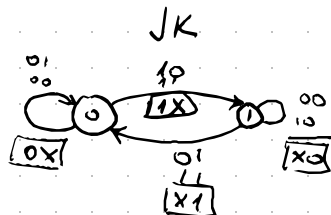

TS.

Q_1, Q_0^n	x	Q_1^{n+1}, Q_0^{n+1}	J_1, K_1	J_0, K_0
$S_0 \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$	0	1 1 S_2	1 X	1 X
	1	0 1 S_1	0 X	1 X
$S_1 \begin{cases} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{cases}$	0	0 0 S_0	0 X	X 1
	1	1 1 S_2	1 X	X 0
$S_3 \begin{cases} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{cases}$	0	1 1 S_2	X 0	1 X
	1	0 0 S_0	X 1	0 X
$S_2 \begin{cases} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{cases}$	0	0 0 S_0	X 1	X 1
	1	1 0 S_3	X 0	X 1

J_1, Q_1, Q_0

	00	01	11	10
0	1	0	X	X
1	0	1	X	X

$$= Q_0 X + \overline{Q_0} X$$

J_0, Q_1, Q_0


	00	01	11	10
0	X	X	X	1
1	1	X	X	0

$$= \overline{X} + \overline{Q_1} \quad \textcircled{C}$$

4. Mooreov automat - izda znaki samo 0 stanjima, ne ulazima
 c) ni koji imaju x otpadaju

5.

s - set
 c - clear

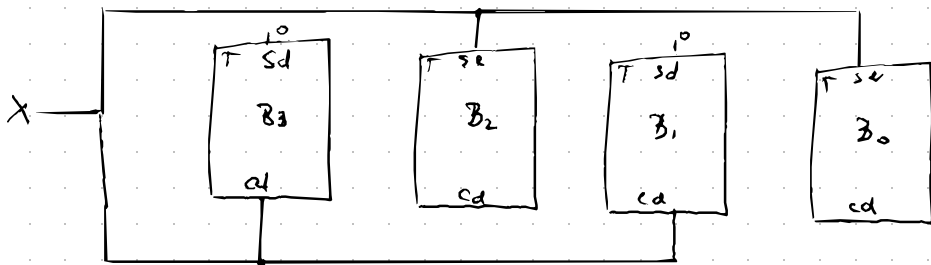

aktiviranje x - prelazak u stanje $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0101 = 5$

* brojlo unazad

Sigurno da o cilusa

5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → 15 → 14 → 13

13 → 12 → 11 → 10 → 9 → 8 → 7 → 6 → 5

x' prebacuje

u početno stanje

prelazna
 poglavka


- treba deaktivirati stanje 12:

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1100$



$$A: X \rightarrow Y$$


Pa kalo si ti danas?

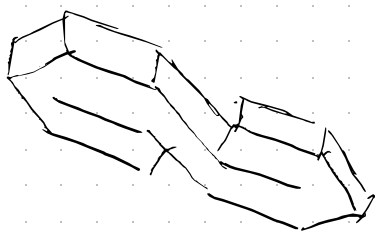

MIRAC²COIN

6. $f_{max} = ?$

6 bitno binarno sinkronog brojila

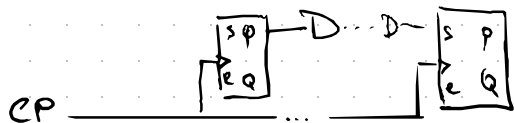

- 1.) Nakon prvog brida taktusa mijenja se Q nakon tdb
- 2.) Nakon tdb-a, na Q je neka vrijednost koja mora preputovati kroz logičke sklopove (njih n) $\rightarrow \sum_{i=1}^n \text{tas} (n \cdot \text{tdb})$
- 3.) Nakon prolaska kroz l.s. mora se ta vrijednost postaviti na ulaz slj. Bistabila $\rightarrow \text{tsetup}$

ima 6 bistaba, paralelni prijenos $\rightarrow n = 1$

$$f_{max} = \frac{1}{\text{tdb} + n \cdot \text{tdb} + \text{tsetup}} = \frac{1}{20 + 5 + 25} = \frac{1}{50} \approx 20 \text{ MHz}$$

7. asinkrono binarno brojilo

3 bistaba T

- asinkronni ulaz Sd

- ciklus duljine 4

111

7 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3

detektirati tranziciju

$$f_{max} = \frac{1}{n \cdot \text{tdb} + \text{tci}} = \frac{1}{3 \cdot \text{tdb} + \text{tci}}$$

3. bistaba koji u najgorem slučaju mijenjaju stanje

$$= \frac{1}{3 \cdot 75 + 30} = \frac{1}{255} = 9. \text{ nešto MHz}$$

111
000 \rightarrow sve 3 se mijenjaju

$n = 3$

8. Bistabilni JK

- selekcijski sklop

- prvih 10 brojeva Fibonaccijevog niza


1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

minimalno je 4 bistabila jer je 10 stanja $\rightarrow 2^3 < 10 < 2^4$

9. CMOS

PUN - 3 paralelna spojena p-mosa

PDN - 3 serijski spojena n-mosa

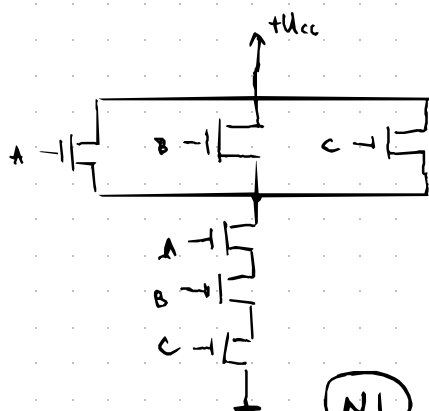

$$f = \overline{A + B + C} = \overline{A \cdot B \cdot C}$$

$$g = A \cdot B \cdot C \rightarrow \overline{f} = g = \overline{\overline{A \cdot B \cdot C}}$$

(NI)

10. $f_1 = 100 \text{ MHz}$

$$U_i = 3 \text{ V}$$

$$f_2 > f_1$$

$$P_{d1} = P_{d2}$$

$$U \downarrow \rightarrow U_{gs} \downarrow$$

$$U_{gs} = 0.2 \text{ V}$$

$$P_d = f \cdot C \cdot U^2$$

	izlaz	ulaz
V_{OH}	1	1
V_{OL}	0	0

$$V_{OL \max} = 0.3U$$

$$V_{OL \max} = 0.4U$$

$$V_{OH \max} = 0.9U$$

$$V_{OH \max} = 0.6U$$

$$U_{gs} = \min((0.9 - 0.6), (0.4 - 0.3)) = 0.1U$$

$$U_{gs} = 0.2 \text{ V}$$

$$0.1U = 0.2 \text{ V}$$

$$U = 2 \text{ V}$$

ideja je da f_2 povećamo toliko da U_2 ne smanjimo ispod 2V.


$$P_{d1} = P_{d2}$$

$$f_1 \cdot U_1^2 = f_2 \cdot U_2^2$$

$$100 \text{ MHz} \cdot 9 = f_2 \cdot 4$$

$$f_2 = \frac{900}{4} = 225 \text{ MHz}$$

11.

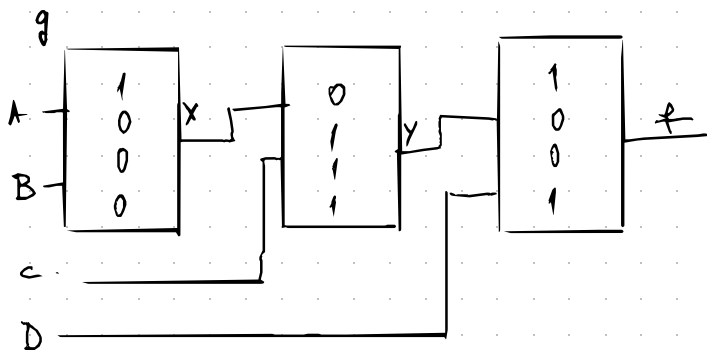

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

X	C	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Y	D	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

↓

NIL

$$X = \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

↓

14

$$Y = X + C$$

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} + C$$


$$\overline{Y \oplus D} = \overline{YD} + YD$$

$$= (\overline{A \cdot B + C}) \overline{D} + (A \cdot B + C) D$$

$$= (\overline{A \cdot B} \cdot \overline{C}) \overline{D} + A \cdot B D + C D$$

$$= (A+B) \overline{C} \overline{D} + A \cdot B D + C D$$
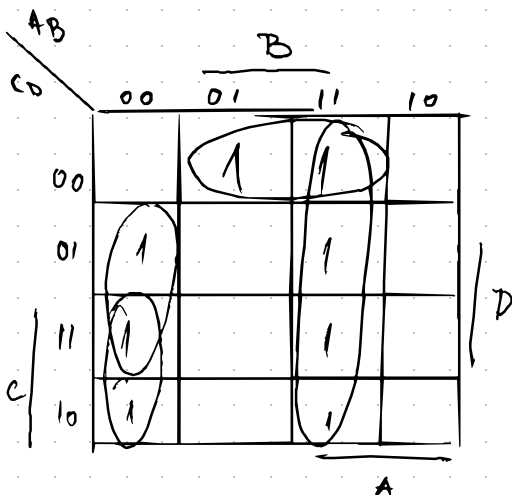
$$= A \overline{C} \overline{D} + B \overline{C} \overline{D} + A \cdot B D + C D$$



(c)

12.

PLA - obje programirajive

$$f_0 = AB + AC$$

$$f_1 = \bar{A}B + \bar{B}C$$

Šta PLA ako su obje programirajive
tačno možemo reći koji produkt
dovesti na koju sumu?

N1 - N1 - numa produkata

f_0

AB	00	01	11	10
0			1	
1			1	1

f_1

AB	00	01	11	10
0		1	1	
1		1		

$$P_1 = AB\bar{C}$$

Dimenzije PLA

Br. ulaza : 3


Br. produkata : 3

Br. izlaza : 2 (br. funkcija)

$$P_2 = AC$$

$$P_3 = \bar{A}\bar{B}$$

13. 4-bitni DA pretvornik - kod 8421

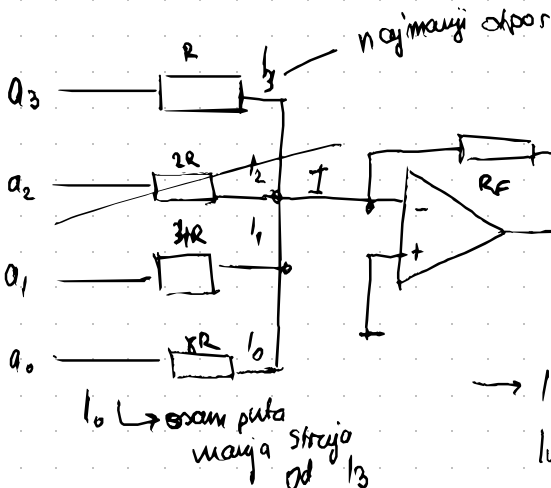

$$I_1 = \frac{4}{4} = 1 \mu A$$

$$I_0 = 0,5 \mu A$$

$$I_3 = 4 \mu A$$

$$U_{ref} = -4V$$

podatak 11 = 1011



$$I_{ukupno} = I_3 + I_1 + I_0 = 95 + 1 + 4$$

$$I_{ukupno} = 5,5 \mu A$$

$$R_F = -2 k\Omega$$

$$U_{12} = -5,5 \mu A \cdot (-2 k\Omega) = -11V$$

14. Unizije jednako, samo zapamti

15. $4 \times (1024 \times 8 \text{ bita})$ fak



(C)

16. $2\frac{1}{2}D$ organizacija

$$1 \text{ FIZ RIJEČ} = 1 \cdot 2^4 \text{ riječi} = 16 \cdot 8 \text{ bita} = 2^4 \cdot 2^3 = \underline{\underline{2^7 \text{ bitova}}} \text{ (C)}$$

17. DRAM

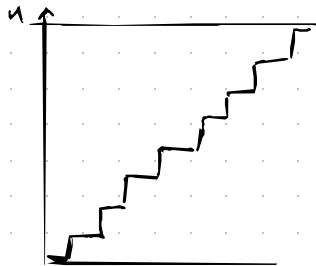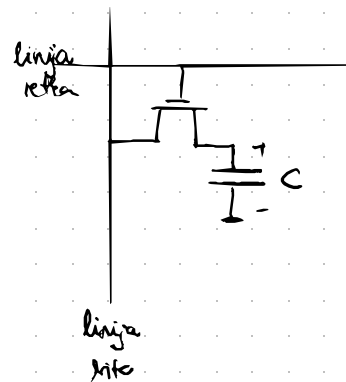18. $E_k = \pm \frac{U_k}{2} \rightarrow U_k = \frac{U_{max}}{2^n} = \frac{6.2V}{2^5-1} = \frac{6.2}{31}$



$$E_k = \frac{0.2V}{2} = \pm 0.1V \text{ (C)}$$

19. 5-bitovna brojila (nizih 2)

n_{pp} - duljina adresa 5-bit. bin. brojila s paralelnim prijenosom

$\rightarrow 2^5$ stanja (0-31)

n_{sp} - II. razmjernost

$\rightarrow 2^5$ stanja (0-31)

nizih stracius


$$n_{pp} = n_{spp} > n_{cp} > n_{pb}$$

(D)

n_{pb} - prostorno brojilo $\rightarrow 5$

n_{up} - uvršteno prostorno $\rightarrow 10$ (2.5)

21.

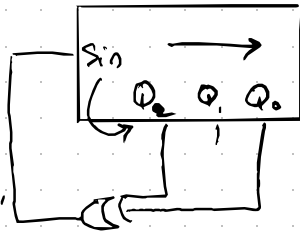


Q_2, Q_1, Q_0	Sin	$Q_2^{n+1}, Q_1^{n+1}, Q_0^{n+1}$
0 0 0	0	0 0 0
0 0 1	1	1 0 0
0 1 0	0	0 0 1
0 1 1	1	1 0 1
1 0 0	1	1 1 0
1 0 1	0	0 1 0
1 1 0	1	1 1 1
1 1 1	0	0 1 1



← nama aturan start

$$000 < \frac{000}{100}$$

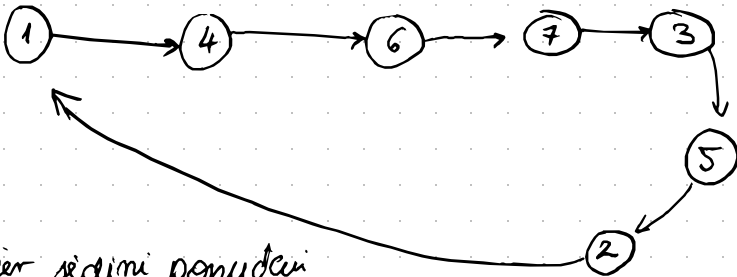

A ser jedini ponudai

da nema sa 4 → 6 → 7 dijelom ciklusa

22. $f = A + B + C(D + E + F + \bar{G})$

koliko p kanalniki ?

večina varijabli nije komplementirana

$$N > k$$

↓
realiziramo \bar{f} (u logici će biti sve obrnuto)

MA u kircu

23.



3-bitovni posmaćni
registar