



## 7. Aritmetički sklopovi

---



# Sadržaj predavanja

---

- **binarno zbrajalo**
  - poluzbrajalo
  - potpuno zbrajalo
  - višebitno paralelno zbrajalo
  - izdvojeno generiranje prijenosa
  - MSI izvedbe
  - akumulator
- zbrajanje u kodu
- binarno oduzimanje
- binarno množenje
- sklop za posmak



# Aritmetički sklopovi

---

- značajna funkcija digitalnog sustava  
~ "obrada podataka":  
obavljanje aritmetičkih i logičkih operacija
- važni podsustav  
~ *procesor*:
  - obavljanje operacija
    - cijeli brojevi (engl. integers)
    - miješani (racionalni) brojevi
  - glavni registri
  - upravljačka jedinica
- algoritmi digitalne aritmetike



# Aritmetički sklopovi

---

- "radni" dio procesora
  - ~ aritmetičko-logička jedinica, ALU (engl. Arithmetic-Logic Unit):
    - osnovna izvedba
      - ~ operacije nad cijelim brojevima
    - građa ALU:
      - binarno zbrajalo
        - ~ zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje
      - jedinica za logičke operacije
        - ~ I, ILI, NE, EX-ILI
      - sklop za posmak
        - ~ množenje, dijeljenje

# Binarno zbrajalo

- osnovni algoritam *binarnog* zbrajanja  
~ zbrajanje *dva* bita

$a_i \backslash b_i$	0	1
0	0	1
1	1	10



$A_i$	$B_i$	$2^0$	$2^1$
		$S_i$	$C_i$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S_i = A_i \bar{B}_i + \bar{A}_i B_i = A_i \oplus B_i$$

$$C_i = A_i \cdot B_i$$





# Binarno zbrajalo

- sklopovska izvedba zbrajanja dva bita  
 $\sim$  *poluzbrajalo* (engl. half-adder)

$$S_i = A_i \bar{B}_i + \bar{A}_i B_i$$

$$= A_i \oplus B_i$$

$$C_i = A_i \cdot B_i$$

    

# Binarno zbrajalo

- zbrajanje s prijenosom  
~ zbrajanje *tri* bita



$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned} S_i &= \overline{A_i} \overline{B_i} C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + A_i \overline{B_i} \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1} \\ &= (\overline{A_i} \overline{B_i} + A_i B_i) \cdot C_{i-1} + (\overline{A_i} B_i + A_i \overline{B_i}) \cdot \overline{C_{i-1}} \\ &= (\overline{A_i \oplus B_i}) \cdot C_{i-1} + (A_i \oplus B_i) \cdot \overline{C_{i-1}} \\ &= (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \\ &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} C_i &= \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1} \\ &= (\overline{A_i} B_i + A_i \overline{B_i}) \cdot C_{i-1} + A_i B_i \\ &= (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1} + A_i B_i \end{aligned}$$
 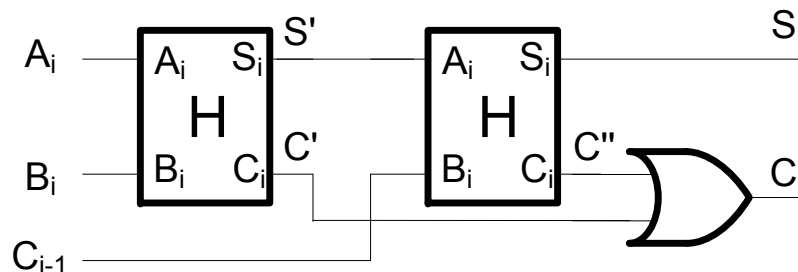
# Binarno zbrajalo

- sklopovska izvedba zbrajanja tri bita  
~ *potpuno zbrajalo* (engl. full-adder):  
kaskadiranje dva poluzbrajala!

$$\begin{aligned} S' &= A_i \oplus B_i \\ C' &= A_i \cdot B_i \\ \hline S_i &= S' \oplus C_{i-1} \\ C_i &= S' \cdot C_{i-1} + C' \\ &= C'' + C' \end{aligned}$$





# Binarno zbrajalo

- VHDL *ponašajni* model potpunog zbrajala


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity potpunoZbrajalo is
    port (a, b, cin: in std_logic;
          s, cout: out std_logic);
end potpunoZbrajalo;

architecture ponasajna of potpunoZbrajalo is
    begin
        s <= a xor b xor cin;
        cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);
    end ponasajna;
```
 
# Binarno zbrajalo


- izvedba potpunog zbrajala samo sklopovima NI s 2 ulaza  
~  $C_i$  samo jednim dodatnim NI s 2 ulaza



$$\begin{aligned} C_i &= \overline{\overline{(A_i \oplus B_i)} \cdot C_{i-1} \cdot A_i B_i} \\ &= (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1} + A_i B_i \end{aligned}$$
 
# Binarno zbrajalo

- zbrajanje *više-bitnih* brojeva  
~ *iteriranje* (jednobitnih) potpunih zbrajala:
  - iteriranje u prostoru
  - *paralelno* izvršavanje operacije zbrajanja
  - ipak se prijenos širi "serijski" (engl. ripple carry)
  - $a_0$  PLUS  $b_0$   
~ potpuno zbrajalo (uz  $C_{i-1} = 0$ )



# Binarno zbrajalo

- VHDL *strukturni* model  $n$ -bitnog zbrajala
  - općeniti model koji pozivom s  $n = 4$  generira 4-bitni modul (parametar definiran s **generic**)
  - naredba **generate** generira  $n$  primjeraka komponente

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity nBitZbrajalo is
    generic (n: positive);
    port (a, b: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          cin: in std_logic;
          s: out std_logic_vector(n-1 downto 0);
          cout: out std_logic);
end nBitZbrajalo;

architecture strukturna of nBitZbrajalo is
    signal carrys: std_logic_vector(n downto 0);
    begin
        carrys(0) <= cin;
        zbrajala: for i in 0 to n-1 generate
            begin
                zbrajalo: entity work.potpunoZbrajalo
                    port map (a(i), b(i), carrys(i), s(i), carrys(i+1));
            end generate;
        cout <= carrys(n);
    end strukturna;
```


# Binarno zbrajalo

- *više-bitno* paralelno zbrajalo  
~ MSI modul (obično 4-bitni)
  - mogućnost kaskadiranja  
~ ostvarivanje  $n$ -bitnih ( $n > 4$ ) zbrajala
  - tipični primjer: 7483 (TTL, serija 74)

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0$$


$$B = B_3 B_2 B_1 B_0$$
 
$$S = \Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1 \Sigma_0$$



# Binarno zbrajalo

- višebitno paralelno zbrajalo  
~ *serijsko* rasprostiranje prijenosa:  
*usporavanje* rada
  - za računanje  $S_i$  potreban  $C_{i-1}$ ,  $i = 1, \dots, n-1$
  - najviše vremena treba za računanje  $S_{n-1}$ ,  $C_{n-1}$   
 $\sim t_d|_{s3} = 3 \cdot t_d|_C + 1 \cdot t_d|_S$   
 $t_d|_{c3} = 4 \cdot t_d|_C$

 

# Binarno zbrajalo


- rješenje problema *serijskog* rasprostiranja prijenosa  
~ *izdvojeno generiranje prijenosa*, CLA  
(engl. carry look-ahead)

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1}$$

$$= G_i + P_i \cdot C_{i-1}$$

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

 

- $G_i$  : *generirajući član* (engl. generate)  
 $G_i = 1 \Rightarrow C_i = 1$  (bez obzira na  $C_{i-1} \cdot (A_i \oplus B_i)$ )  
~  $G_i$  "generira" prijenos
- $P_i$  : *propagirajući član* (engl. propagate)  
 $P_i = 1 \Rightarrow C_i = C_{i-1}$   
~  $P_i$  "propagira" prijenos s prethodnog bita

# Binarno zbrajalo

- *izdvojeno generiranje prijenosa:*
  - za i-ti bit u n-bitnom paralelnom zbrajalu:

$$C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1}$$

- prvih nekoliko prijenosa: npr. za 4-bitu

$$C_0 = G_0 \quad \text{jer je} \quad C_{-1} = 0$$


$$C_1 = G_1 + G_0 \cdot P_1$$

$$C_2 = G_2 + G_1 \cdot P_2 + G_0 \cdot P_2 \cdot P_1$$

$$C_3 = G_3 + G_2 \cdot P_3 + G_1 \cdot P_3 \cdot P_2 + G_0 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot P_1$$

- razvoj za i-ti bit:
 
$$C_i = G_i + G_{i-1} \cdot P_i + G_{i-2} \cdot P_i \cdot P_{i-1} + \dots + G_0 \cdot P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_2 \cdot P_1$$





# Binarno zbrajalo

- ostvarivanje izdvojenog generiranja prijenosa sklopom drugog reda (tipa ILI-I)  $\forall C_i$ :

$$C_i = G_i + G_{i-1} \cdot P_i + G_{i-2} \cdot P_i \cdot P_{i-1} + \dots + G_0 \cdot P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_2 \cdot P_1$$

- kašnjenje pri generiranju  $C_i$ :  $2 \cdot t_{dls}$
- uračunati  $t_d$  za generiranje  $G_i$  i  $P_i$ : još  $2 \cdot t_{dls}$
- sveukupno kašnjenje:  $4 \cdot t_{dls}$

# Binarno zbrajalo

- "malo drugačije" ostvarivanje  $C_i$   
 $\sim$  *manje* kašnjenje pri generiranju  $C_i$ :  
 $2 \cdot t_{dls} + t_{dls} = 3 \cdot t_{dls}$

$$\begin{aligned} C_i &= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1} = A_i B_i + \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} = \\ &= A_i B_i + (A_i B_i + \overline{A_i} B_i C_{i-1}) + (A_i B_i + A_i \overline{B_i} C_{i-1}) = \\ &= A_i B_i + B_i C_{i-1} + A_i C_{i-1} = A_i B_i + (A_i + B_i) \cdot C_{i-1} \end{aligned}$$

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i \text{ umjesto } P_i = A_i \oplus B_i$$





# Binarno zbrajalo

---

- MSI sklop za izdvojeno generiranje prijenosa  
~ tipično 4-bitni moduli:
  - tehnološki problemi u ostvarenju I sklopova s (pre)velikim brojem ulaza!  
~ *kaskadiranje* izdvojenog generiranja prijenosa za manji broj bitova
    - broj bitova zbrajala ↗ → kašnjenje ↗
    - ipak kašnjenje ne raste toliko brzo kao kod zbrajala sa serijskim prijenosom!
  
# Binarno zbrajalo

- MSI sklop za izdvojeno generiranje prijenosa (engl. carry look-ahead generator, CLA generator), 74182:



$$C_{i-4} = G_{i-4}$$


$$C_{i-3} = G_{i-3} + G_{i-4} \cdot P_{i-3}$$

$$C_{i-2} = G_{i-2} + G_{i-3} \cdot P_{i-2} + G_{i-4} \cdot P_{i-4} \cdot P_{i-3}$$

$$C_{i-1} = G_{i-1} + G_{i-2} \cdot P_{i-1} + G_{i-3} \cdot P_{i-1} \cdot P_{i-2} + G_{i-4} \cdot P_{i-1} \cdot P_{i-2} \cdot P_{i-3}$$
 
# Binarno zbrajalo

- kaskadiranje* MSI sklopova  
za izdvojeno generiranje prijenosa  
 $\sim P'_i, G'_i$ : izlazi za kaskadiranje



$$C'_i = (G_i + G_{i-1} \cdot P_i + G_{i-2} \cdot P_i \cdot P_{i-1} + G_{i-3} \cdot P_i \cdot P_{i-1} \cdot P_{i-2}) \\ + G_{i-4} \cdot (P_i \cdot P_{i-1} \cdot P_{i-2} \cdot P_{i-3})$$

$$C'_i = G'_i + C_{i-4} \cdot P'_i$$


---


$$P'_i = P_i \cdot P_{i-1} \cdot P_{i-2} \cdot P_{i-3}$$

$$G'_i = G_i + G_{i-1} \cdot P_i + G_{i-2} \cdot P_i \cdot P_{i-1} + G_{i-3} \cdot P_i \cdot P_{i-1} \cdot P_{i-2}$$
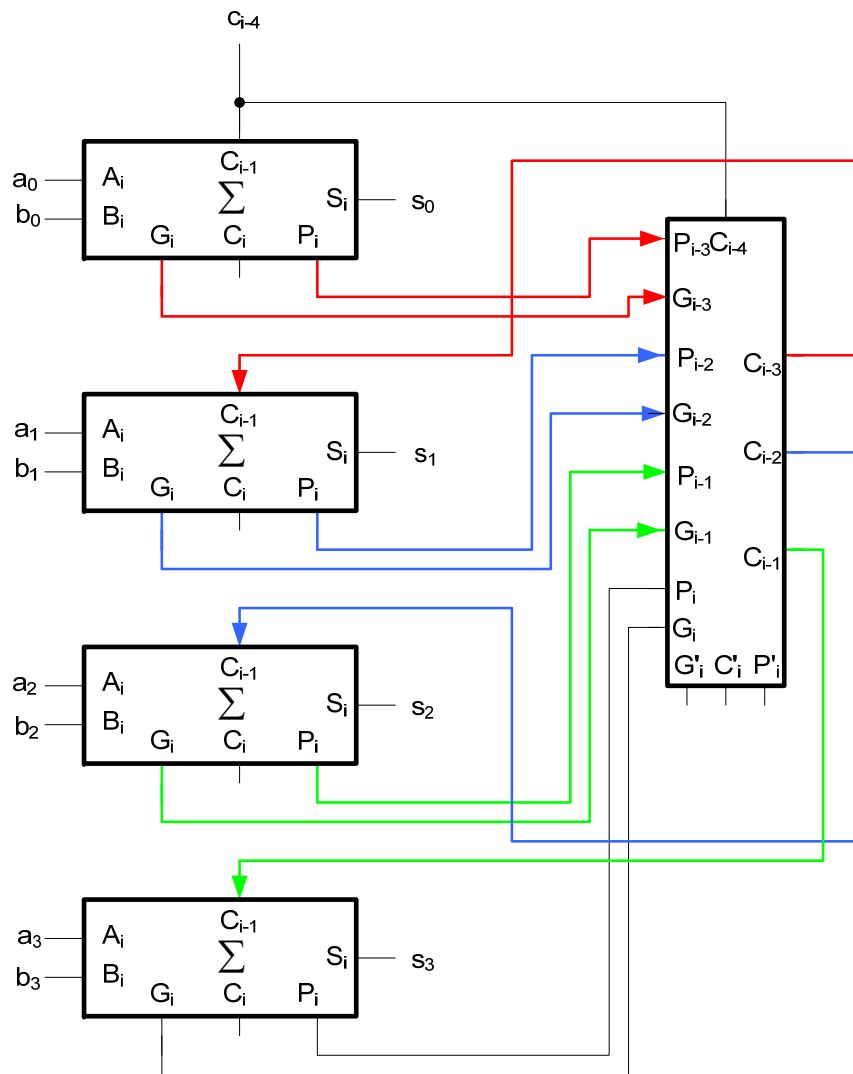
# Binarno zbrajalo

*Primjer:* zbrajanje  
4-bitnih brojeva  
s izdvojenim  
generiranjem  
prijenosa




# Binarno zbrajalo

- zbroj *više* n-bitnih brojeva  
~ *pribrajanje* parcijalnoj sumi = "*akumuliranje*"

$$S = x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_i + \dots$$

$$= (\dots(\dots(((0) + x_0) + x_1) + x_2) + \dots + x_i) + \dots)$$

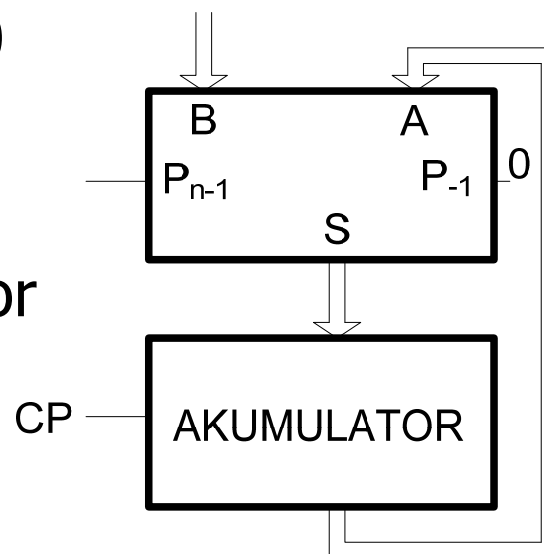- uobičajena situacija u računalima
- mora postojati registar za parcijalnu sumu  
~ *akumulator* (engl. accumulator)
  - značajni element  
arhitekture procesora
  - paralelno zbrajalo + akumulator  
= (primitivna) ALU





# Sadržaj predavanja

---

- binarno zbrajalo
- **zbrajanje u kodu**
  - **BCD zbrajanje**
  - **BCD zbrajalo**
- binarno oduzimanje
- binarno množenje
- sklop za posmak





# Zbrajanje u kodu

---

- BCD kod
  - ~ zanimljiv za ljudsku upotrebu (prikaz brojeva!)
  - primijeniti *binarno* zbrajalo
    - ~ "ekonomičnost" sklopovlja (standardni modul!)
  - eventualna korekcija rezultata;
    - izbjeći zabranjene kombinacije (1010÷1111)
    - ispravno riješiti pitanje (aritmetičkog) *preljeva*

# Zbrajanje u kodu

- analiza BCD zbrajanja  
~ 3 mogućnosti u ovisnosti o sumi
  - suma < 10  
~ OK
  - $10 \leq \text{suma} \leq 15$   
~ generirati ispravnu BCD znamenku + BCD prijenos
  - suma > 15  
~ generirati ispravnu BCD znamenku + BCD prijenos

$$\begin{array}{rcll} 5 & \equiv & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + 3 & \equiv & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 8 & \equiv & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

OK.

$$\begin{array}{rcll} 5 & \equiv & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + 8 & \equiv & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 13 & \equiv & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

suma: 3  
prijenos: 1

očekuje se BCD rezultat  
(2 BCD znamenke)

1 0011

$$\begin{array}{rcll} 9 & \equiv & 1 & 0 & 0 & 1 \\ + 8 & \equiv & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 17 & \equiv & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

suma: 7  
prijenos: 1  
postoji preljev!

1 0111

# Zbrajanje u kodu

- rezultat binarnog zbrajanja neispravan u kontekstu BCD koda

~ *korekcija* :

- oduzeti  $10 \equiv 1010_2$
- uz 4-bitni prikaz:  $-10 = -16 + 6$   
~ oduzimanje 10  $\equiv$  pribrajanje 6

$$\begin{array}{rcl} 5 & \equiv & 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ + \ 8 & \equiv & + \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 13 & \equiv & 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ & & + \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ & & \hline & & 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 9 & \equiv & 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + \ 8 & \equiv & + \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 17 & \equiv & 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ & & + \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ & & \hline & & 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$


# Zbrajanje u kodu

- neformalni algoritam:
  - zbrojiti BCD znamenke po pravilima binarnog zbrajanja
  - **if** (preljev = 0) **and** (suma = kodna riječ iz BCD)  
    **then** rezultat je ispravan  
    **else** dodati  $6_{10} = 0110_2$
- sklopovski:

$$korekcija = S_3 \cdot (S_2 + S_1) + C_3$$

# Zbrajanje u kodu

- sklop BCD zbrajala:

 




# Zbrajanje u kodu

---

*Zadatak:* nacrtati sklop za zbrajanje dva 4-znamenkasta BCD broja (uputa: na raspolaganju su moduli 1-znamenkastog BCD zbrajala)

- VHDL *strukturni* model BCD zbrajala

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity BCDZbrajalo is
    port (a, b: in std_logic_vector(3 downto 0);
          s:    out std_logic_vector(3 downto 0);
          P:    out std_logic);
end BCDZbrajalo;
```







# Sadržaj predavanja

---

- binarno zbrajalo
- zbrajanje u kodu
- **binarno oduzimanje**
  - **potpuno odbijalo**
  - **odbijalo s 2 komplementom**
- binarno množenje
- sklop za posmak



# Binarno oduzimanje

- potpuno odbijalo* na način potpunog zbrajala:

$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$D_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1


$$D_i = S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$
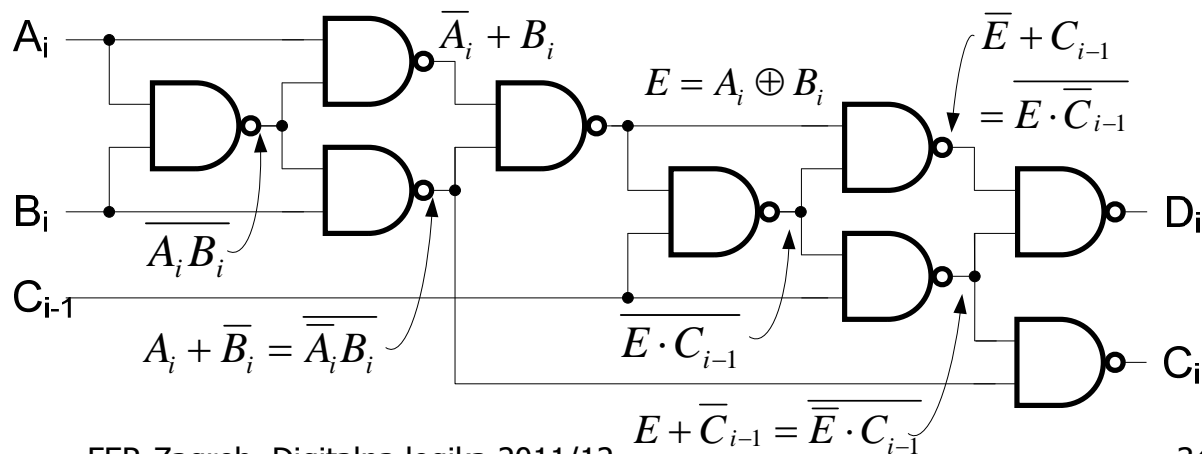 
$$C_i = \bar{A}_i B_i + (\bar{A}_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1}$$


 
# Binarno oduzimanje

- potpuno odbijalo *s dvojnim komplementom*,  
 $\sim$  binarno zbrajalo + *dodatno sklopovlje*



$$c_0 = \begin{cases} 0 & \Sigma & a_3a_2a_1a_0 + b_3b_2b_1b_0 = s_3s_2s_1s_0 \\ 1 & \Delta & a_3a_2a_1a_0 - b_3b_2b_1b_0 = d_3d_2d_1d_0 \end{cases}$$

# Binarno oduzimanje

- VHDL strukturni model potpunog odbijala s dvojnim komplementom:
  - generiranje *primjerka* parametrizirane komponente  
~ utvrđivanje vrijednosti parametra n  
naredbom **generic map**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ZbrajaloOduzimalo is
    port (a, b:      in std_logic_vector(3 downto 0);
          s:         out std_logic_vector(3 downto 0);
          operacija: in std_logic;
          cout:      out std_logic);
end ZbrajaloOduzimalo;

architecture strukturna of ZbrajaloOduzimalo is
    signal b_int: std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
        m: entity work.nBitZbrajalo generic map (n => 4) port map
(a,b_int,operacija,s,cout);
        xorovi: for i in 0 to 3 generate
            begin
                b_int(i) <= b(i) xor operacija;
            end generate;
    end strukturna;
```



# Binarno oduzimanje

---

*Zadatak:* ostvariti sklop za oduzimanje u BCD kodu

- izvesti algoritam oduzimanja
- nacrtati sklop za oduzimanje BCD znamenki
- napisati VHDL ponašajni model sklopa
- napisati VHDL strukturni model sklopa



# Sadržaj predavanja

---

- binarno zbrajalo
- zbrajanje u kodu
- binarno oduzimanje
- **binarno množenje**
- sklop za posmak

# Binarno množenje

- sklopovska izvedba *sklopa za množenje* binarnih brojeva (*bez predznaka*)  
~ implementacija Hornerove sheme kombinacijskim sklopovima  
npr. množenje 4-bitnih brojeva


$$M \times N = ((M \cdot n_3 \cdot 2 + M \cdot n_2) \cdot 2 + M \cdot n_1) \cdot 2 + M \cdot n_0, n_i \in \{0,1\}$$

- posmak multiplikanda  
~ niz *posmaknutih* zbrajala
- odabir posmaknutog multiplikanda  
~ niz koincidentnih sklopova (sklopovi I)
- broj stupnjeva  
~ broj bitova multiplikatora
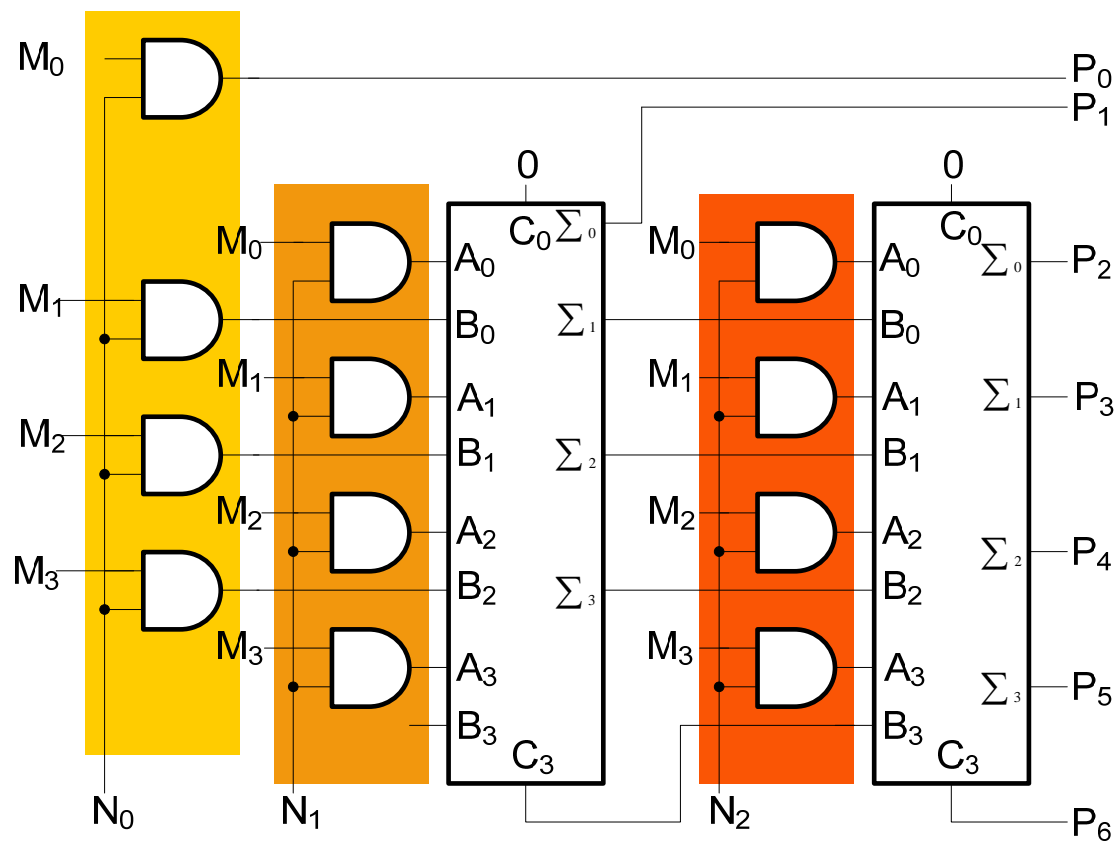
# Binarno množenje

*Primjer:* sklop za množenje binarnih brojeva bez predznaka (engl. unsigned array multiplier)

$$P = M \times N = (M \cdot n_2 \cdot 2 + M \cdot n_1) \cdot 2 + M \cdot n_0, n_i \in \{0,1\}$$





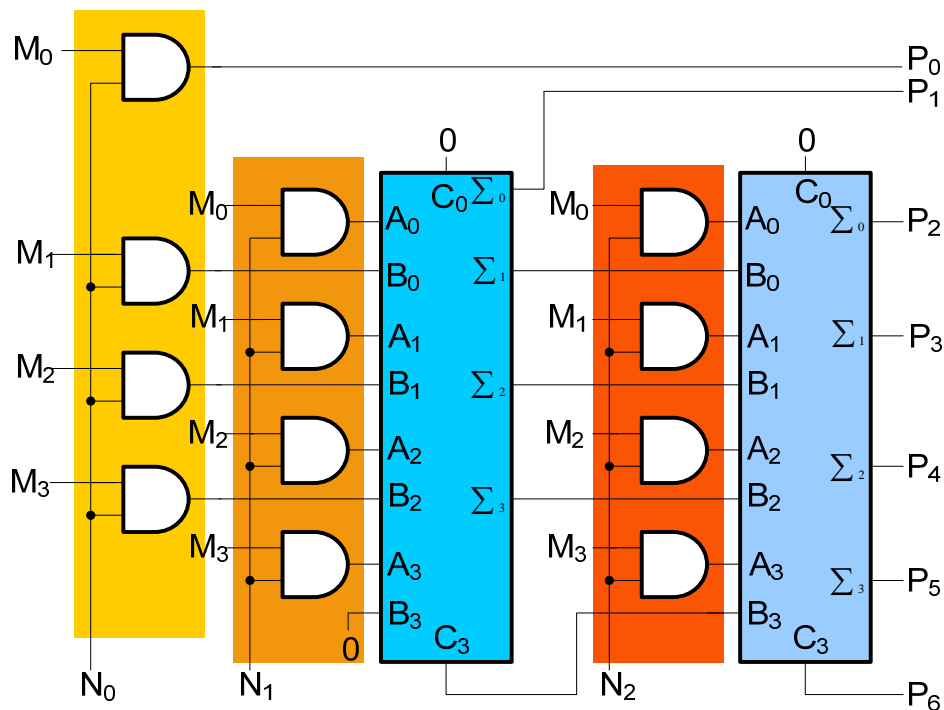
# Binarno množenje

- sklop za množenje binarnih brojeva bez predznaka  
 $\sim$  pridruživanje operacija – razina sklopovlja

$$m_3m_2m_1m_0 \times n_2n_1n_0 = p_6p_5p_4p_3p_2p_1p_0$$



$$1110 \times 101 = 1000110$$

				1	1	1	0	
			0	1	1	1		0
		0	0	0	0			
	0	0	1	1		1		
	1	1	1	0				
1	0	0	0	0	1		1	0
P <sub>6</sub>	P <sub>5</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>0</sub>		



# Binarno množenje

---

*Zadatak:* nacrtati sklop za množenje binarnih brojeva  
 $M \times N$ :


- $M = m_3m_2m_1m_0$ ,  $N = n_4n_3n_2n_1n_0$
- $M = m_7 \dots m_0$ ,  $N = n_3n_2n_1n_0$

koristiti module 4-bitnih zbrajala
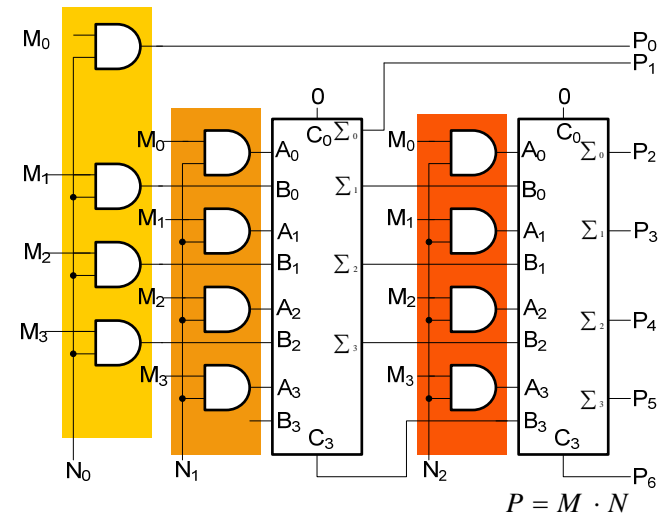
# Binarno množenje

- VHDL *strukturni* model sklopa za množenje binarnih brojeva bez predznaka

$$M \times N = (M \cdot n_2 \cdot 2 + M \cdot n_1) \cdot 2 + M \cdot n_0, n_i \in \{0,1\}$$



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity Mnozilo4_3 is  
    port (m: in std_logic_vector(3 downto 0);  
          n: in std_logic_vector(2 downto 0);  
          p: out std_logic_vector(6 downto 0));  
end Mnozilo4_3;
```


# Binarno množenje

architecture strukturna of Mnozilo4\_3 is

```

    signal pom1: std_logic_vector(4 downto 0);
    signal pom2: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal pom3: std_logic_vector(4 downto 0);
    signal pom4: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal pom5: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    prvi: for i in 0 to 3 generate
        begin
            pom1(i) <= m(i) and n(0);
        end generate;
    pom1(4) <= '0';
    p(0) <= pom1(0);
    drugi: for i in 0 to 3 generate
        begin
            pom2(i) <= m(i) and n(1);
        end generate;
    m1: entity work.nBitZbrajalo generic map (n => 4)
        port map (pom2, pom1(4 downto 1), '0', pom3(3 downto 0), pom3(4));
    p(1) <= pom3(0);
    treci: for i in 0 to 3 generate
        begin
            pom4(i) <= m(i) and n(2);
        end generate;
    m2: entity work.nBitZbrajalo generic map (n => 4)
        port map (pom4, pom3(4 downto 1), '0', pom5(3 downto 0), pom5(4));
    p(5 downto 2) <= pom5(3 downto 0);
    p(6) <= pom5(4);
end strukturna;

```

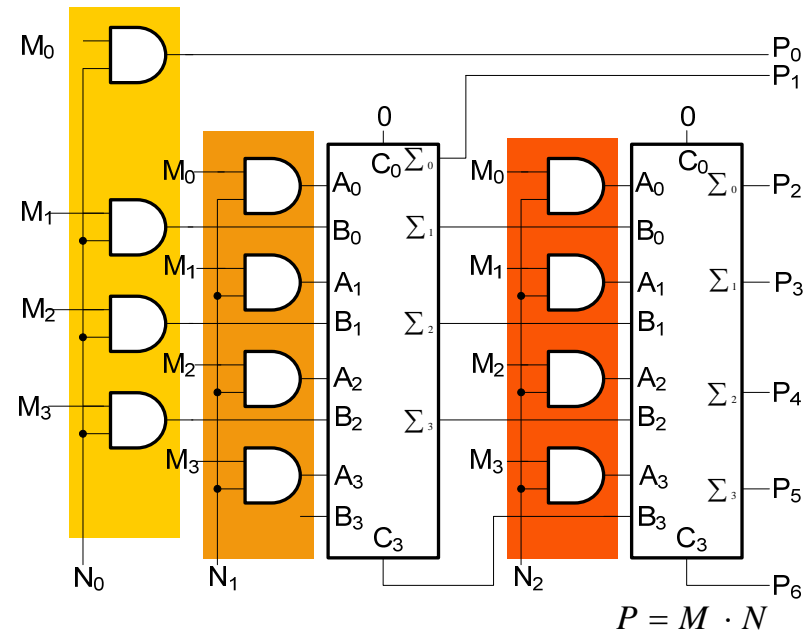



# Binarno množenje

---

*Zadatak:* napisati *parametrizirani* VHDL strukturni model sklopa za množenje  $m$ -bitnog broja  $M$  s  $n$ -bitnim brojem  $N$  (parametri  $m$  i  $n$ )



# Binarno množenje

---

- porast broja bitova:
  - multiplikanda:  
~ povećanje broja bitova zbrajala
  - multiplikatora:  
~ povećanje broja stupnjeva



# Binarno množenje

---

- sklopovi za množenje unutar ALU:
  - *iskoristiti binarno zbrajalo !!!*  
~ uzastopno pribrajanje multiplikanda?
  - bolje  
~ "upravljani posmak" multiplikanda +  
pribrajanje parcijalnih produkata:  
*odvijanje u vremenu*
    - sporije od n-stupanjskog rješenja  
(kombinacijskim sklopovima)
    - brže od uzastopnog pribrajanja multiplikanda
  - potreban *sklop za posmak*



# Sadržaj predavanja

---

- binarno zbrajalo
- zbrajanje u kodu
- binarno oduzimanje
- binarno množenje
- **sklop za posmak**



# Sklop za posmak

- vrste *posmaka* (engl. shift):
  - logički
    - ~ posmak cijelih brojeva *bez predznaka*/uzorka bitova:
      - posmak udesno: umetanje 0 s lijeva
      - posmak ulijevo: umetanje 0 s desna
  - aritmetički
    - ~ posmak cijelih brojeva *s predznakom* (2-komplement):
      - posmak udesno: ponavljanje *najznačajnijeg bita* (bit predznaka) radi ispravne interpretacije posmaknutog broja (dijeljenje!)
      - posmak ulijevo: umetanje 0 s desna
  - kružni
    - ~ "rotiranje" bitovnog uzorka

# Sklop za posmak

*Primjer:* posmak brojeva udesno

- posmak broja  $F0_H = 11110000_2$ 
  - aritmetički:  $11110000 \gg 2 \rightarrow 11111100$  (FC)
  - logički:  $11110000 \gg 2 \rightarrow 00111100$  (3C)
- posmak broja  $5050_H = 0101000001010000_2$ 
  - aritmetički:  
 $0101000001010000 \gg 4 \rightarrow 0000010100000101$
  - logički: isto!
- posmak broja  $BBCC_H = 1011101111001100_2$ 
  - aritmetički:  
 $1011101111001100 \gg 4 \rightarrow 111110111011100$
  - logički:  
 $1011101111001100 \gg 4 \rightarrow 0000101110111100$



# Sklop za posmak

---


- *sklop za posmak* (engl. shifter):
  - direktno djelovanje na podatak u registru:
    - poseban tip registra ~ sekvencijski sklop
    - posmak se odvija *u vremenu*
  - (posebni) kombinacijski sklop:
    - posmak se ostvaruje iteriranjem sklopova
    - princip: *mreža* multipleksora

# Sklop za posmak

*Primjer: 4-bitni sklop za kružni posmak*


- posmak u smjeru viših težina  
~ posmak *ulijevo*
- posmak *udesno* za k mjesta  
~ posmak ulijevo za (n - k) mjesta,  
n: broj bitova riječi

i	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	DO <sub>3</sub>	DO <sub>2</sub>	DO <sub>1</sub>	DO <sub>0</sub>
0	0	0	DI <sub>3</sub>	DI <sub>2</sub>	DI <sub>1</sub>	DI <sub>0</sub>
1	0	1	DI <sub>2</sub>	DI <sub>1</sub>	DI <sub>0</sub>	DI <sub>3</sub>
2	1	0	DI <sub>1</sub>	DI <sub>0</sub>	DI <sub>3</sub>	DI <sub>2</sub>
3	1	1	DI <sub>0</sub>	DI <sub>3</sub>	DI <sub>2</sub>	DI <sub>1</sub>

 

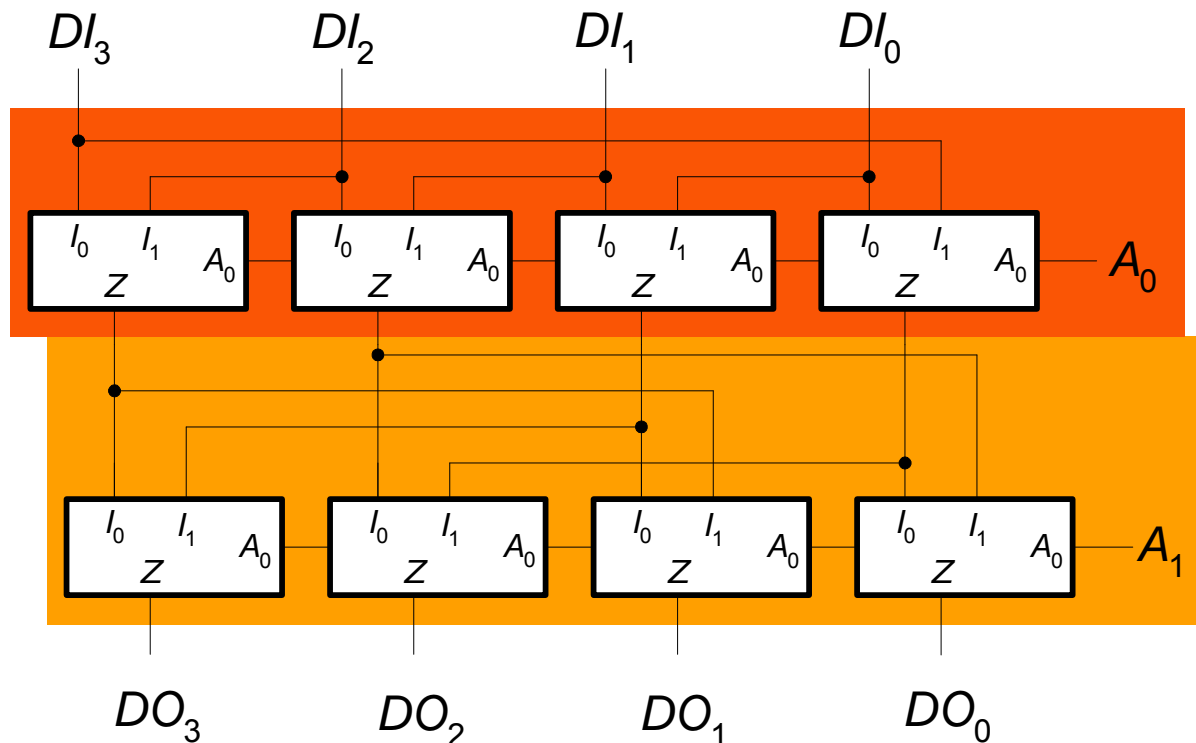
# Sklop za posmak

- izvedba sklopa za kružni posmak:
  - prva razina ( $A_0$ )  
~ posmak ulijevo za *jedno* mjesto ( $A_0 = 1$ )
  - druga razina ( $A_1$ )  
~ posmak ulijevo za *dva* mjesta ( $A_1 = 1$ )


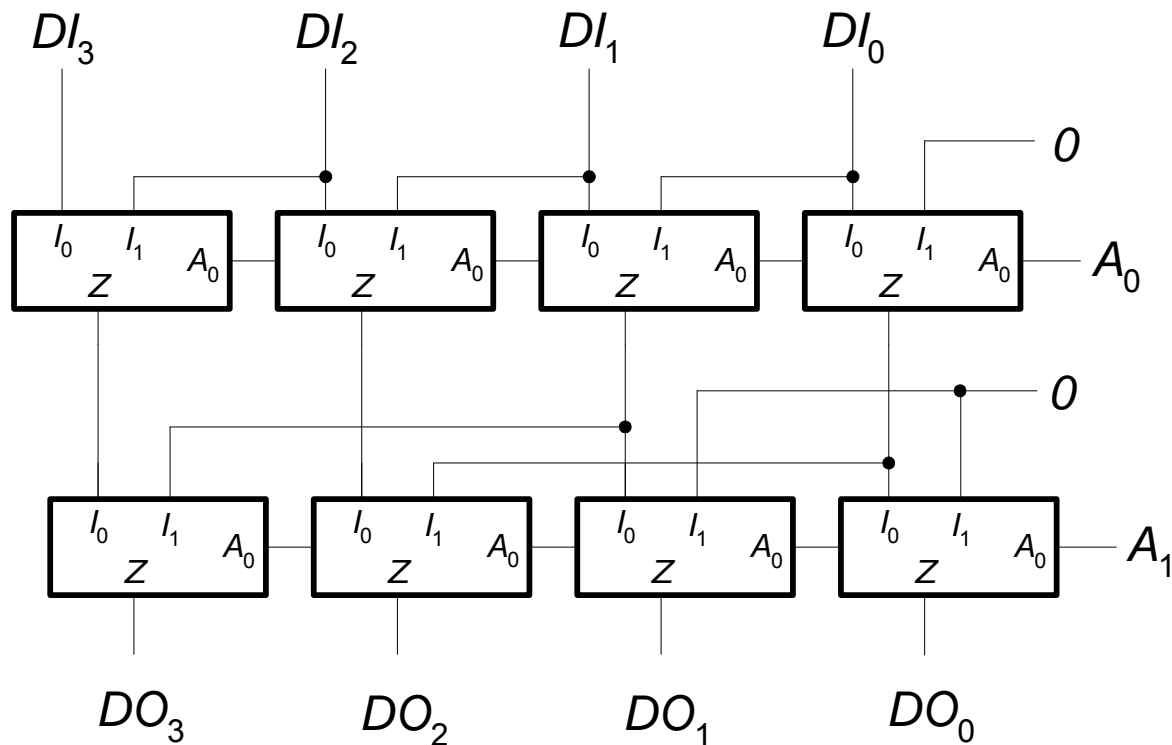
# Sklop za posmak

- sklop za posmak *ulijevo*:
  - nema "povratne veze" na rubovima sklopa
  - s desna umetati 0
  - posmak za 1, 2 ili 3 mjesta





# Sklop za posmak

## *Zadaci:*

- napisati VHDL *strukturni* model sklopa za posmak ulijevo (uputa: pročitati str. 322-327 u knjizi Peruško, Glavinić: *Digitalni sustavi*)
- nacrtati 4-bitni sklop za posmak udesno za 1 do 3 mjesta; sklop ostvaruje logički / aritmetički posmak
- napisati VHDL *strukturni* model sklopa za posmak udesno
- nacrtati 4-bitni sklop za posmak koji ostvaruje:
  - posmak ulijevo za jedno mjesto
  - posmak udesno za jedno mjesto
  - bez posmaka
  - postavljanje konstante 0000(uputa: koristiti multipleksore 4/1)

U. Peruško, V. Glavinić: *Digitalni sustavi*, Poglavlje 7: Standardni kombinacijski moduli. Poglavlje 8: Postupak projektiranja s osvrtom na jezik VHDL.

- binarno zbrajalo: str. 287-294
- binarno množenje: str. 295-296
- sklop za posmak: str. 322-327





# Zadaci za vježbu (1)

---

U. Peruško, V. Glavinić: *Digitalni sustavi*, Poglavlje 7:  
Standardni kombinacijski moduli.

- binarno zbrajalo: 7.35-7.37, 7.48-7.50, 7.53
- zbrajanje u kodu: 7.38, 7.42, 7.45, 7.52,
- binarno oduzimanje: 7.39, 7.40, 7.41
- binarno množenje: 7.43, 7.44, 7.51



# Zadaci za vježbu (2)

---

M. Čupić: *Digitalna elektronika i digitalna logika.*  
*Zbirka riješenih zadataka*, Cjelina 8: Digitalna aritmetika.

- binarno zbrajalo:
  - riješeni zadaci: 6.12, 8.7, 8.15, 8.16, 8.17, 8.19, 8.21-8.25
  - zadaci za vježbu: 6 (VHDL)
- zbrajanje u kodu:
  - riješeni zadaci: 8.8, 8.13, 8.14
  - zadaci za vježbu: 9-12
- binarno oduzimanje:
  - riješeni zadaci: 8.10-8.12, 8.18
  - zadaci za vježbu: 1-5, 13-14
- binarno množenje:
  - riješeni zadaci: 8.20, 8.23,
  - zadaci za vježbu: 1-5, 13-14