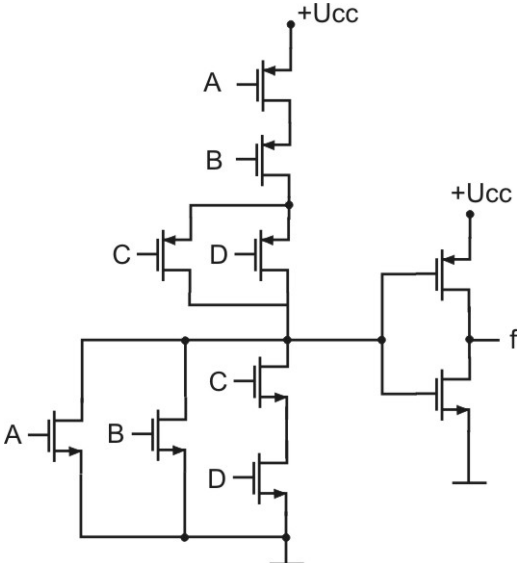
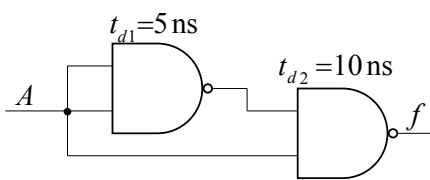


**MEĐUISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE****Grupa B**

1	<p>Napon napajanja digitalnog sklopa je 5 V. Frekvencija takta je 100 MHz. Ako je poznato da ugradnjom većeg hladnjaka dozvoljenu disipaciju sklopa možemo udvostručiti, na kojoj maksimalnoj frekvenciji signala takta može raditi taj sklop ako napon napajanja spustimo na 3,3 V? Ponuđeni odgovori zaokruženi su na jednu decimalu.</p> <p>a) 200 MHz                                      c) 459,1 MHz                                      e) 150 MHz b) 229,6 MHz                                      d) 918,3 MHz                                      f) ništa od navedenoga</p>
2	<p>Koji se od navedenih produkata može koristiti za ocjenu dobrote integriranog sklopa?</p> <p>a) umnožak napona napajanja i frekvencije takta b) umnožak napona napajanja i broja osnovnih sklopova c) umnožak disipirane snage i napona napajanja d) umnožak vremena kašnjenja i broja tranzistora e) umnožak vremena kašnjenja i disipirane snage f) ništa od navedenoga</p>
3	<p>Koju funkciju obavlja sklop na slici?</p>  <p>a) <math>f(A, B, C, D) = \sum m(0,1,5,7,10,15)</math> b) <math>f(A, B, C, D) = \sum m(0,1,2)</math> c) <math>f(A, B, C, D) = \sum m(0,2,4,8)</math> d) <math>f(A, B, C, D) = \prod M(0,1,2)</math> e) <math>f(A, B, C, D) = \prod M(1,3,7,10)</math> f) ništa od navedenoga</p>
4	<p>Zadana je funkcija <math>f(A, B, C, D) = \sum m(8,9,10,12,13,14)</math>. S koliko se minimalno NMOS tranzistora u CMOS sklopu može realizirati ova funkcija?</p> <p>a) 4                      b) 5                      c) 10                      d) 3                      e) 7                      f) ništa od navedenoga</p>
5	<p>Dekoder 6/64 moguće je ostvariti uporabom:</p> <p>a) 5 dekodera 2/4                                      b) 4 dekodera 4/16 i jednog dekodera 2/4 c) 4 dekodera 4/16                                      d) 32 dekodera 1/2 e) 34 dekodera 1/2                                      f) ništa od navedenoga</p>
6	<p>U nekom digitalnom sustavu dekadске znamenke prikazuju se XS-3 kodom. Uporabom jednog dekodera 4/16 s invertiranim izlazima i jednog NI-sklopa potrebno je ostvariti sklop koji će na izlazu dati 1 ako je na ulaz dovedena dekadска znamenka koja je djeljiva s 3. Koje izlaze dekodera je potrebno spojiti na ulaze NI-sklopa?</p> <p>a) 4, 5, 7, 8, 10, 11                                      c) 3, 6, 9, 12                                      e) 0, 1, 2, 13, 14, 15 b) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11                                      d) 0, 3, 6, 9                                      f) ništa od navedenoga</p>


7	<p>Koju funkciju obavlja sklop na slici?</p> <p>a) <math>f = AB\bar{C} + \bar{A} \bar{B}</math>  b) <math>f = 0</math>  c) <math>f = 1</math>  d) <math>f = B</math>  e) <math>f = AB + \bar{C}</math>  f) ništa od navedenoga</p>
8	<p>Na ulaz nekog digitalnog sustava dovodi se četverobitni podatak <math>B_3B_2B_1B_0</math> koji predstavlja BCD znamenku. Sustav na izlazu daje paritetni bit za zaštitu takve BCD znamenke parnim paritetom. Ako je sustav potrebno realizirati uporabom jednog multipleksora 4/1 (korištenjem netrivialnih rezidualnih funkcija) čijim selekcijskim (adresnim) ulazima upravljaju bitovi <math>B_3</math> (adresni ulaz veće težine) i <math>B_2</math> (adresni ulaz manje težine), što je potrebno dovesti na ulaz "2" tog multipleksora?</p> <p>a) <math>\bar{B}_0</math>  b) 0  c) 1  d) <math>\overline{B_1 \oplus B_2}</math>  e) <math>B_1 \oplus B_0</math>  f) ništa od navedenoga</p>
9	<p>Koji od sljedećih izraza definira neutralni element?</p> <p>a) <math>(\forall a \in K)(\exists \bar{a} \in K \mid a + \bar{a} = 1)</math>  b) <math>(\exists 0 \in K)(0 + 0 = 0)</math>  c) <math>(\forall a \in K)(a + 1 = 1)</math>  d) <math>(\forall a \in K)(a = (\bar{a}))</math>  e) <math>(\exists 0 \in K)(\forall a \in K \mid a + 0 = a)</math>  f) ništa od navedenoga</p>
10	<p>Funkciju <math>f(A, B, C) = \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C + A B C</math> prikažite u potpunom konjunktivnom normalnom obliku:</p> <p>a) <math>f(A, B, C) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (A + B + C)</math>  b) <math>f(A, B, C) = (A + B + C) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)</math>  c) <math>f(A, B, C) = (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (A + B + \bar{C})</math>  d) <math>f(A, B, C) = (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})</math>  e) <math>f(A, B, C) = (A + B + C) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)</math>  f) ništa od navedenoga</p>
11	<p>Funkciju <math>f(A, B, C) = NI(NI(A, B, NI(C, C)), NI(A, NI(B, B), C), NI(NI(A, B), B, C))</math> prikažite u potpunom sustavu funkcija I, ILI, NE.</p> <p>a) <math>f(A, B, C) = ILI(NE(I(A, B, NE(C))), NE(I(A, NE(B), C)), NE(I(NE(A), B, C)))</math>  b) <math>f(A, B, C) = I(ILI(A, B, NE(C)), ILI(A, NE(B), C), ILI(NE(A), B, C))</math>  c) <math>f(A, B, C) = ILI(I(A, B, NE(C)), I(A, NE(B), C), I(NE(A), B, C))</math>  d) <math>f(A, B, C) = NE(I(ILI(A, B, NE(C)), ILI(A, NE(B), C), ILI(NE(A), B, C)))</math>  e) <math>f(A, B, C) = NE(ILI(I(A, B, NE(C)), I(A, NE(B), C), I(NE(A), B, C)))</math>  f) ništa od navedenoga</p>
12	<p>Odredite dualnu funkciju <math>f_D</math> funkcije <math>f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 6)</math>.</p> <p>a) <math>f_D(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 6)</math>  b) <math>f_D(A, B, C) = \sum m(2, 3, 4, 7)</math>  c) <math>f_D(A, B, C) = \sum m(1, 2, 6, 7)</math>  d) <math>f_D(A, B, C) = \sum m(0, 3, 4, 5)</math>  e) <math>f_D(A, B, C) = \sum m(2, 3, 6, 7)</math>  f) ništa od navedenoga</p>

13	<p>Koji je rezultat zbrajanja BCD brojeva 001100010010 i 001101111000 ako je rezultat zbrajanja izražen u XS-3 kodu?</p> <p>a) 101010101111                      c) 110101011000                      e) 011010010001  b) 100111000011                      d) 0011010111101011                      f) ništa od navedenoga</p>
14	<p>Predajnik i prijemnik razmjenjuju poruke koje sadrže 1 bit informacije i koje su zaštićene Hammingovim kodom uz parni paritet. Neka je prijemnik s komunikacijskog kanala očitao <math>y_1y_2y_3</math> (uz uobičajen razmještaj zaštitnih i podatkovnih bitova). Neka <math>s_2(y_1, y_2, y_3)</math> predstavlja najviše značajan bit pripadnog sindroma. Kako glasi zapis te funkcije u standardnome obliku?</p> <p>a) <math>\prod M(0,3,4,7)</math>                      c) <math>\sum m(1,2,6,7)</math>                      e) <math>\sum m(3,4,5)</math>  b) <math>\prod M(1,2,6,7)</math>                      d) <math>\sum m(0,3,4,7)</math>                      f) ništa od navedenoga</p>
15	<p>Oktalni broj <math>135272_8</math> zapisan kao heksadekadski glasi:</p> <p>a) ABBA      b) 1F5E      c) DEDA      d) DECA      e) BABA      f) ništa od navedenoga</p>
16	<p>Hornerova shema je princip korišten kod:</p> <p>a) uklanjanja statičkog-1 hazarda                      b) uklanjanja statičkog-0 hazarda  c) množenja                      d) provjere negativnog pariteta  e) provjere pozitivnog pariteta                      f) ništa od navedenoga</p>
17	<p>Za sklop na slici zadano je kašnjenje prvog NI sklopa <math>t_{d1}=5</math> ns te kašnjenje drugog NI sklopa <math>t_{d2}=10</math> ns. Varijabla <math>A</math> može mijenjati stanje iz 0 u 1 i može mijenjati stanje iz 1 u 0. Sklop pokazuje pojavu hazardnog prijelaza:</p> <p>a) statički-0 hazard, za prijelaz varijable <math>A</math> iz 0 u 1  b) statički-1 hazard, za prijelaz varijable <math>A</math> iz 0 u 1  c) statički-0 hazard, za prijelaz varijable <math>A</math> iz 1 u 0  d) statički-1 hazard, za prijelaz varijable <math>A</math> iz 1 u 0  e) statički-1 hazard na obje vrste promjena  f) ništa od navedenoga</p> 
18	<p>Zadana je funkcija <math>f(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 7, 8, 12, 14, 15)</math>. Označimo s X broj implikanata, s Y broj bitnih primarnih implikanata i sa Z broj minimalnih oblika. Zadana funkcija ima X/Y/Z:</p> <p>a) 12/1/2      b) 13/2/1      c) 15/3/1      d) 15/2/2      e) 13/12/2      f) ništa od navedenoga</p>
19	<p>Minimizirati funkciju <math>f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15)</math> K tablicom. Minimизirani oblik ne sadrži:</p> <p>a) <math>ABC</math>      b) <math>\overline{B}\overline{D}</math>      c) <math>\overline{A}\overline{B}C</math>      d) <math>\overline{A}C</math>      e) <math>ABD</math>      f) ništa od navedenoga</p>
20	<p>Bitni primarni implikant je:</p> <p>a) implikant koji sadrži paritetni bit  b) primarni implikant koji pokriva najveći broj implikanata funkcije  c) bilo koji implikant koji jedini prekriva neki minterm  d) implikant koji ima najmanji broj literala  e) primarni implikant koji jedini prekriva neki minterm  f) ništa od navedenoga</p>

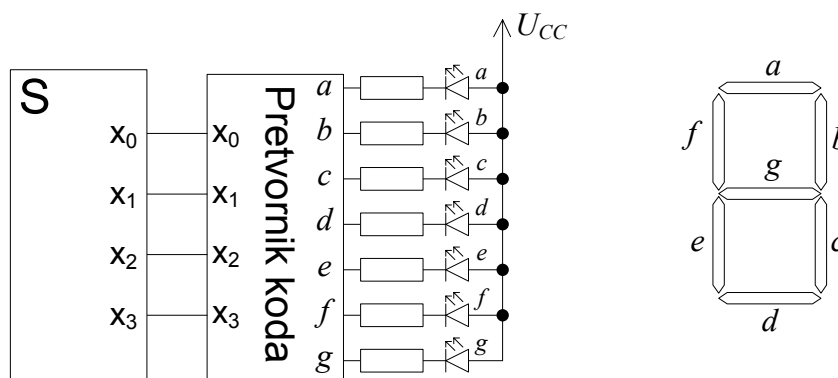**Zadatak 21**

Ovaj zadatak potrebno je riješiti na zasebnom papiru koji je potrebno staviti kao prvi papir u košuljicu. Rješenje će se ručno pregledati i bodovati. Zadatak se boduje s maksimalnim brojem bodova (koji je jednak kao i kod drugih zadataka) ako je u cijelosti točan; inače nosi 0 bodova.

Sklop S na svojem izlazu generira dekadске znamenke u kodu Excess-3. Povremeno se, međutim, može dogoditi da se na njegovu izlazu pojavi bilo kakva kombinacija bitova. Na izlaz tog sklopa spojen je pretvornik koda Excess-3 u 7-segmentni kôd na koji je potom spojen 7-segmentni prikaznik kako je prikazano na slici.



Uz prikazani način spajanja, svjetleća dioda će svijetliti samo ako je izlaz pretvornika na koji je spojena u logičkoj nuli. Odredite Booleovu funkciju koja određuje izlaz  $f$  pretvornika koji upravlja svjetlećom diodom segmenta  $f$ , gdje postoji sloboda u izboru, funkciju je potrebno odrediti na način da se minimizira potrošnja (tj. da se minimizira broj slučajeva u kojima diode svijetle i troše energiju). Uporabom minimalno potrebnog broja osnovnih logičkih sklopova (I, ILI, NE, Ex-ILI) **nacrtajte shemu sklopa** koji ostvaruje tu funkciju. U vašem rješenju mora biti vidljiv i postupak kojim ste došli do tog sklopa.

**Zadatak 22**

Ovaj zadatak potrebno je riješiti na zasebnom papiru koji je potrebno staviti kao drugi papir u košuljicu. Rješenje će se ručno pregledati i bodovati. Zadatak se boduje s maksimalnim brojem bodova (koji je jednak kao i kod drugih zadataka) ako je u cijelosti točan; inače nosi 0 bodova.

Koristeći samo sklopove isključivo-ILI **nacrtajte sklop** koji obavlja pretvorbu trobitnog binarnog broja u Grayev kôd. U vašem rješenju mora biti vidljiv i postupak kojim ste došli do tog sklopa.