

$$(\bar{x}_1 + x_2)$$

$$(\bar{x}_0 + \bar{x}_2)$$

$$(x_0 + \bar{x}_2)$$

$$(\bar{x}_0 + x_1)$$

$$f_1 = (\bar{x}_1 + x_2)(\bar{x}_0 + \bar{x}_2)(\bar{x}_0 + x_1)$$

$$f_2 = (\bar{x}_1 + x_2)(x_0 + \bar{x}_2)$$

f_1 :

$x_0 \backslash x_2 x_1$	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0

$$f_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_0$$

f_2 :

$x_0 \backslash x_2 x_1$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	0	1	1

$$f_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_2 x_0$$

9. Uporabom PLA tipa NI-NI ostvari 3 f-je.

$$f_1 = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}BCD + A\bar{C}\bar{D}$$

$$f_2 = \sum m(0, 1, 3, 4, 11, 15)$$

Min. dimenzije PLA?

$$f_3 = \prod M(0, 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15)$$

CD \backslash AB

	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1			
10			1	1

1	1		
1			
1		1	1

			1
	1		1
			1
1	1		1

odg: $4 \times 7 \times 3$


jer je 7 mogućih različitih zatvorenja

• PAL

- poliprogramirljivo log. polje

- programirljivo samo 1. polje

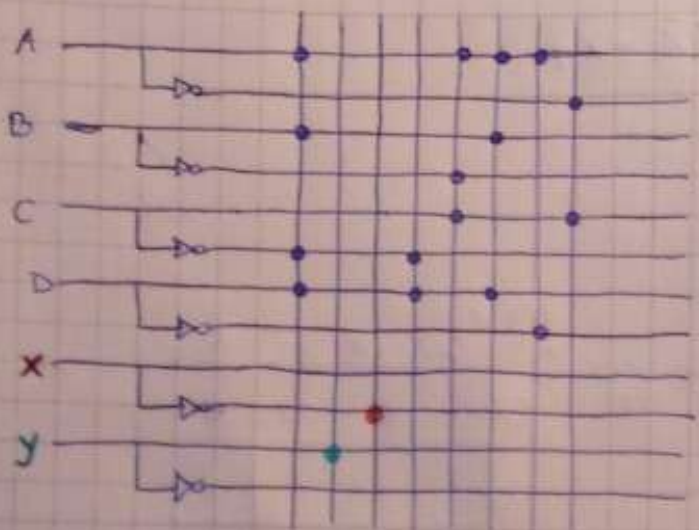- Sklopom PAL ostvari $f = (\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + D) + \bar{C}D$ i $g = AB\bar{C}D + A\bar{B} + \bar{A}C$



$$X = A\bar{B}C + A\bar{B}D \Rightarrow \bar{X} = (\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{D})$$

$$Y = A\bar{D} + \bar{A}C \Rightarrow \bar{Y} = (\bar{A} + D)(A + \bar{C})$$

$$f = \bar{C}D + \bar{X}$$

$$g = AB\bar{C}D + Y$$

MOSFET - ni-ni-ni

DIODE - ni-ni

- PAL

spulsa

$m \times k \cdot n \times n$


br. ulaz. pojedinih izlaza sklopa PAL

sume razlika


razlike proizvoda

a	b	c	sume	razlika	proizvodi
0	0	0	00	00	00
0	0	1	01	01	00
0	1	0	10	01	00
0	1	1	11	01	01
1	0	0	10	11	00
1	0	1	00	11	00
1	1	0	00	10	01
1	1	1	11	10	11


Zbrajalo i oduzimato

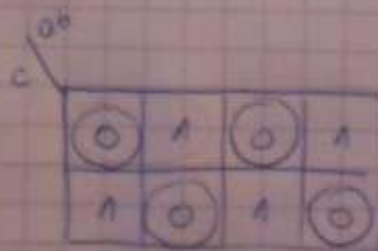

najviše! $\Rightarrow k=4$
4 zadruženja

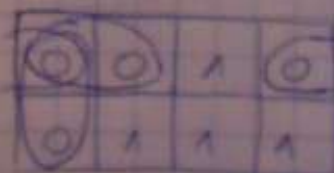

3 izlaza

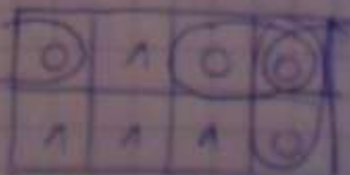


3 izlaza

$m \times k \cdot n \times n$
 $k=3$


odg: 5x12x3

• FGPA

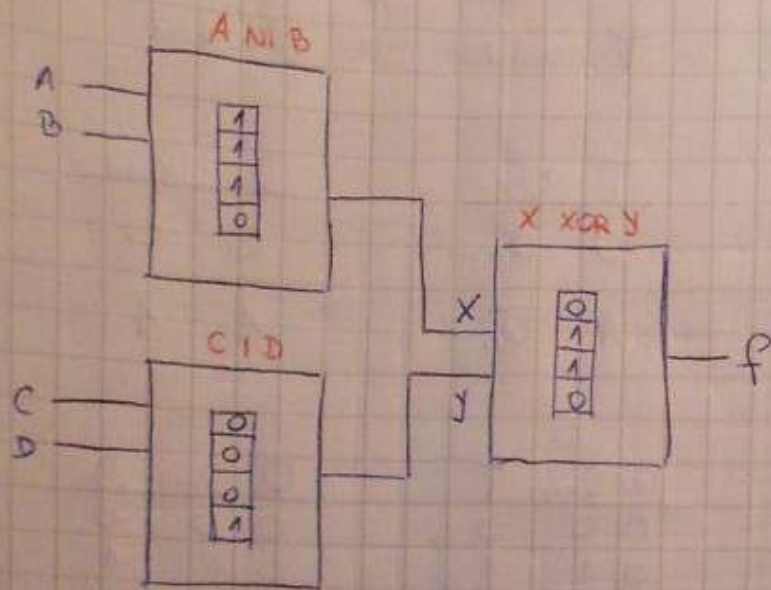


$$P = \overline{A}B \oplus CD$$

LUT

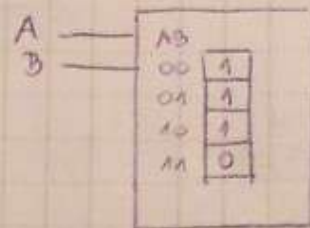

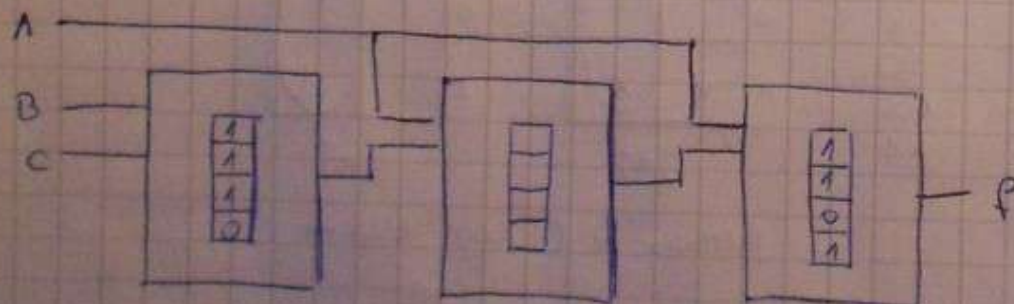- FGPA. Što treba upisati u 2. log. sklop?



A	B	C	X	Y	P
0	0	0	1	X	1
0	0	1	1	X	1
0	1	0	1	X	1
0	1	1	0	X	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1

XX10

b) 0010

c) 0110

BISTABIL

SR S-set
R-reset

SR	Q_{n+1}
00	Q_n
01	0
10	1
11	X

JK J-set
K-reset

JK	Q_{n+1}
00	Q_n
01	0
10	1
11	$\overline{Q_n}$

T-bistabil

T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	$\overline{Q_n}$

D-bistabil

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

X-zabranjeno stanje

početna
tablica:

Q_n	Q_{n+1}	SR
00	00	0X
01	10	01
10	01	10
11	X0	X0

Q_n	Q_{n+1}	JK
00	00	0X
01	10	1X
10	01	X1
11	X0	X0

Q_n	Q_{n+1}	T
00	00	0
01	10	1
10	01	1
11	X0	0

Q_n	Q_{n+1}	D
00	00	0
01	10	1
10	01	1
11	11	1

Zadaci:

Z1 08/01. ⑦

T	Q_n	Q_{n+1}	JK
00	00	00	0X
01	01	10	1X
10	10	01	X1
11	11	00	X1

Q_n	T
0	0
1	1

J=T

Q_n	T
0	0
1	1

K=T

potrebno je 0 log. sklopova

11.12. ⑨


$$Q_{n+1} = \overline{A} + Q_n B$$

A	B	Q_n	Q_{n+1}	T
00	00	0	1	1
00	01	0	1	0
01	00	1	1	1
01	01	1	0	0
10	00	0	0	0
10	01	0	1	1
11	00	0	0	0
11	01	1	0	0

Q_n	T
0	0
1	1

$$T = \overline{A} \overline{Q_n} + A \overline{B} Q_n$$

10/11 ⑦

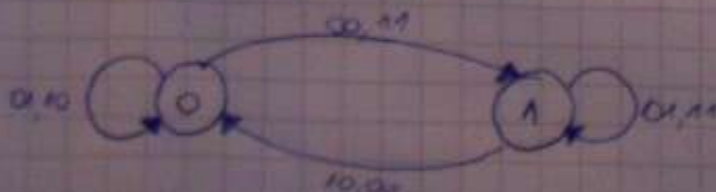

A	B	Q_n	Q_{n+1}	T
00	00	0	1	1
00	01	0	1	0
01	00	1	1	1
01	01	1	0	0
10	00	0	0	0
10	01	0	1	1
11	00	0	0	0
11	01	1	0	0


*napraviti K-tablicu
*minimizirati

ROM, PROM, RAM

i_3	i_2	i_1	i_0	p	
0	0	0	0	3	11
0	0	0	1	3	11
0	0	1	0	1	01
0	0	1	1	0	00
0	1	0	0	2	10
0	1	0	1	1	01
0	1	1	0	0	00
0	1	1	1	0	00
1	0	0	0	2	10
1	0	0	1	2	10
1	0	1	0	1	01
1	0	1	1	0	00
1	1	0	0	2	10
1	1	0	1	1	01
1	1	1	0	3	11
1	1	1	1	1	01

br. redatelj
AxB — br. stupaca

$a_3 a_2 a_1 a_0$	d_3	d_2	d_1	d_0	
000	•	•	•		E
001	•	•	•		E
010			•	•	3
011					0
100	•	•			C
101			•	•	3
110	•			•	9
111				•	1

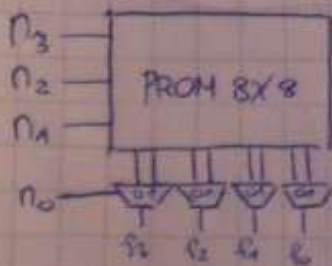

20M. 17 — sličan zadatku

$$p = n \oplus \hat{n}$$

$d_3 d_2 d_1 d_0$	d_3	d_2	d_1	d_0	
000	•			•	41
001	•		•	•	4E
010	•	•	•	•	7D
011	•	•	•		72
100	•	•	•	•	31
101	•	•	•	•	3E
110	•		•	•	8D
111			•		82

$n_3 n_2 n_1 n_0$	\hat{n}_3	\hat{n}_2	\hat{n}_1	\hat{n}_0
0000	0	0	0	0
0001	1	0	0	0
0010	0	0	0	1
0011	1	0	0	1
0100	0	0	1	0
0101	1	0	1	0
0110	0	0	1	1
0111	1	0	1	1
1000	0	1	0	0
1001	1	1	0	0
1010	0	1	0	1
1011	1	1	0	1
1100	0	1	1	0
1101	1	1	1	0
1110	0	1	1	1
1111	1	1	1	1

0-parni
1-neparni

POŠMAČNI REGISTAR

$\overline{ABCD} \Rightarrow XABC D$


- Pošmačnim registrom ostvari brojilo koje broji u ciklusu 0, 4, 2, 5, 6, 3, 1

$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2' Q_1' Q_0'$
0 0 0	1 0 0
0 0 1	0 0 0
0 1 0	1 0 1
0 1 1	0 0 1
1 0 0	0 1 0
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 1 1
1 1 1	0 1 1

Siguran start:

$\overline{X} = 1111$
 $\underline{0111} \checkmark$
~~1111~~

$0 = 0000$
~~0000~~
 $1000 \checkmark$

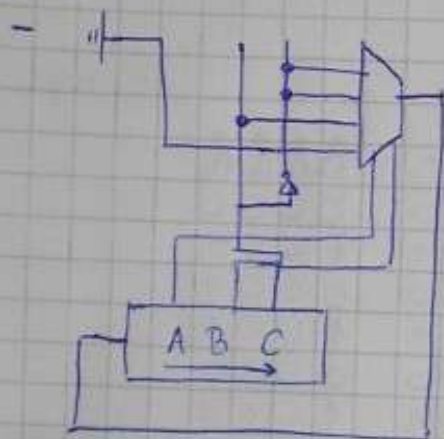

ABC	\overline{ABC}
0 0 0	1 0 0
0 0 1	0 0 0
0 1 0	1 0 1
0 1 1	0 0 1
1 0 0	0 1 0
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 1 1
1 1 1	0 1 1

$0 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1$

- 2CM. (11) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots 12 \rightarrow 0$ ① brisanje
- $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots 11 \rightarrow 15 \rightarrow 0$ ②

asinkrono brojilo


$12 = 1100 \rightarrow 0 = 0000$ $\overline{1101} \rightarrow Q_3 Q_2 \overline{Q_1} Q_0$

⑧ $B_3 B_2 B_1 B_0$ $B_3 B_2 B_1 B_0$
 $12 \quad \underline{1 \quad 1 \quad 0 \quad 0} \quad 11 \quad \underline{1 \quad 0 \quad 1 \quad 1}$

$\backslash \quad /$
 $B_3 B_2 B_1 B_0$
 $1 \quad 0 \quad 0 \quad 0$
 $\overline{Q_3} + Q_2 + Q_1 + Q_0$

AUTOMATI

21.2.2010.

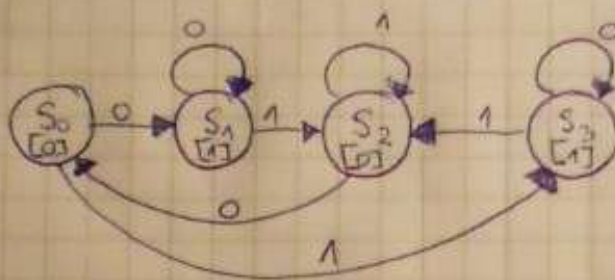

13) S_1 i S_3 su ekvivalentni

14)

A-ulaz	Q_1	Q_0	A	Q_1'	Q_0'	T_1	T_0
$Q_1 Q_0 = S_0$	0	0	0	0	1	0	1
0 0 S_0	0	0	1	1	1	1	1
0 1 S_1	0	1	0	0	1	0	0
1 0 S_2	0	1	1	1	0	1	1
1 1 S_3	1	0	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0
	1	1	1	1	0	0	1

T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	$\overline{Q_n}$

15)


$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
A				1
0				
1	1	1		

$$T_1 = \overline{Q_1} A + Q_1 \overline{Q_0} \overline{A}$$


16) S_1 0, 0, 1, 0, 1

pobuda	0	0	1	0	1
stanje	S_0	S_1	S_1	S_2	S_0 S_3
izlaz	1	1	1	0	0

17) MA 8x2

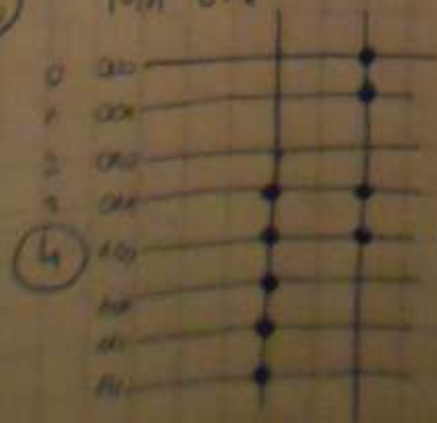



M2 4x2

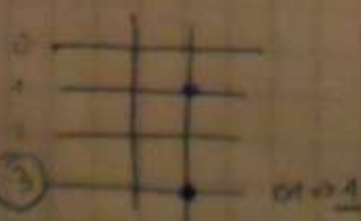



A	Q_1	Q_0	Q_1'	Q_0'
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0
4	1	0	1	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	0	0

MEMORIJE

64x32

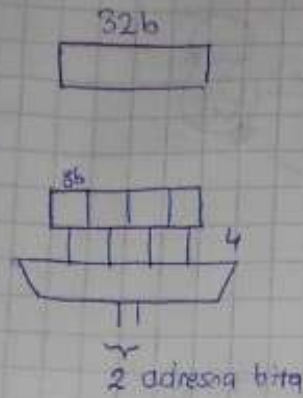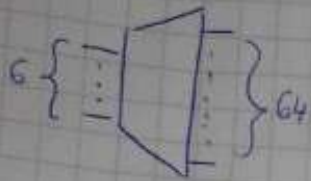


256x8b

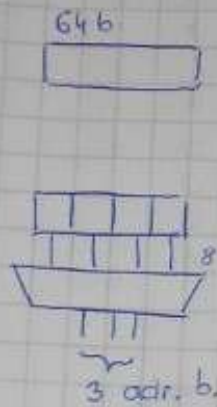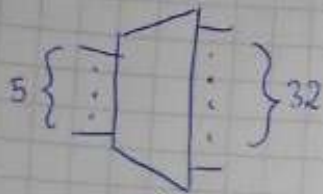


64x32b

→ 1024x8b

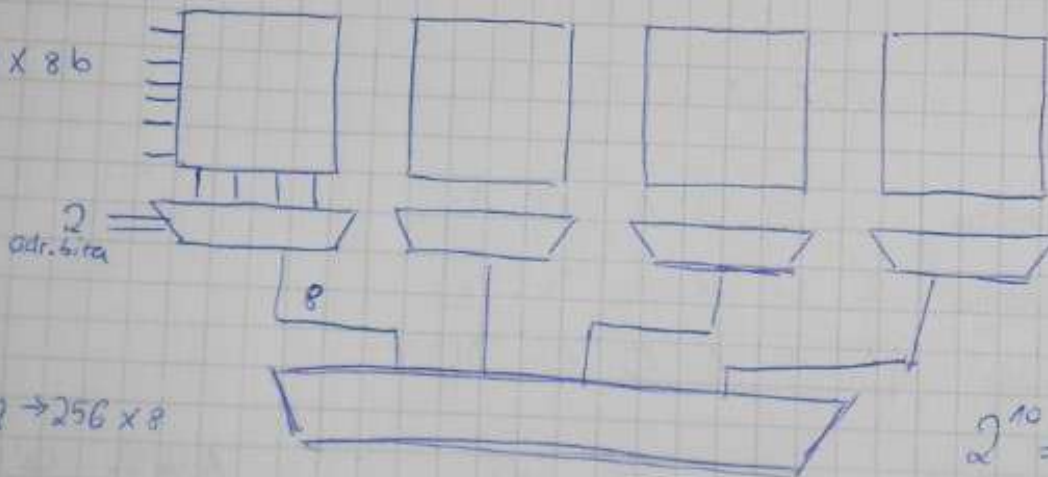

$2^{10} = 1024$

→ 1024x32b

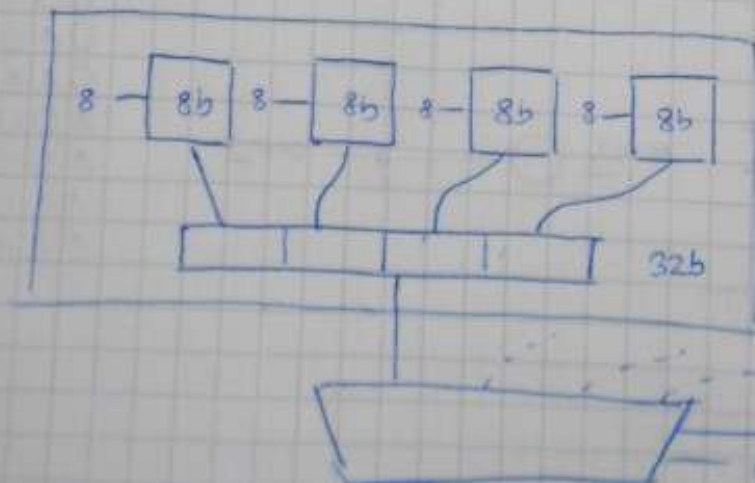

$2^{10} = 1024$
1024x32b