

Završni ispit iz Digitalne logike

Grupa B


1. Na raspolaganju je posmačni registar koji ovisno o ulazima C_1 i C_0 obavlja jednu od operacija, prema tablici 1-1. Uporabom ovog registra i multipleksora želi se ostvariti registar čija je funkcija definirana ulazima X_1 i X_0 , prema tablici 1-2. Kako treba programirati PROM prikazan na slici da bi se dobio traženi registar?

C1	C0	Opis
0	0	Ništa (NOP)
0	1	Posmak u desno, punjenje sa S_{in}
1	0	Paralelni upis
1	1	Posmak u lijevo, punjenje sa S_{in}

Tablica 1-1

X1	X0	Opis
0	0	Posmak u lijevo, punjenje sa S_{in}
0	1	Ništa
1	0	Rotacija u desno
1	1	Paralelni upis


Tablica 1-2

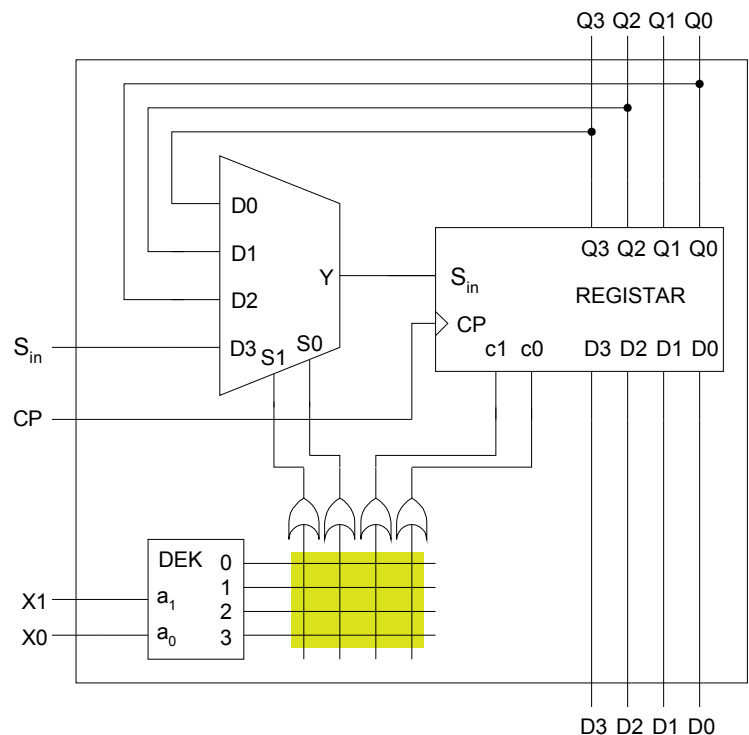

Kao rješenja je ponuđen sadržaj memorije, počev od najniže lokacije. Lijevo na slici nalazi se bit najveće težine. Ukoliko vrijednost nekog bita u memoriji nije bitna za rad sklopa, taj bit postavite na 0.


- a) 5,2,7,13 b) 1,3,0,14
c) 2,2,2,2 d) 15,0,9,2
e) 13,7,13,5

 2. Funkciju $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15)$ potrebno je ostvariti sklopom prikazanim na slici. Koje podatke treba upisati u memoriju, počev od najniže lokacije?



- a) 1,1,2,0,3,1,2,3 b) 1,2,1,2,3,1,1,2
c) Funkciju nije moguće ostvariti d) 0,3,1,1,2,2,1,3
e) 3,1,3,2,1,2,3,0

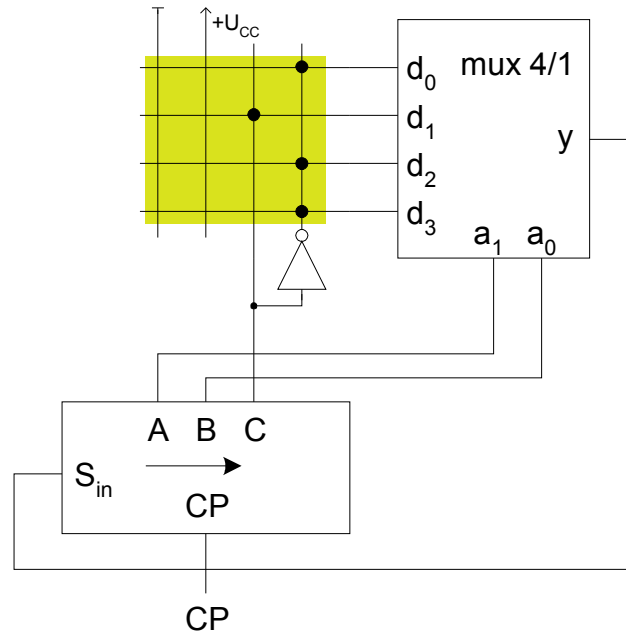
3. U kojem ciklusu broji sklop prikazan na slici?



- a) 0,4,6,7,3,5,2,1
c) 1,0,2,3,4,5,6,7
e) 0,4,2,5,6,3,1

- b) 4,2,1,5
d) 3,7,2

 4. Stroj s konačnim brojem stanja realiziran je prema dijagramu prikazanom na slici. Ako se početno stroj nalazi u stanju S₀, te se na ulaz dovede slijed 0,1,1,1,0, što će stroj generirati na izlazu (počevši od početnog stanja), te u kojem će stanju ostati?



- a) izlazi: 1,0,0,1,0,1, stanje S2
c) izlazi: 1,0,0,1,1,1, stanje S0
e) Izlazi: 1,0,1,1,0,0, stanje S1

- b) izlazi: 1,0,0,1,1,0, stanje S4
d) izlazi: 1,0,0,0,0,1, stanje S3

5. Na raspolaganju je T bistabil. Njegovom uporabom, te uz minimalni utrošak osnovnih logičkih sklopova, projektirajte xy bistabil, čije je ponašanje definirano tablicom.

x	y	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	Q_n
1	0	$\overline{Q_n}$
1	1	1


- a) $T = X \cdot \overline{Q} + \overline{Y} \cdot Q$
c) $T = Q \cdot X + \overline{X} \cdot Y + \overline{Q} \cdot X \cdot \overline{Y}$
e) $T = Q \cdot X + \overline{Q} \cdot Y$

- b) $T = Q \cdot X + \overline{Q} \cdot Y + \overline{Q} \cdot \overline{X} \cdot \overline{Y}$
d) $T = \overline{Q} \cdot X \cdot Y + Q \cdot X + X \cdot \overline{Y}$

6. Uporabom minimalnog broja T bistabila s asinkronim ulazom za brisanje želi se projektirati asinkrono binarno brojilo koje broji u ciklusu duljine 12. Koje je stanje u tu svrhu potrebno dekodirati? Svi ulazi za brisanje spojeni su zajedno.


a) 0
b) 12
c) 14
d) 15
e) 13

 7. Permanentna memorija ostvarena je diodnim poljem, prema slici. Koji je sadržaj memorije? Izlaz $i[0]$ promatrati kao izlaz najveće težine.



a) 4A,A5,AA,12
b) B5,5A,55,ED
c) 23,17,2E,35
d) A0,ED,54,31
e) 14,73,77,51

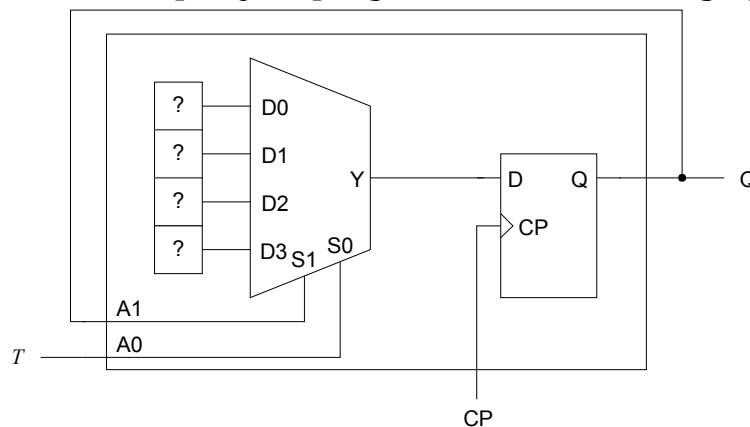8. Programirajte logički blok FPGA sklopa temeljen na preglednoj tablici, tako da ostvarite D bistabil. Što se upisuje u preglednu tablicu (odozgo prema dolje)?




a) 0,1,0,1
b) 1,1,0,0
c) 0,0,1,1
d) 1,0,1,0
e) 0,1,1,0

9. Prednost $2^{1/2}D$ organizacije memorije u odnosu na 2D organizaciju je:

a) Povećanje disipacije
b) Produljenje vodova riječi
c) Produljenje vodova bita
d) Skraćenje vodova bita
e) Skraćenje vodova riječi

 10. Ako se na ulaz 5-bitnog težinskog D/A pretvornika s težinama (16,8,4,2,1) dovede podatak 01110, na izlazu se dobije napon amplitude 7V. Koliki se napon dobije za podatak 11011?
 - a) 13,5V
 - b) 3,14V
 - c) 17,2V
 - d) 14,1V
 - e) 12,5V
11. Na raspolaganju je analogno digitalni pretvornik sa sukcesivnom aproksimacijom koji može mjeriti napone od 0V do 21V. Koji će se napon kod tog pretvornika najbrže izmjeriti?
 - a) 21V
 - b) 10,5V
 - c) 9V
 - d) 0V
 - e) Sve pretvorbe traju jednako dugo
12. Ima li sklop na slici siguran start?




13. Popunite tablicu JK bistabila do kraja. U ponuđenim odgovorima stupac Q_{n+1} prepisan je odozgo prema dolje. Ukoliko je u nekom retku zabranjena pobuda, tada je odgovarajuće stanje Q_{n+1} označeno s X.


$\mathbf{Q_n}$	\mathbf{J}	\mathbf{K}	$\mathbf{Q_{n+1}}$
0	0	0	?
0	0	1	?
0	1	0	?
0	1	1	?
1	0	0	?
1	0	1	?
1	1	0	?
1	1	1	?

- a) 1,0,1,0,0,1,0,1 b) 1,1,0,0,1,1,0,0
c) 0,0,1,1,1,0,1,0 d) 0,0,1,X,1,0,1,X
e) 0,0,1,1,X,X,X,X

14. Na raspolaganju su tri logička bloka FPGA sklopa prikazana na slici 14-1, spojenih prema slici 14-2. Konfigurirajte blokove tako da se dobije sklop koji na izlazu generira slijed 0,1,1,1. Stanje S_i kodirajte binarnom reprezentacijom od 'i'.

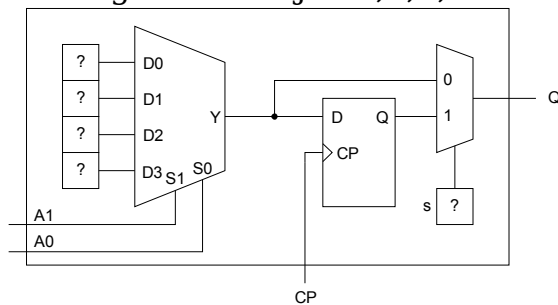

Slika 14-1

 

Slika 14-2

- a) $S_1=1$, LUT1=0,1,1,0
 $S_2=1$, LUT2=1,0,1,0
 $S_3=0$, LUT3=0,1,1,0
- b) $S_1=0$, LUT1=0,0,0,0
 $S_2=1$, LUT2=0,0,0,0
 $S_3=1$, LUT3=0,0,0,0
- c) $S_1=1$, LUT1=1,1,0,0
 $S_2=0$, LUT2=0,0,1,1
 $S_3=1$, LUT3=0,1,1,1
- d) $S_1=1$, LUT1=0,1,1,0
 $S_2=1$, LUT2=1,0,1,0
 $S_3=0$, LUT3=0,1,1,1
- e) $S_1=1$, LUT1=0,1,0,0
 $S_2=1$, LUT2=0,0,1,0
 $S_3=0$, LUT3=0,1,1,1
15. Blok PROCESS nekog bistabila modeliranog VHDL-om prikazan je u nastavku. Koji je od ponuđenih odgovora točan za taj bistabil?
- ```

PROCESS (cp, a, b, x, qint)
BEGIN
 if (b='0') then qint<='0'; elsif (falling_edge(cp)) then
 if (a='0') then qint<='1'; else qint <= qint XOR x; end if;
 end if;
END PROCESS;

```
- a) a i b djeluju sinkrono  
b) b djeluje sinkrono, a asinkrono  
c) a i b djeluju asinkrono  
d) sklop reagira na rastući brid cp-a  
e) a djeluje sinkrono, b asinkrono
16. Blok PROCESS nekog bistabila modeliranog VHDL-om prikazan je u nastavku. O kojem se bistabilu radi? Signal qint direktno se preslikava na izlaz sklopa.
- ```

PROCESS (cp)
BEGIN
    if (falling_edge(cp)) then
        qint <= x;
    end if;
END PROCESS;

```
- a) T bistabil okidan padajućim bridom
b) D bistabil okidan rastućim bridom
c) T bistabil okidan rastućim bridom
d) JK bistabil okidan padajućim bridom
e) D bistabil okidan padajućim bridom

17. Arhitektura nekog sklopa koji ima ulaze x, y, z te izlaz o (svi tipa std_logic) modelirana je VHDL-om prikazanim u nastavku. O kojem se sklopu radi?

```
o <= x WHEN z='0' ELSE y;
```

- a) Multipleksor 2/1
c) PLA sklop
e) Dekoder 1/2
- b) Dekoder 2/4
d) Multipleksor 3/1

18. Arhitektura nekog sklopa koji ima ulaz `cp` te izlaze `q0` i `q1` (svi tipa `std_logic`) modelirana je VHDL-om prikazanim u nastavku. Sklop koristi T bistabil okidan padajućim bridom. O kojem se sklopu radi?

ARCHITECTURE some OF sklop IS

COMPONENT tbistabil IS

```
PORT(cp, t: IN std_logic, q, qn: OUT std_logic);
```

```
END COMPONENT;
```

```
SIGNAL qi: std logic;
```

BEGIN

```
b1: tbistabil PORT MAP (cp, '1', qi,open);
```


```
b2: tbistabil PORT MAP (q1, '1', q1, open);
```

$$q_0 \leq q_i;$$

```
END some;
```

- a) Sinkrono binarno brojilo unaprijed b) Asinkrono binarno brojilo unatrag
c) Sinkrono binarno brojilo unatrag d) Sinkroni registar
e) Asinkrono binarno brojilo unaprijed

 19. Neka funkcija ostvarena je CMOS tehnologijom prema slici. O kojoj se funkciji radi?



- a) I b) Ex-ILI
c) ILI d) NILI
e) NI


20. Korištenjem K-tablica pronaći minimalni zapis funkcije f u obliku sume parcijalnih produkata, ako je $f(A, B, C, D) = \sum m(5, 7, 12, 15) + \sum d(3, 10, 13)$. Rezultat minimizacije je:

- a) $A \cdot B + B \cdot D$ b) $\overline{C} \cdot D + B \cdot C \cdot D$
c) $A \cdot B \cdot \overline{C} + B \cdot D$ d) $\overline{C} \cdot D + B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
e) $\overline{C} \cdot D + B \cdot D$

21. Distanca nekog koda iznosi 7. Koliko pogrešaka ovaj kod može ispraviti/otkriti?

- a) 0/0 b) 6/6
c) 3/5 d) 3/6
e) 2/6

 22. Funkcija od 4 varijable prikazana u kanonskom obliku produkta suma sadrži 11 maksterma. Ako istu funkciju prikažemo u kanonskom obliku sume produkata, koliko taj prikaz sadrži minterma?
 - a) 11
 - b) 10
 - c) 5
 - d) Ne može se odrediti
 - e) 16
23. U nekom digitalnom sustavu za pohranu cijelih brojeva koristi se binarni zapis u B-komplementu. Ako se za pohranu koristi 6 bitova, koji je najmanji broj koji se može prikazati?
 - a) -31
 - b) -64
 - c) -32
 - d) -16
 - e) 0
24. Koju funkciju obavlja sklop prikazan na slici?



- a) $f(A, B, C) = \sum m(2, 4, 5, 7)$ b) $f(A, B, C) = \sum m(0, 3, 7)$
c) $f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ d) $f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7)$
e) $f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 5)$
25. Koji je od sljedećih minimalni potpuni sustav funkcija Booleove algebre?
a) {EX-ILI} b) {ILI, NE}
c) {NE} d) {NI}
e) {EX-NILI}