
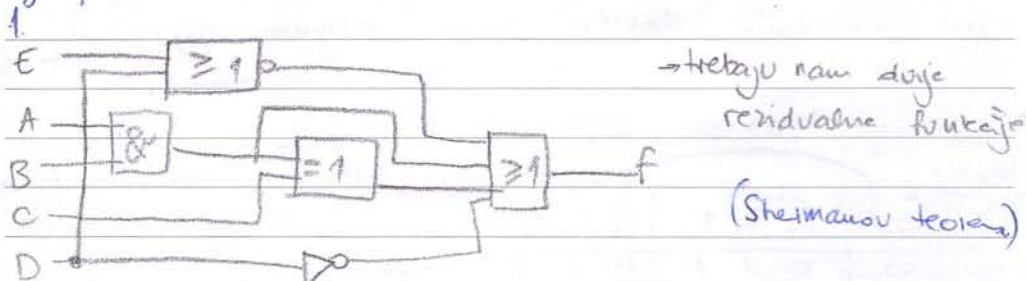


MASOVNE DIGITALNA by Čupko

група А

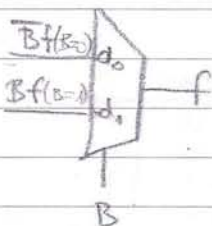

$$f = (\overline{D+E}) + AB + (AB \oplus C) + \overline{D}$$



$$I = \overline{B} f(B=0) + B f(B=1)$$

000 ^Vmolano zhat

$$f_{B=0} = (\overline{D+E}) + C + \overline{D}$$


$$f_{B=0} = \overline{D}E + C + \overline{D} = \overline{D} + C$$

ou talvez a talhada, ali já começa da \bar{D} para o \bar{E})

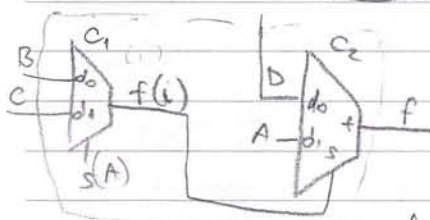2. d_0, d_1, s, y

→ pozicijsko poznavanje v svetu

• cl (B, C, A, i) \rightarrow do, d₁, s \rightarrow y



$$i = \bar{A}B + AC$$


$$f = \bar{c}D + cA$$

$$f = (\overline{A}B + AC)D + (\overline{A}B + AC)A$$

$$\begin{aligned}\overline{AB+Ac} &= \overline{AB} \cdot \overline{Ac} \\ &= (\overline{A+B}) (\overline{A+C}) \\ &= \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}\end{aligned}$$

$$f = AC + AD + \overline{B}D$$
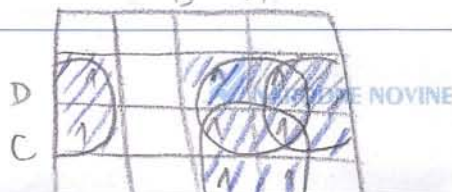
$$f = A\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}D + \bar{B}\bar{C}D + AC$$





3. → pažljivo citati tekst zadatka → bodova je s razlogom!
 ↳ u ovom zadatku je Hebslo minimizirati, jer to je pri minimizaciji identične varijable (b)

4. → pravi ne oznake idola gore!

Heblovstojanje

$Q_2 Q_1 Q_0$	$T_2 T_1 T_0$	$Q_2 Q_1 Q_0$
0 0 0	0 1 1	0 1 1
0 0 1	0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 1 1	0 0 1
0 1 1	1 0 1	1 1 0
1 0 0	0 1 1	1 1 1
1 0 1	0 0 1	1 0 0
1 1 0	0 1 1	1 0 1
1 1 1	1 0 1	0 1 0

→ pravi na ulazu! kad prvog bistabila na T ide 1

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = \overline{Q_0}$$


$$T_2 = Q_1 Q_0$$

$Q_2 Q_1$	T
0 0	0
1 0	1
0 1	1
1 1	0

(d)

0 → 3 → 6 → 5 → 4 → 7 → 2 → 1 → 0



→ 365 je porok dana!

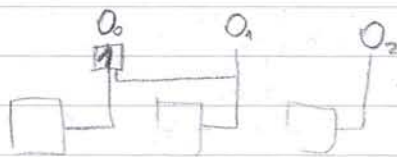

→ da se to pouzdanije ispiše postupak
 na za $Q_2 Q_1 Q_0$ se gledaju 2-ove
 iz trenutnog stanja

Čupko i sarkazam

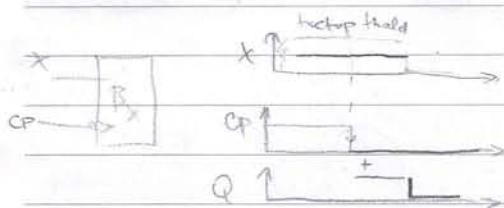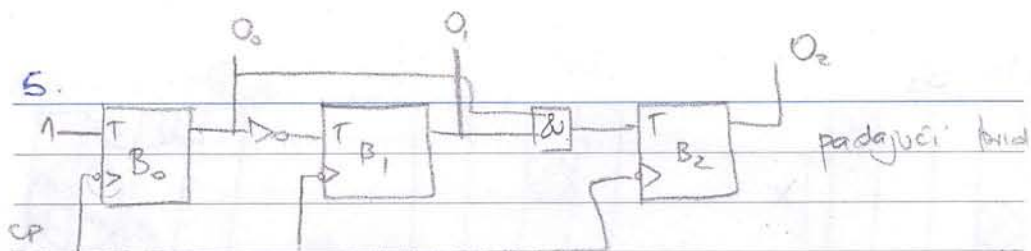$Q_2 Q_1 Q_0$
 0 0 0
 0 0 0
 0 1 0
 0 1 1
 1 0 0
 1 0 0
 1 1 0
 1 1 1



koliko vremena prije nastanka
bude taista mora
postojati bistabil
tsetup - vrijeme postavljaj
thold - vrijeme pridržavanja
koliko vremena od nastanka
bude mora postojati ista

t_{db} - vrijeme kašnjenja bistabilnosti

t_{dls} - vrijeme kašnjenja logičkog sklopa

nakon t_{db} B_0 se mijenja, za B_0 ne treba uzimati tsetup jer je fiksiran u 1, pa t_{dls} radi invertora, pa tsetup za B_1

$$T_0 = t_{db}$$

$$T_{cp} = \max(T_0, T_1, T_2)$$


$$T_1 = t_{dls} + t_{setup}$$

$$T_2 = t_{db} + t_{dls} + t_{setup} \leftarrow \max$$

$$f = \frac{1}{T_{cp}}$$


6.

Q_2, Q_1, Q_0, X	D_2, D_1, D_0	Q_2, Q_1, Q_0, Y
0 0 0 0	0 0 0	
0 0 0 1	0 0 0	
0 0 1 0	1 0 0	
0 0 1 1	1 0 0	
0 1 0 0	0 0 0	
0 1 0 1	0 0 0	
0 1 1 0	0 0 0	
0 1 1 1	0 0 0	
1 0 0 0	0 0 0	
1 0 0 1	0 1 0	
1 0 1 0	0 0 0	
1 0 1 1	0 0 0	
1 1 0 0	0 0 0	
1 1 0 1	0 0 0	
1 1 1 0	0 0 0	
1 1 1 1	0 0 0	

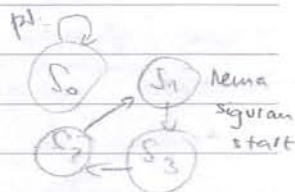


za sigurnu
start mora
imati jedan
ciklus

Q^n, Q^{n-1}	D
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

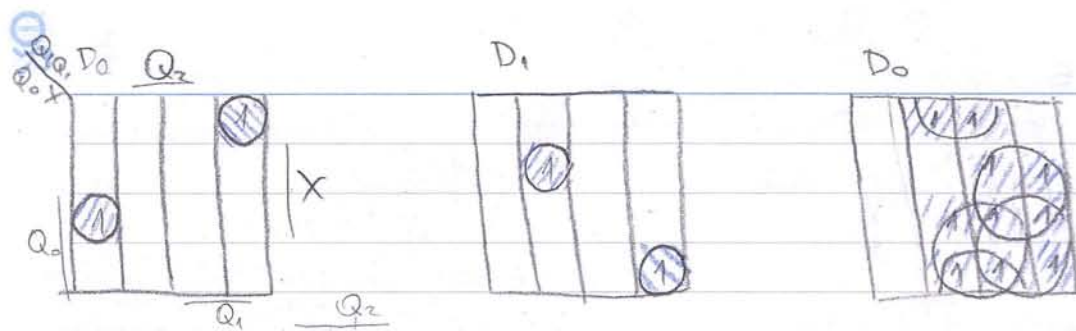

7. 4x6


→ ovo je ostali automat

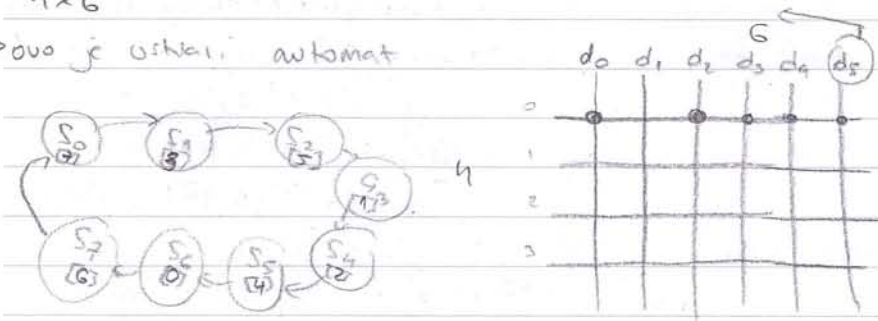

→ znači gledamo tihle more biti 7 kada je stanje 0
 te onda se gleda kako je spajano $Q_2 Q_1$ upravo na koju
 se memorijetu adresu upisuje, a Q_0 gleda koje se
 pozicije propuštaju. A punimo memorije sa vrijednostima
 stanja

→ pravi napomeni na to koji je bit najveće težine
 da se pri pretvaranju u oktalni sistem ne zezneš


8. 4-bitno brojeće

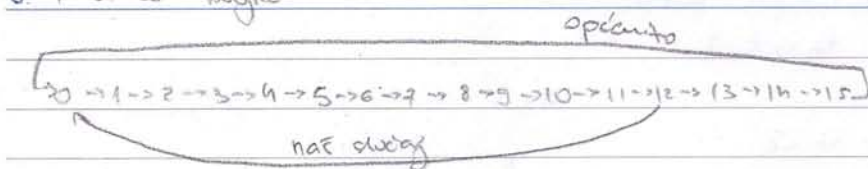

→ pretidamo ciljus tako da se prebacimo u stanje 0

$$Q_3 + Q_2 + \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0$$

tj. broj 12

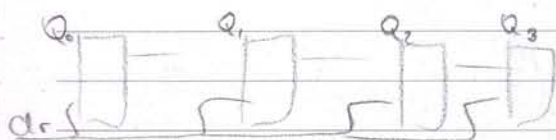

9.


Q _n A B	Q _{n+1}	T
0 0 0	1	1
0 0 1	1	0
0 1 0	0	0
0 1 1	0	1
1 0 0	1	1
1 0 1	1	0
1 1 0	0	0
1 1 1	1	0

→ samo uvrstiti u tablicu

(pozor na to gdje ti je Q_n)

tablica
edga

10.

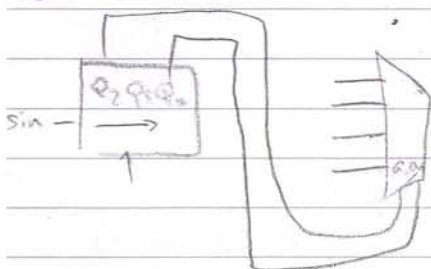

Trenutno Q ₂ Q ₁ Q ₀	Slijedeće	sin
0 0 0	1 0 0	1
0 0 1	0 0 0	0
0 1 0	1 0 1	1
0 1 1	0 0 1	0
1 0 0	0 1 0	0
1 0 1	1 1 0	1
1 1 0	1 1 1	1
1 1 1	0 1 1	0

$$\sin = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0$$

na do se dovodi sin (Q₂=0, Q₀=0)

$$d_0 = \bar{Q}_1 + Q_1 = 1$$

(d)


na d₁ se dovodi sin (Q₂=0, Q₀=1)

$$d_1 = 0$$



11. težinski D/A pretvornik

težine $t_3 t_2 t_1 1$

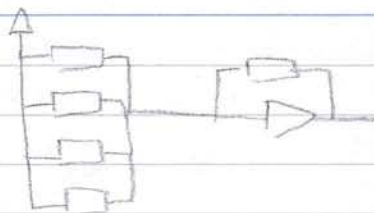

$$U_{ref} \cdot R_f = 3k \cdot 2$$

$$\frac{-U_{ref}}{R_0} = \frac{U_i}{R_f}$$

$$R_0 = 30 k\Omega$$

$$0011 = -9.3V$$

$$-3k \cdot \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1} + \frac{0}{R_2} + \frac{0}{R_3} \right) = 3k \cdot \frac{1}{30} + \frac{1}{R_1} =$$

12.

$c_2 c_1 d_1$ $y_2 y_1 y_0$	očitanje zastihni $c_2 c_1$ bitovi	pravni $c_2 c_1$	Standard Smazajni Smazje modogon
000	00	11	1 1
001	00	00	0 0
010	10	11	0 1
011	10	00	1 0
100	01	11	1 0
101	01	00	0 1
110	11	11	0 0
111	11	00	1 1

$$c_1 = \overline{d_1}$$

$$c_2 = \overline{d_2}$$

$$S_{mac} = c_2 \oplus c_1$$

(C)

$$\Sigma m(0, 3, 4, 7)$$

Šutka u 16.00



NARODNE NOVINE