



## 5. Implementacija logičkih sklopova

---



# Sadržaj predavanja

---

- **interpretacija logičkih vrijednosti**
- implementacije osnovnih logičkih sklopova
- implementacije drugih logičkih sklopova
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS
- koncept integriranog sklopa
- električka svojstva integriranih izvedbi
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- skupine integriranih logičkih sklopova

# Interpretacija logičkih vrijednosti

- prikaz logičkih vrijednosti naponskim razinama:



- *pozitivna logika:*

- viši napon  $\sim 1$
- niži napon  $\sim 0$


- *negativna logika:*

- viši napon  $\sim 0$
- niži napon  $\sim 1$

- uz liniju signala oznaka 

 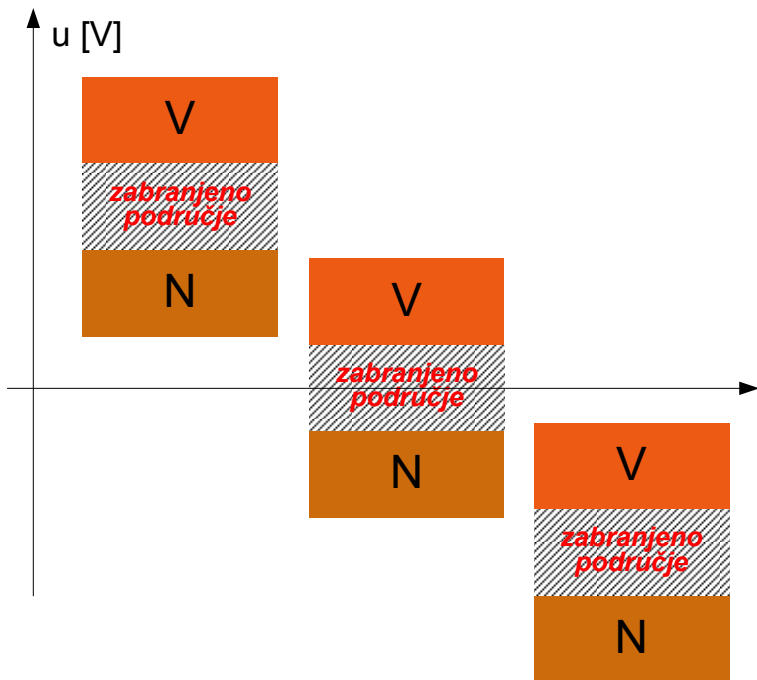

signal u *negativnoj* logici

 

signal u *negativnoj* logici

# Interpretacija logičkih vrijednosti

- interpretacija tablice kombinacija funkcije I naponskih razina




A	B	f
N	N	N
N	V	N
V	N	N
V	V	V

A	B	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	f
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

pozitivna  
logika

negativna  
logika

   

# Interpretacija logičkih vrijednosti

- interpretacija tablice kombinacija funkcije ILI naponskih razina




A	B	f
N	N	N
N	V	V
V	N	V
V	V	V

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	f
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

pozitivna  
logika

negativna  
logika

   




# Interpretacija logičkih vrijednosti

---

- dualnost pozitivne i negativne logike:
  - funkcija I u pozitivnoj logici  
→ funkcija ILI u negativnoj logici
  - funkcija ILI u pozitivnoj logici  
→ funkcija I u negativnoj logici
  - negativna logika  
~ *dual* logičke funkcije!
 
# Interpretacija logičkih vrijednosti


- *mješovita* logika:
  - primijenjene obje konvencije
  - prisustvo/odsustvo "trokutića"  
~ oznaka *aktivne* razine (logičke 1)
  - primjena kod upravljačkih ulaza u logički sklop



$$f_1 = k \cdot (AB)$$

↑

$$k = 1 \rightarrow f_1 = AB$$

 


$$f_2 = k + (A + B)$$

↑


$$k = 0 \rightarrow f_2 = A + B$$

$$\bar{k} = 1$$

 
 
# Interpretacija logičkih vrijednosti

- strujna i naponska logika:
  - *naponska* logika
    - ~ nositelj "informacije" (0 ili 1) naponska razina
  - *strujna* logika
    - ~ nositelj "informacije" (0 ili 1) struja:
      - ima je/nema je, smjer
      - loša svojstva prilikom grananja
        - ~ raspodjela na ulaze narednog stupnja







# Sadržaj predavanja

---

- interpretacija logičkih vrijednosti
- **implementacije osnovnih logičkih sklopova**
  - **izvedbe logičkih sklopova I i ILI**
  - **izvedbe invertora**
- implementacije drugih logičkih sklopova
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS
- koncept integriranog sklopa
- električka svojstva integriranih izvedbi
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- skupine integriranih logičkih sklopova





# Izvedbe logičkih sklopova I i ILI

---

- *logički sklopovi*
  - ~ *elektroničke* izvedbe logičkih funkcija:  
elektronički elementi *u režimu sklopke*
- osnovna izvedba *diodom*
  - ~ "diodni sklopovi" I i ILI
- *izvedenice* boljih električkih svojstava:
  - (NPN) bipolarni tranzistor
  - n-kanalni MOSFET
  - p-kanalni MOSFET
  
# Izvedbe logičkih sklopova I i ILI

- *dioda kao sklopka:*
  - idealna dioda,  $U_D \approx 0 \text{ V}$   
~ upravljani mehanički kontakt
  - napon na elektrodama  
~ upravljanje = logička varijabla A
    - dioda *nepropusno* (reverzno) polarizirana  
~ struja *ne* teče
    - dioda *propusno* polarizirana  
~ struje teče





# Izvedbe logičkih sklopova I i ILI

- *diodni sklop I* (pozitivna logika)

~ diodna mreža:

$V \sim +U$

$N \sim 0\text{ V}$

  

A	B	f
N	N	N
N	V	N
V	N	N
V	V	V

A	B	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# Izvedbe logičkih sklopova I i ILI

- *diodni sklop ILI* (pozitivna logika)

~ (također) diodna mreža:

$V \sim +U$

$N \sim 0\text{ V}$

  


A	B	f
N	N	N
N	V	V
V	N	V
V	V	V

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


# Izvedbe invertora

- izvedbe invertora  
~ *tranzistorskom sklopkom*
  - sklopka "priteže"  $u_{izl}$  na masu (N ~ 0V)
  - inače  $u_{izl} = V$  ( $V \sim +U$ ):  
potrebno postaviti R prema +U  
~ *pritezanje izlaza na napon napajanja*  
(engl. Pull-Up, PU)

A	f
0	1
1	0

 

A	f
N	V
V	N

 


# Izvedbe invertora

- izvedba invertora s *bipolarnim (NPN) tranzistorom*:
  - *pojačanje signala*  
~ pobuda većeg broja ulaza narednog stupnja
  - *strujna pobuda*  
~  $R_B \gg$  da pobuda (A) bude naponska!
  - pritezanje izlaza na  $U_{CC}$   
~ "pasivno" opterećenje  $R_{pU} = R_C \approx k\Omega$   
 $V \sim U_{CC}$  (bez opterećenja izlaza!)  
 $N \sim U_{CS} \approx 0\text{ V}$

A	f
N	V
V	N

A	f
0	1
1	0

 

# Izvedbe invertora


- *NMOS* (n-kanalni MOSFET) kao sklopka  
~ vrlo pogodno rješenje:

- zapiranje:

$$A = 0 \sim N \sim U_{GS} = 0 \text{ V}$$

- zasićenje:

$$A = 1 \sim V \sim U_{GS} = U_{DD}$$

 


- *PMOS* (p-kanalni MOSFET) kao sklopka  
~ *komplementarna* pobuda:

- zapiranje:

$$A = 1 \sim V \sim U_{SG} = 0 \text{ V} \\ (\rightarrow U_{GD} = U_{DD})$$

- zasićenje:

 
$$A = 0 \sim N \sim U_{SG} = U_{DD} \\ (\rightarrow U_{GD} = 0 \text{ V})$$





 
# Izvedbe invertora

- izvedba invertora s *MOSFET*  
~ tipično NMOS:
  - funkcijski identično rješenju s bipolarnim tranzistorom
  - *naponska* pobuda  
~ troši manje snage ☺
  - $R_{PU} \sim T_2$  spojen kao dioda:  
 $R_{PU} = R_{ekv} = R_D \approx 100 \text{ k}\Omega$ 
    - *spori* odziv  $N \rightarrow V$  (na izlazu)
    - $t_r \gg t_f$
  - izolirana upravljačka elektroda  
~ statički elektricitet  
može probiti izolaciju! ☹




 
# Izvedbe invertora

- poboljšanje izvedbe invertora u tehnologiji MOSFET  
~ model sklopke "u protuspoju":
  - kontakti se zatvaraju *u protuspoju*:  
nije potreban  $R_{pU} = R_D$  !  
~ gotovo nikakva potrošnja!
  - brže rješenje  
~  $t_r \approx t_f$
  - potrebno ostvariti  
*električki simetrične* sklopke  
~ *komplementarne* su!!!


  
# Izvedbe invertora

- izvedba invertora s *CMOS* (engl. Complementary MOS)  
~ sklopke u protuspoju:
  - naponska pobuda
  - statički elektricitet !!! ☹
  - $T_1$  i  $T_2$  električki simetrični  
~ *komplementarni*
    - $T_1$  je NMOS
    - $T_2$  je PMOS (komplementarno ponašanje)
    - $t_r \approx t_f$   
~ brže od NMOS! 😊 😊 😊
    - troši *najmanje* snage! 😊 😊 😊






# Sadržaj predavanja

---

- interpretacija logičkih vrijednosti
- implementacije osnovnih logičkih sklopova
- **implementacije drugih logičkih sklopova**
  - **izvedbe univerzalnih logičkih sklopova NI i NILI**
  - **direktno povezivanje izlaza**
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS
- koncept integriranog sklopa
- električka svojstva integriranih izvedbi
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- skupine integriranih logičkih sklopova

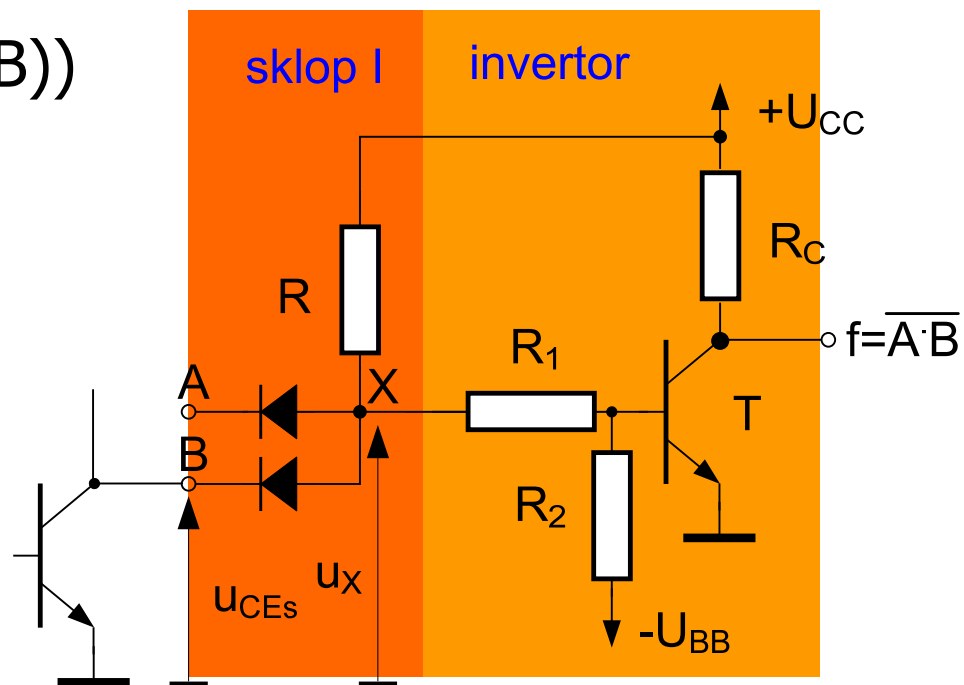
# Izvedbe univerzalnih sklopova NI i NILI

- izvedba univerzalnog sklopa *kompozicijom funkcija* (kaskadiraњem sklopova):
  - karakteristično za *bipolarnu* tehnologiju (BJT)
  - tipično  $NI = NE \circ I$   
 $\sim NI(A, B) = NE(I(A, B))$ 
    - *diodni* sklop I
    - invertor s BJT
  - *koncept* za čitav niz (bipolarnih) skupina integriranih logičkih sklopova




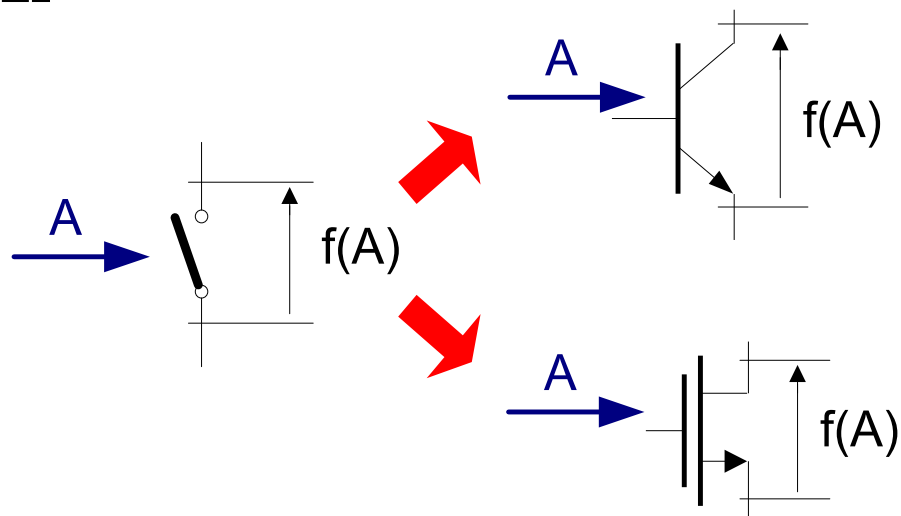
# Izvedbe univerzalnih sklopova NI i NILI

- izvedba univerzalnog sklopa *direktnim povezivanjem tranzistora*:
  - bipolarna i MOSFET tehnologija
  - kombiniranje tranzistora:
    - serijski: sklop NI
    - paralelno: sklop NILI
  - tranzistori  
*~ upravljane sklopke*


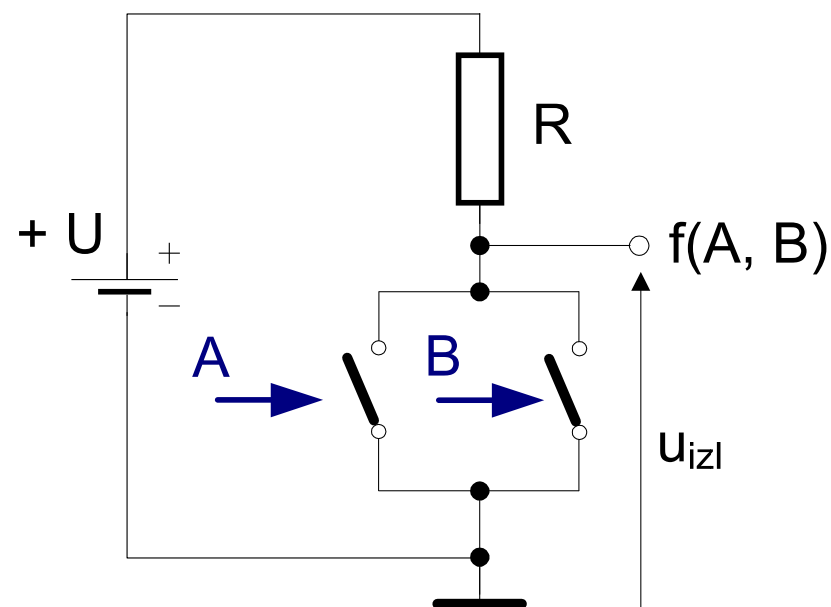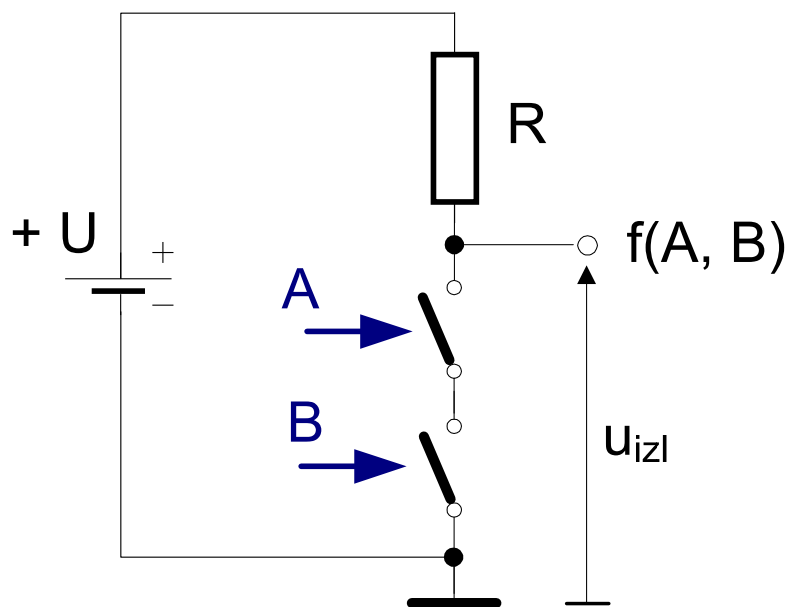
# Izvedbe univerzalnih sklopova NI i NILI

- konceptualne izvedbe univerzalnih sklopova (pozitivna logika):
  - *serijski* spoj sklopki  $\sim$  sklop NI
  - *paralelni* spoj sklopki  $\sim$  sklop NILI





# Izvedbe univerzalnih sklopova NI i NILI

- izvedba sklopa NI (pozitivna logika)  
~ *serijski spoj tranzistora (kaskoda)*
  - $U_{izlN} = \Sigma U_S$  tranzistora  $> 0$  V  
~ uglavnom se izbjegava
  - praktične izvedbe jedino u NMOS

A	B	f
N	N	V
N	V	V
V	N	V
V	V	N

A	B	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  





# Izvedbe univerzalnih sklopova NI i NILI

- izvedba sklopa NILI (pozitivna logika)  
~ paralelni spoj tranzistora:
  - bolja električka svojstva  
(nema  $U_{izIN} = \Sigma U_S$ )  
~ izvedba izbora

A	B	f
N	N	V
N	V	N
V	N	N
V	V	N



A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

  

# Direktno povezivanje izlaza

- *spojeni I* (engl. wired AND):  
~ kombiniranje logičkih sklopova  
*fizičkim* povezivanjem izlaza
- "ušteta" logičkih sklopova
- mogućnost ostvarivanja univerzalne funkcije
- primjena na sabirničkim linijama  
~ "raspodijeljena funkcija I"




$Z_1$	$Z_2$	$Z$
N	N	N
N	V	N
V	N	N
V	V	V

  

- diktirano električkim mogućnostima izlaznog stupnja


 
 
 
# Direktno povezivanje izlaza

- izvedba spojenog I  
~ izlazni stupanj:  
npr. "pasivni"  $R_{PU} = R_C \approx k\Omega$ 
    - $R_{Cekv} = R_C/M$   
M: broj izlaza vezanih u spojeni I
    - najlošiji slučaj:  
vodi samo jedan T od njih M
- $$I_{CS} = M \cdot \frac{U_{CC} - U_{CES}}{R_C} + N \cdot I_{IL}$$
- popularno rješenje  
~ sklop s *upravljanim* izlazom:  
sklop s (izlazom s) tri stanja


    
# Direktno povezivanje izlaza


- *sklop s (izlazom s) tri stanja* (engl. three-state logic)  
~ *odvajanje* izlaza sa sklopkama u protuspoju:
  - visoko (V)
  - nisko (N)
  - "stanje visoke impedancije" (Z)  
~ obje izlazne sklopke *isključene* :  
*nema* pritezanja ni prema V, a niti prema N



# Direktno povezivanje izlaza

- *spojeni ILI* (engl. wired OR)  
~ spojeni I, ali su sklopovi NILI
  - *proširivanje* broja ulaza ekvivalentnog sklopa NILI!

$Z_1$	$Z_2$	$Z$
N	N	N
N	V	N
V	N	N
V	V	V

 

- električke mogućnosti izlaznog stupnja:
  - moguće ako  $R_{pU} \gg$ , npr.  $R_C > \sim k\Omega$
  - inače zabranjeno, npr.  $R_C < \sim 100 \Omega$




# Sadržaj predavanja

---

- interpretacija logičkih vrijednosti
- implementacije osnovnih logičkih sklopova
- implementacije drugih logičkih sklopova
- **izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS**
- koncept integriranog sklopa
- električka svojstva integriranih izvedbi
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- skupine integriranih logičkih sklopova

 
# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- univerzalni CMOS sklopovi  
~ izvođenje iz NMOS sklopova:
  - mreža za pritezanje na masu  
(engl. Pull-Down Network, PDN)  
~ sklopka (izlazni tranzistor):  
ostvarivanje logičke funkcije
  - mreža za pritezanje na napajanje  
(engl. Pull-Up Network, PUN)  
~ "otpornik" ostvaren  
posebnim NMOS


 
# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- univerzalni CMOS sklopovi  
~ izvođenje iz NMOS sklopova:
  - zamijeniti NMOS za pritezanje na napajanje mrežom sastavljenom od PMOS
  - PMOS (pritezanje na napajanje) i NMOS (pritezanje na masu) električki *komplementarni*  
~ izlaz sa *sklopkama u protuspoju!*





# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- univerzalni sklopovi NILI i NI (pozitivna logika)  
 $\sim T_{\text{izlazni}} = \text{NMOS}; T_{\text{opterećenje}} = \text{PMOS}$ 
  - sklop NILI:  
PDN = paralelno spojeni NMOS  
PUN = serijski spojeni PMOS
  - sklop NI:  
PDN = serijski spojeni NMOS  
PUN = paralelno spojeni PMOS

# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- izvođenje CMOS sklopa NI (pozitivna logika):

- PUN:  $f = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

$$f = 1 \Leftrightarrow (A = 0) + (B = 0)$$


→ *paralela* PMOS !

- PDN:  $\overline{f} = A \cdot B$

$$\overline{f} = 1 \Leftrightarrow (A = 1) \cdot (B = 1)$$

→ *serija* NMOS !

A	B	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	f
N	N	NE	NE	DA	DA	V
N	V	NE	DA	DA	NE	V
V	N	DA	NE	NE	DA	V
V	V	DA	DA	NE	NE	N

 

# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- izvođenje CMOS sklopa NILI:

- PUN:  $f = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

$$f = 1 \Leftrightarrow (A = 0) \cdot (B = 0)$$


→ *serija* PMOS !

- PDN:  $\overline{f} = A + B$

$$\overline{f} = 1 \Leftrightarrow (A = 1) + (B = 1)$$


→ *paralela* NMOS !

A	B	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	f
N	N	NE	NE	DA	DA	V
N	V	NE	DA	NE	DA	N
V	N	DA	NE	DA	NE	N
V	V	DA	DA	NE	NE	N

 

 
# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- izvedba CMOS sklopa I  
~ kompozicija NE i NI:  $I(A, B) = (NE \circ NI)(A, B)$   
 $= NE(NI(A, B))$


 
# Izvedbe u tehnologiji CMOS

- izvedba CMOS sklopa ILI  
~ kompozicija NE i NILI:  $ILI(A, B) = (NE \circ NILI)(A, B)$   
 $= NE(NILI(A, B))$





# Implementacija funkcija u CMOSu


---

- poopćenje PDN i PUN  
~ izvođenje *proizvoljnog* CMOS sklopa:
  - *sve* varijable *komplementirane*  
~ vrlo jednostavno rješenje
  - *neke* varijable *nisu* komplementirane  
~ prethodno ih komplementirati
 
# Implementacija funkcija u CMOSu

*Primjer:*  $f = \overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{C}$


- sve su varijable *komplementirane*  
~ direktno izvođenje PUN
- PUN:
  - serija PMOS za B i C
  - paralela PMOS za A i  $\varphi(B, C)$
- PDN:
$$\overline{f} = \overline{\overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{C}}$$
$$= A \cdot (B + C)$$
  - paralela NMOS za B i C
  - serija NMOS za A i  $\varphi(B, C)$


 
# Implementacija funkcija u CMOSu

*Primjer:*  $f = A + \overline{B} \cdot \overline{C} = \overline{\overline{A}} + \overline{B} \cdot \overline{C}$

- inverter za dobivanje  $\overline{A}$
- PUN:
  - serija PMOS za B i C
  - paralela PMOS za  $\overline{A}$  i  $\phi(B, C)$
- PDN:
$$\overline{f} = \overline{A + \overline{B} \cdot \overline{C}}$$
$$= \overline{A} \cdot (B + C)$$
  - paralela NMOS za B i C
  - serija NMOS za  $\overline{A}$  i  $\phi(B, C)$








# Sadržaj predavanja

---

- interpretacija logičkih vrijednosti
- implementacije osnovnih logičkih sklopova
- implementacije drugih logičkih sklopova
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS
- **koncept integriranog sklopa**
- električka svojstva integriranih izvedbi
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- skupine integriranih logičkih sklopova
 
# Koncept integriranog sklopa

- *integrirani logički sklop*
  - ~ inkapsulacija složenije funkcijske cjeline u *modul*
  - minijaturizacija i integriranje složenije cjeline
    - ~ crna kutija s određenim funkcijskim svojstvima, uz zadovoljene uvjete:
    - primjerena pobuda (područja za 0 i 1, granice smetnji)
    - odgovarajući režim rada (napon napajanja, temperatura okoline, opterećenje izlaza)
  - *apstrakcija funkcija* (funkcijska apstrakcija)
    - ~ ne zagleda se u unutrašnjost crne kutije





# Koncept integriranog sklopa

---

- električka svojstva:
  - prijenosna karakteristika
  - granica smetnji
  - faktor grananja
  - disipacija snage
- dinamička svojstva:
  - vrijeme kašnjenja
  - mjera dobrote integriranog sklopa
  - vrijeme porasta i vrijeme pada signala na izlazu sklopa




# Sadržaj predavanja

---

- koncept integriranog sklopa
- **električka svojstva integriranih izvedbi**
  - **naponska područja**
  - **prijenosna karakteristika**
  - **smetnje**
  - **opterećenje i faktor grananja**
  - **disipacija snage**
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- skupine integriranih logičkih sklopova


 
# Električka svojstva integriranih izvedbi

- naponska područja *na ulazu i izlazu* logičkog sklopa:
  - naponska područja:
    - varijacije parametara
    - utjecaj opterećenja
  - *zabranjeno područje*  
~ "diskriminacija" naponskih razina V i N
  - uže tolerancije na izlazu logičkih sklopova  
~ moguće djelovanje (superponiranih) smetnji na ulazu



 
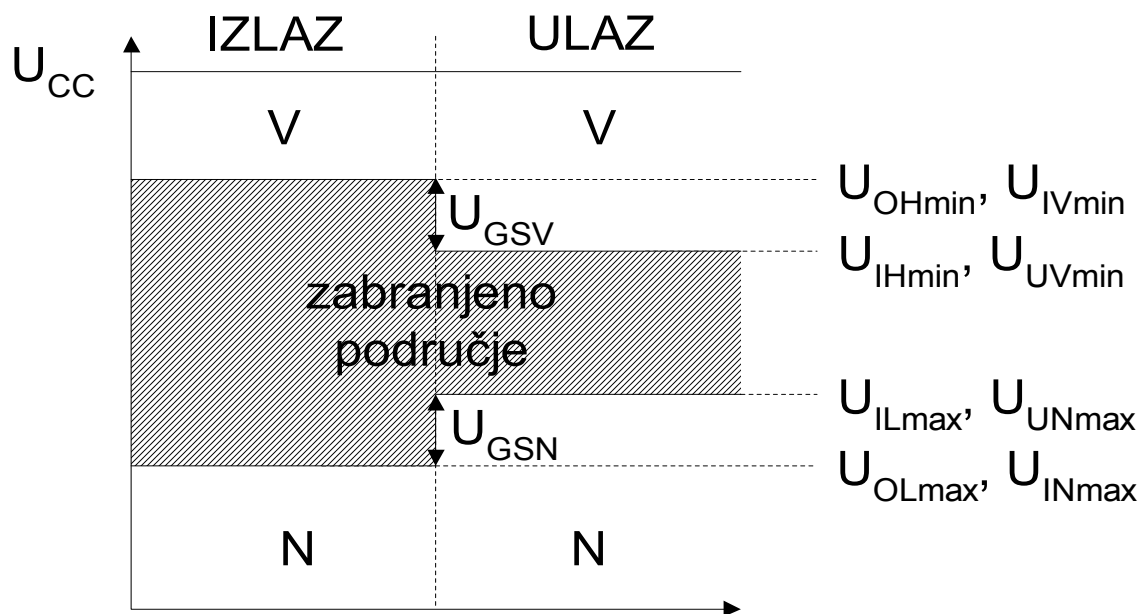
# Električka svojstva integriranih izvedbi

- naponska područja na ulazu i izlazu logičkog sklopa


  
# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *prijenosna karakteristika*  
(engl. transfer characteristic):  $u_i = f(u_u)$ 
  - temeljni sklopovi pojedinih skupina logičkih sklopova  
~ *univerzalne funkcije* (NI, NILI)  
⇒ invertorska karakteristika
  - idealna karakteristika: oštri prijelaz  
~ *nema* zabranjenog područja!



# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *smetnje* (engl. noise)
  - ~ superponirani napon na ulazu logičkog sklopa, *može* dovesti do neželjene promjene stanja na njegovu izlazu
- definira se posebno za V, a posebno za N
- vrste smetnji:
  - vanjske:
    - indukcija (iskrenja, munje?)
  - unutarnje:
    - preslušavanje, refleksije,
    - parazitni induktivitet strujnih krugova signala,
    - strujni šiljci prebacivanja stanja izlaznog stupnja





# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *granica istosmjerne smetnje* (engl. DC noise margin)  
~ iznos smetnji koji dovodi logički sklop  
na rub zabranjenog područja
- djeluje duže od  $t_d \sim$  "isto toliko dugo kao i signal"

$$\Delta "1" \equiv U_{GSV} = U_{OHmin} - U_{IHmin}$$
  
$$\Delta "0" \equiv U_{GSN} = U_{ILmax} - U_{OLmax}$$




# Električka svojstva integriranih izvedbi

*Primjer:*

$$U_{OLmax} = 1 \text{ V}; \quad U_{OHmin} = 4 \text{ V}$$
 
$$U_{ILmax} = 2,3 \text{ V}; \quad U_{IHmin} = 2,7 \text{ V}$$




$$\Delta "1" \equiv U_{GSV} = U_{OHmin} - U_{IHmin}$$

$$\Delta "0" \equiv U_{GSN} = U_{ILmax} - U_{OLmax}$$

$$U_{GSV} = 1,3 \text{ V}$$



$$U_{GSN} = 1,3 \text{ V}$$

 

# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *granica izmjenične smetnje* (engl. AC noise margin):
  - impuls smetnje kraći od  $t_p$
  - mehanizam nabijanja/izbijanja  $C_T$
  - vrlo kratke smetnje ne utječu!

$$U_{GS|AC} > U_{GS|DC}$$

  

# Električka svojstva integriranih izvedbi


- *opterećenje* izlaza ulazima narednog stupnja  
~ promjena električkih/dinamičkih osobina signala
  - bipolarni sklopovi  
~ promjena naponske razine zbog pada napona na  $R_i$
  - MOSFET/CMOS sklopovi  
~ promjena dinamičkih svojstava zbog većeg  $C_T$
- mjera opterećenja  
~ *faktor grananja*
  - na izlazu (engl. fan-out)
  - na ulazu (engl. fan-in)

# Električka svojstva integriranih izvedbi

- faktor grananja *na izlazu* bipolarnog sklopa,  $N_R$ :

broj ulaza istovrsnih sklopova koje je moguće spojiti na izlaz logičkog sklopa, a da sklopovi sigurno rade u predviđenom režimu

 - osigurano da  $u_i$  padne u odgovarajuća područja za V i N



# Električka svojstva integriranih izvedbi

*Primjer:*



	$I_{OL}$ [mA]	$I_{IL}$ [ $\mu$ A]	$I_{OH}$ [ $\mu$ A]	$I_{IH}$ [ $\mu$ A]
74N	16	1600	400	40
74LS	8	400	400	20

74N pobuđuje 74N:  $N_R = 10$

74LS pobuđuje 74LS:  $N_R = 20$

74N pobuđuje 74LS:  $N_R = ?$

74LS pobuđuje 74N:  $N_R = ?$

  


# Električka svojstva integriranih izvedbi

- faktor grananja *na izlazu* MOSFET/CMOS sklopa,  $N_R$ : broj ulaza istovrsnih sklopova koje je moguće spojiti na izlaz logičkog sklopa, a da se previše ne pokvare dinamička svojstva:



$$C_T = N_R \cdot C_{ul} \rightarrow t_r, t_f \nearrow$$

 - kompenzacija djelovanja  $C_T$   
 $\sim$  *snažniji* pobudni MOSFET


  
# Električka svojstva integriranih izvedbi


- faktor grananja *na ulazu* bipolarnog sklopa, N:  
koliko je puta veće opterećenje ulazom sklopa od *jediničnog*, za temeljni sklop skupine
- "jedinična ulazna struja":  
za temeljni sklop skupine,  
u odnosu na koju se računa faktor grananja





 
# Električka svojstva integriranih izvedbi

- faktor grananja *na ulazu* MOSFET/CMOS sklopa,  $N$ : broj ulaza nekog logičkog sklopa
- *serija* tranzistora (npr. NI):
  - serija MOSFET  
 $\rightarrow t'_p \approx N \cdot t_p$ ,
  - $U_{OL} = \sum U_{OLi}$  ↗
  - izbjegavati!
- CMOS: *uvijek serija NMOS ili PMOS*  
 $\sim$  zadržati  $N$  ↘


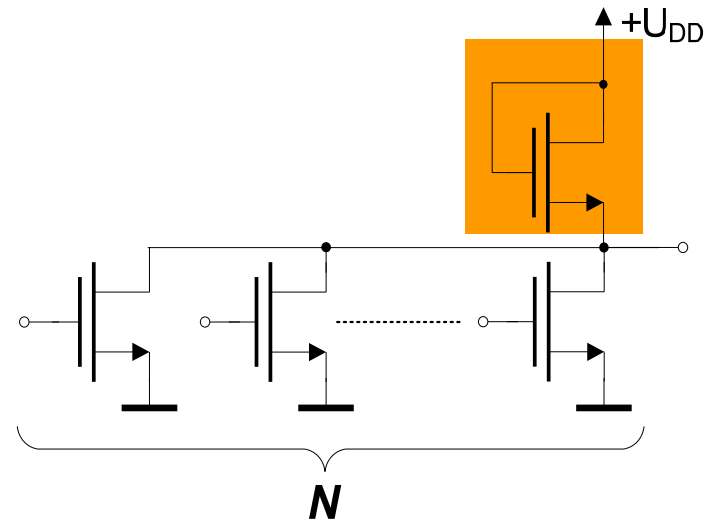
# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *faktor grananja* na ulazu MOSFET/CMOS sklopa,  $N$ : broj ulaza nekog logičkog sklopa
- *paralela* tranzistora (npr. NILI):
  - paralela MOSFET  $\approx$  *jedan* (jači) MOSFET :
$$t'_p \approx t_p/N,$$
$$C'_{Pul} = N \cdot C_{Pul}$$
  - $N$  ne utječe na  $t_p$   
 $\sim$  *radije NILI*



# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *statička disipacija* snage:
  - pretpostavka:  
sklop je u svakom od stanja 50% vremena

$$P_{st} = U_{napajanja} \cdot \frac{I_{napajanja}^V + I_{napajanja}^N}{2}$$

- ograničenje temperature T u logičkom sklopu  
~ ograničena mogućnost odvođenja topline
- ograničenje  $P_{st}$ :
  - ograničenje stupnja integracije
  - ograničenje  $N_R$
  - ograničenje smanjivanja  $t_d$   
(postoji  $C_T$ , a  $I_i$  je ograničena!)

# Električka svojstva integriranih izvedbi

- *dinamička disipacija snage*  
~ pri prebacivanju stanja!

- model: nabijanje/izbijanje  $C_T$

- nabijanje  $C_T \sim i_{C1}$ :

$$dW = i_{C1} \cdot U \cdot dt; W = \int dW = U \cdot Q = C_T \cdot U^2$$

$$W_{C_T} = \frac{C_T \cdot U^2}{2}$$

energija u  $C_T$

$$W_{R_1} = W_{C_T} = \frac{C_T \cdot U^2}{2}$$


disipirana energija

- izbijanje  $C_T \sim i_{C2}$ :

$$W_{R_2} = W_{C_T} = \frac{C_T \cdot U^2}{2}$$

- *ukupna* disipirana snaga:  $f$  uklj./isklj. [ $\text{sec}^{-1}$ ]
 
$$W_{\text{disipirano}} = W_{C_T} + W_{R_2} = C \cdot U^2; P_d = f \cdot C \cdot U^2$$



# Električka svojstva integriranih izvedbi

*Primjer:*

$$U_{\text{nap1}} = 5 \text{ V}; \quad f_1 = 100 \text{ MHz}$$

$$U_{\text{nap2}} = 3,3 \text{ V}; \quad f_2 = ? \text{ uz } P_d = \text{const.}$$

$$P_d = f \cdot C \cdot U^2$$

$$f_1 \cdot C \cdot U_1^2 = f_2 \cdot C \cdot U_2^2$$

$$f_2 = f_1 \cdot \frac{U_1^2}{U_2^2}$$

$$f_2 = 230 \text{ MHz}$$

$$U_{\text{nap3}} = 1,1 \text{ V}; \quad f_3 = ? \text{ uz } P_d = \text{const.}$$



# Sadržaj predavanja

---

- interpretacija logičkih vrijednosti
- implementacije osnovnih logičkih sklopova
- implementacije drugih logičkih sklopova
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS
- koncept integriranog sklopa
- električka svojstva integriranih izvedbi
- **dinamička svojstva integriranih izvedbi**
  - vrijeme kašnjenja
  - mjera dobrote integriranog sklopa
  - vrijeme porasta i vrijeme pada signala na izlazu sklopa
- skupine integriranih logičkih sklopova

# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

- kašnjenje (odziva) logičkog sklopa  
~ promjena (naponske razine) signala na izlazu  
u odnosu na promjenu (naponske razine) signala  
na ulazu:
  - vrijeme kašnjenja logičkog sklopa,  $t_d$   
~ izvedeni parametar,  
iz vremene rasprostiranja
  - vrijeme rasprostiranja signala,  $t_p$   
~ za pojedine prijelaze
  - mjeri se za  $0,5 \cdot U$ , odnosno  $U_T$


# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

- *vrijeme rasprostiranja* (proleta, propagacije),  $t_p$  (engl. propagation time)  
~ različito za prijelaz  $V \rightarrow N$ , odnosno  $N \rightarrow V$

$$t_{PHL}(t_{DVN}) \neq t_{PLH}(t_{DNV})$$

- *vrijeme kašnjenja*,  $t_d$ :

$$t_d = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

 





# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

---

- *produkt vremena kašnjenja i disipirane snage*  
~ mjera dobrote integriranog sklopa
  - usporedba skupina integriranih logičkih sklopova
  - dimenzija  $[\text{ns}] \times [\text{mW}] = [\text{pJ}]$
  - manji produkt ~ kvalitetniji integrirani sklopovi



# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

---

- vremenski hazard kao posljedica konstrukcije sklopa  
~ *funkcijski hazard*:
  - električki i dinamički parametri sklopa  
~ kašnjenja stvarnih sklopova
  - konkretni dizajn složenijeg sklopa  
~ struktura sklopa izražena  
kombinacijom jednostavnijih sklopova
  - sinkronizam ulaza (signala)

# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

- *vrijeme porasta* i *vrijeme pada* signala na izlazu logičkog sklopa  
~ utjecaj *izvedbe* izlaznog stupnja:



- "pasivno" opterećenje:

$$R_1 \gg R_2 \rightarrow t_r \gg t_f$$

- "aktivno" opterećenje:



$$R_1' \sim R_2 \rightarrow t_r \sim t_f$$

~ brža izvedba!

  

 
 
# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

- izvedba izlaznog stupnja "pasivnim" opterećenjem:  
 $R_1 \gg R_2 = R_{T\text{zasićenje}} \rightarrow t_r \gg t_f$ 
  - pritezanje izlaza ka masi  
~ "izlazni" tranzistor
  - pritezanje izlaza ka napajanju  
~ (pasivni) otpornik


  
# Dinamička svojstva integriranih izvedbi

- izvedba izlaznog stupnja "aktivnim" opterećenjem:  
 $R_1' \sim R_2 = R_{T\text{zasićenje}} \rightarrow t_r \sim t_f$ 
  - pritezanje izlaza ka masi  
~ "izlazni" tranzistor
  - pritezanje izlaza ka napajanju  
~ *također* tranzistor ( $R_C$  za ograničavanje  $I_{AC}$ )





# Sadržaj predavanja

---

- interpretacija logičkih vrijednosti
- implementacije osnovnih logičkih sklopova
- implementacije drugih logičkih sklopova
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS
- koncept integriranog sklopa
- električka svojstva integriranih izvedbi
- dinamička svojstva integriranih izvedbi
- **skupine integriranih logičkih sklopova**

# Integrirani logički sklopovi

- *klasifikacija* integriranih logičkih sklopova  
~ prema *stupnju integracije*  
= u odnosu na složenost sklopova na čipu:
  - *funkcijska*  
~ broj "osnovnih funkcija"  
(→ osnovnih logičkih sklopova) na čipu
  - *tehnoška*  
~ broj "komponenata" (*naprava*, engl. devices)  
ostvarenih na čipu;  
naprave: Tr, D, R, C (sve preko Tr!)

# Integrirani logički sklopovi

- klasifikacija integriranih logičkih sklopova prema *stupnju integracije*

		<b>tehnološka</b>	<b>funkcijska</b>
niski stupanj integracije	SSI	< 100	< 10
srednji stupanj integracije	MSI	100-1.000	10-100
visoki stupanj integracije	LSI	1.000-10.000	100-1.000
vrlo visoki stupanj integracije	VLSI	> 10.000	> 1.000
sustav na waferu	WSI		





# Integrirani logički sklopovi

---

- pregled *skupina* integriranih logičkih sklopova:
  - danas u primjeni:
    - CMOS, već 1960tih
    - TTL, 1962
    - ECL, 1963
  - povijesno zanimljive:
    - RTL, 1961  
~ prva skupina!
    - DTL/HTL, 1962
    - NMOS/PMOS, 1970te
    - I<sup>2</sup>L, 1972

# Integrirani logički sklopovi

- usporedba *osnovnih parametara* poznatih skupina integriranih logičkih sklopova:

skupina	serija	$t_d$ [ns]	P [mW]		$t_d \cdot P$ [pJ]	$N_R$	$U_{GSmin}$ [V]
			statička	dinamička (100 kHz)			
RTL		30	10		300	5	0,3
DTL		25	15		375	8	0,9
HTL		100	50		5000	10	7
TTL	74	9	10		90	8	0,4
	74S	3	20		60	10	0,3
	74LS	9,5	2		19	100	0,3
	74AS	1,7	8		13,6	10	0,3
	74ALS	4	1,2		4,8	100	0,4
ECL	10k	3	25		75	10	0,25
	100k	0,75	40		30	10	0,25
I <sup>2</sup> L		40	1		40	8	
NMOS		50	0,1		5	50	
CMOS	4000	50	0,001	0,1	5	> 100	1,5
	74C	30	<0,001			> 100	0,6
	74HC	8	0,02	0,17	1,4	> 100	0,9

U. Peruško, V. Glavinić: *Digitalni sustavi*, Poglavlje 3: Osnove digitalne logike; Poglavlje 6: Elektroničke izvedbe logičkih sklopova.

- interpretacija logičkih vrijednosti: str. 120-122
- implementacije osnovnih logičkih sklopova: str. 84-89
- implementacije drugih logičkih sklopova: str. 204-207, 222-223, 235-236
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS: str. 237-239
- koncept integriranog sklopa: str. 199-204
- električka svojstva integriranih izvedbi: str. 209-216
- dinamička svojstva integriranih izvedbi: str. 217
- integrirani logički sklopovi: str. 207-209, 245-246



# Zadaci za vježbu (1)

---

U. Peruško, V. Glavinić: *Digitalni sustavi*, Poglavlje 3: Osnove digitalne logike; Poglavlje 6: Elektroničke izvedbe logičkih sklopova.

- interpretacija logičkih vrijednosti: 3.24
- implementacije osnovnih logičkih sklopova: 6.8
- implementacije drugih logičkih sklopova: 6.13, 6.14, 6.15, 6.17
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS: 6.11, 6.18-6.23
- električka svojstva integriranih izvedbi: 6.4, 6.5
- dinamička svojstva integriranih izvedbi: 6.9



## Zadaci za vježbu (2)

---

- M. Čupić: *Digitalna elektronika i digitalna logika. Zbirka riješenih zadataka*, Cjelina 2: Osnovni logički sklopovi; Cjelina 14: Integrirani logički sklopovi.
- izvedbe logičkih sklopova u tehnologiji CMOS:
    - riješeni zadaci: 14.7-14.10,
    - zadaci za vježbu: 1, 3 (str.452-453)
  - električka svojstva integriranih izvedbi:
    - riješeni zadaci: 2.11-2.14, 14.15
    - zadaci za vježbu: 5 (str.452-453)