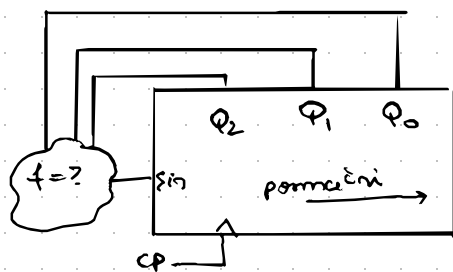


# ZADACI

1.


- brojilo koje broji

- siguran start - ubojem zad stanju da se sklop zatrine pri uključuju, nakon maksimalno dva koraka ide u radni ciklus



0 → 4 → 2 → 5 → 6 → 3 → 1

npr:

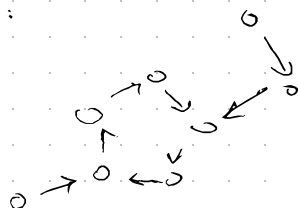

\* nesiguran sklop [02]

↳ nikada ne ulazi u radni ciklus

ili [0←0]

**SIGURAN START**

- Ako nakon konačnog broja koraka sklop ulazi u radni ciklus

\* 0 → 4

TS

SS

Q<sub>2</sub> Q<sub>1</sub> Q<sub>0</sub> Sin

	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Sin
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

0 → 4 → 2 → 5 → 6 → 3 → 1

Zadnja dva se trebaju poklopiti prva dva od 7)

→ što želimo da se prenese u Q<sub>2</sub> je Sin

**nemamo definiran 7**

iz stanja 111 dići ?

011 (ovisno o Sin) 111

u ovom zad nemamo izboru izbora jer moramo imati siguran start tj znači da se 7 ne smije zatvoriti u samu sebe (ne smije se dovesti 1 na Sin da postane opet 7 (111))

Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	1	1				
1					1	

$$\text{Sin} = Q_0 \cdot \bar{Q}_2 + Q_0 \bar{Q}_1 \cdot Q_2$$


$$= Q_0 (\bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 \cdot Q_2)$$

$$= Q_0 (\bar{Q}_2 + \bar{Q}_1)$$

$$= Q_0 \bar{Q}_2 + Q_0 \bar{Q}_1$$

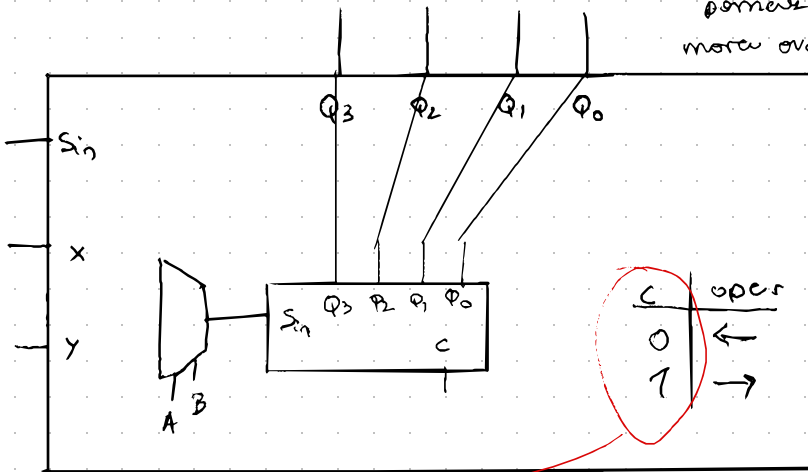
2.

ako ova kutija  
može napraviti  
pomak u  $\rightarrow$ , onda  
može ovaj unutra  
napraviti i  
pono



X	Y	operacija	A	B	C
0	0	$\leftarrow, Sin$	1	0	0
0	1	$\leftarrow, 1$	1	1	0
1	0	$\rightarrow, Sin$	1	0	1
1	1	$\rightarrow, A$	0	0	1

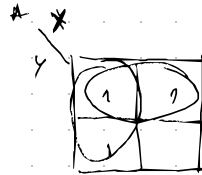aritmetički pomak  $\rightarrow$   
poređba 0 Q3 se miče u  
Q2, ali kopira ponovo u Q3



$$A(x, y) = \sum(0, 1, 2)$$

$$B(x, y) = \sum(1)$$

$$c(x, y) = \sum(2, 3)$$



$$A = \overline{x} + \overline{y}$$

### 3) Asinkrono bin brojilo

- naprised

- T bistabil

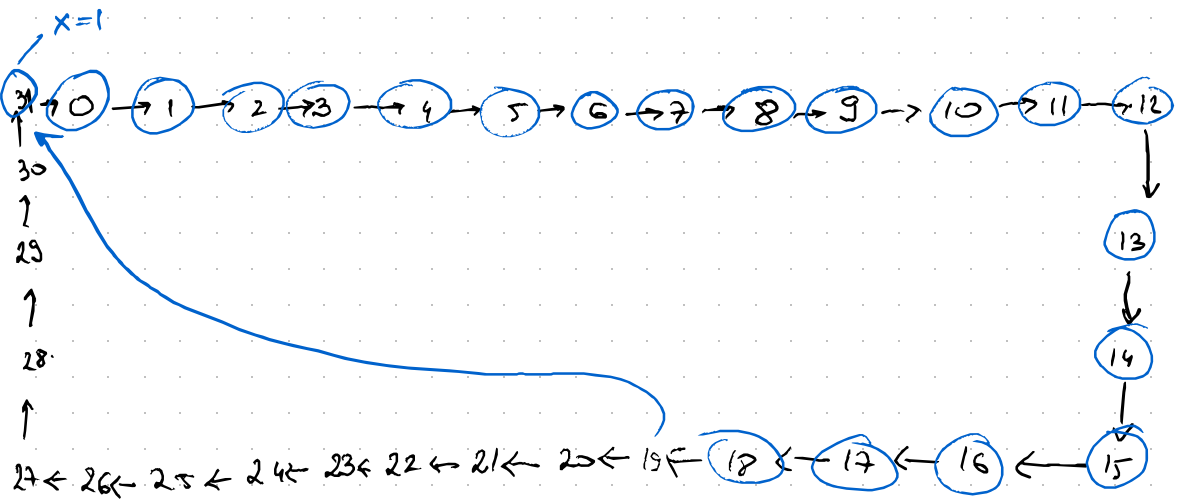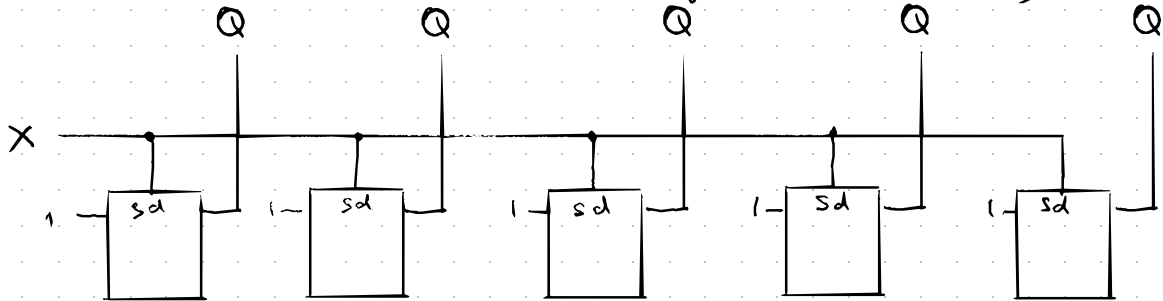- ciklus 20 stanja  $\rightarrow$  5 bistabila jer 4 je 16, a sledeći je 5 (od 32)



$$99_{10} = 10011_2$$

$Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$

\* kraćicu ciklusa asinkronog brojila

④

4 bit sink bin br. unaprijek


- T bistabili

- CP ↓

$t_{db} = 20ns$

$t_{setup} = 10ns$

$t_{hold} = 10ns$

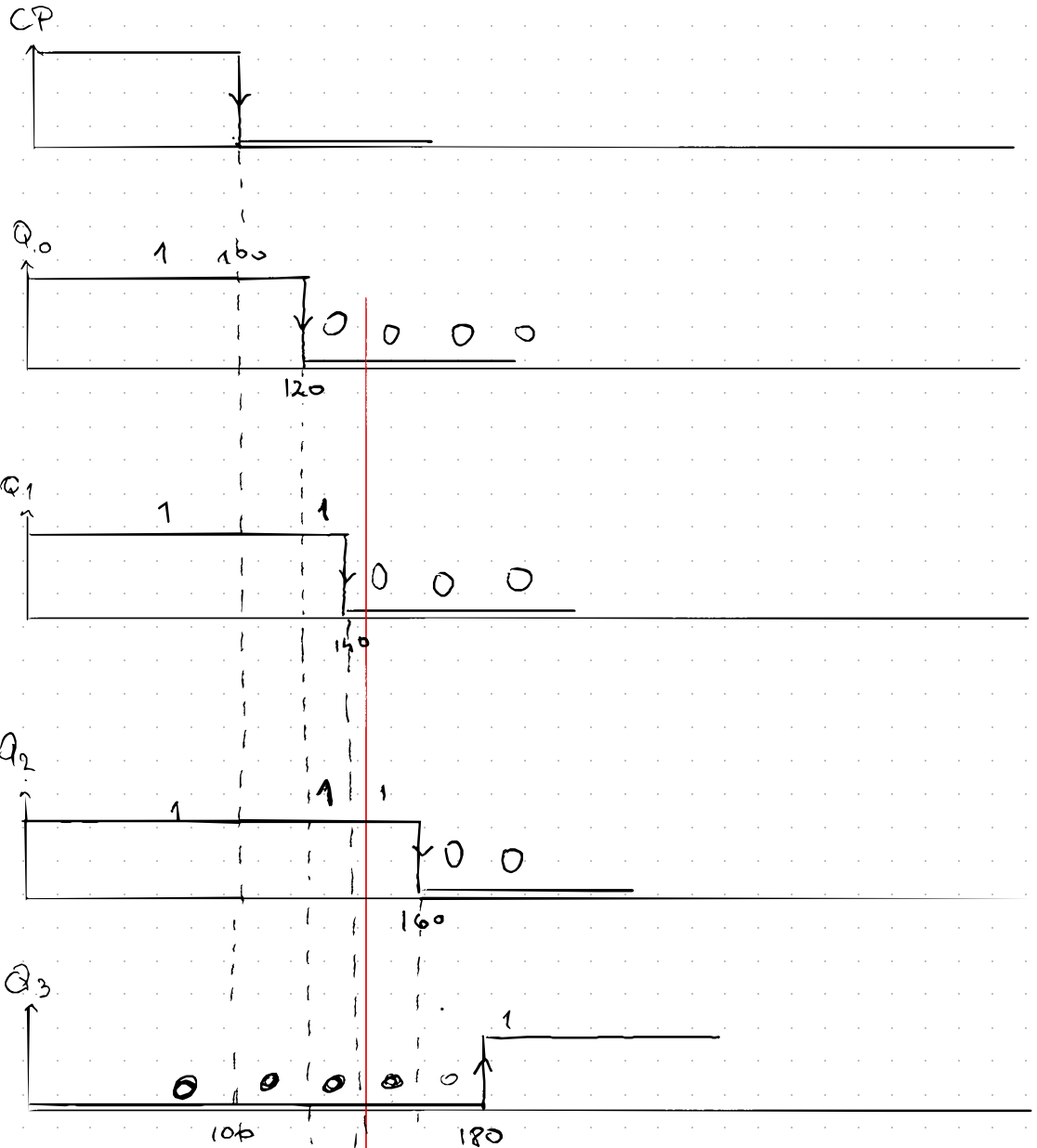

7 → 6 → 4 → 0 → 8

145 ns

5. D7 + 7, 8

6 max 8 stanja (jer je 8 bistabila)

TS			SS					
$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_2$	$T_1$	$J_0 = K_0$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1

$$T_2 = Q_1 + Q_0$$

$$T_1 = \bar{Q}_2 + \bar{Q}_0$$


$$J_0 = Q_1 \cdot \bar{Q}_2$$

$$K_0 = Q_1 \cdot \bar{Q}_2$$

črna stanja

+ odaberemo broj

8

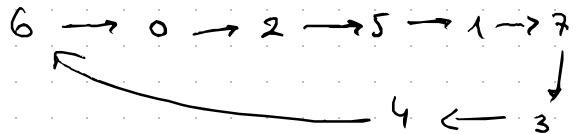

\*otkud sad smo krenuli isto bi dalje u istom redu