1. izlazni test

1. Od kojih se sklopova sastoji komponenta Hammingov koder? I isključivo-ILI ILI NE	
 Komunikacijski kanal u ovoj vježbi prenosi koliko bitova? 3 4 7 	
 3. Koliko pogrešaka može ispraviti Hammingov kod? ne može ispraviti niti jednu 2 3 1 	
4. Na ulaze sklopa Generator sindroma dovedeni su očitani bitovi c2c1c0 izračunati bitovi c2c1c0=111. Na kojem se je mjestu dogodila pogreška od bitova veće težine prema bitovima manje težine. nije se dogodila pogreška na četvrtom mjestu na sedmom mjestu na trećem mjestu	
 5. Ako se u ovoj vježbi ograničimo na pojavu najviše jedne pogreške, k uzoraka bitova može primiti sklop Prijemnik nakon što sklop Predajnik konkretnu poruku? 128 4 8 7 	
6. Jednojedinični kod je kod koji se od skorojednojediničnog koda razlii tome što ne dozvoljava kodnu riječ u kojoj niti jedan bit nije postavljen jednojedinični kod koristi kao zaštitni kod, koliko pogrešaka on može is	u 1. Ako se

7. Koliko bitova ima upravljački ulaz sklopa Generator pogreške u vježbi? 4 3 1 7
8. U sklopu Predajnik, što se nalazi između ulaza i izlaza za podatak d1? samo žica sklop isključivo-ILI invertor sklop Buffer
9. Na upravljački ulaz sklopa Generator pogreške dovedena je riječ 0001000. Hoće li u tom slučaju podatak koji će prijemnik rekonstruirati i predati sustavu B biti jednak podatku koji je poslao sustav A? hoće u nekim slučajevima hoće, a u nekima neće neće nemamo dovoljno informacija
10. Ako se skorojednojedinični kod koristi kao zaštitni kod, koliko pogrešaka on može ispraviti? 1 2 0 3