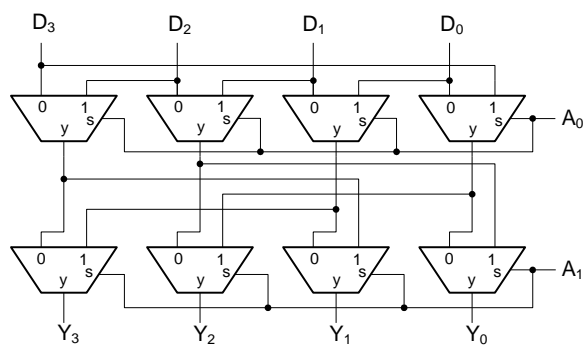


- a) 0432₍₁₆₎ c) F219₍₁₆₎ e) 0219₍₁₆₎
b) F432₍₁₆₎ d) F5A3₍₁₆₎ f) ništa od navedenoga

6. Što će biti na izlazima $Y_3Y_2Y_1Y_0$ sklopa sa slike, ako se na ulaze dovede $D_3D_2D_1D_0=1101$, $A_1A_0=10$?



- a) 0111
- b) 1101
- c) 1011
- d) 1110
- e) 1010
- f) ništa od navedenog

7. (rezervni) Sklop za množenje 5-bitnog broja 4-bitnim brojem sastoji se od četiri posmaknuta peteroulazna zbrajala i potrebnog broja logičkih sklopova I. Koliko je potrebno logičkih sklopova I za ostvarivanje ovog množila?

- a) 30
- b) 26
- c) 20
- d) 15
- e) 16
- f) ništa od navedenoga